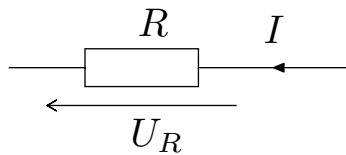


ELEKTRONIKA PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
TEORIE OBVODŮ

SBÍRKA PŘÍKLADŮ

I. Ustálený stejnosměrný stav


1. Ohmův zákon



$$U_R = R \cdot I$$

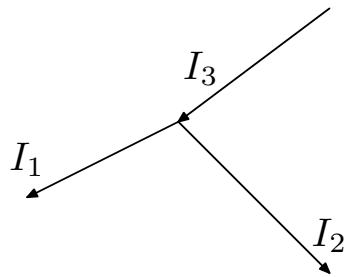2. I. K.z. $\Sigma I = 0$ (proudový)

(Proudy tekoucí z uzlu bereme s kladným znaménkem, proudy tekoucí do uzlu se záporným znaménkem.)



$$I_1 + I_2 - I_3 = 0$$


Pozn. Na přednášce jsme si uváděli jinou konvenci - proudy tekoucí z uzlu bereme se záporným znaménkem, proudy tekoucí do uzlu s kladným znaménkem (výše uvedenou rovnicí přenásobíme -1).

$$-I_1 - I_2 + I_3 = 0$$

Obě rovnice splňují I. K.z. $\Sigma I = 0$

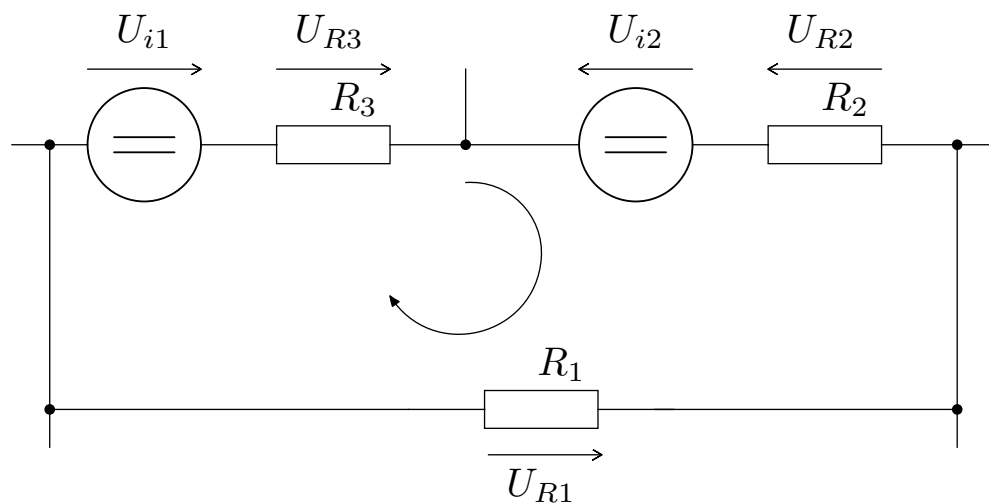3. II. K.z. $\Sigma U = 0$ (napětový)


Napětí (úbytky na rezistorech, napětí zdrojů), jejichž čítající šipka má směr, souhlasící se směrem oběhu kolem smyčky, bereme s kladným znaménkem, ostatní napětí se záporným znaménkem.




$$U_{i1} + U_{R3} - U_{i2} - U_{R2} - U_{R1} = 0$$

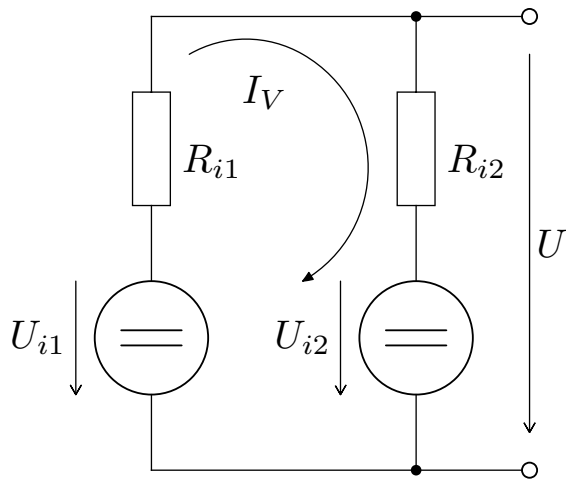1.1 Základní zákony elektrických obvodů - jejich aplikace

Př.1.1: Určete proud I_V dvou paralelně řazených např. chemických zdrojů el. energie (nový a starší) $R_{i1} = 0,8\Omega$, $R_{i2} = 1,2\Omega$, $U_{i1} = 1,6V$, $U_{i2} = 1,45V$


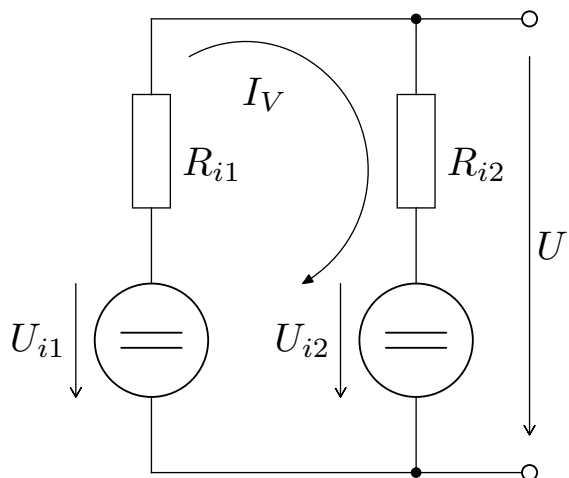
$$R_{i1}I_V + R_{i2}I_V + U_{i2} - U_{i1} = 0$$




$$I_V = \frac{U_{i1} - U_{i2}}{R_{i1} + R_{i2}} = \frac{1,6 - 1,45}{0,8 + 1,2} = 0,075A \quad 1$$

¹Paralelně řazené články jsou naprázdno a přesto uvnitř baterie teče proud. Proto v tomto zapojení nelze spojovat nové a staré články.

Př.1.2: Určete svorkové napětí zdrojů U_1 a U_2 . Srovnejte napětí naprázdno a svorkové. Vnitřní odpor $R_{i1} = 0,8\Omega$, $R_{i2} = 4\Omega$, vnitřní napětí $U_{i1} = 1,6V$, $U_{i2} = 1,2V$.


a) $R_Z = 5\Omega$

b) $R_Z = 3\Omega$

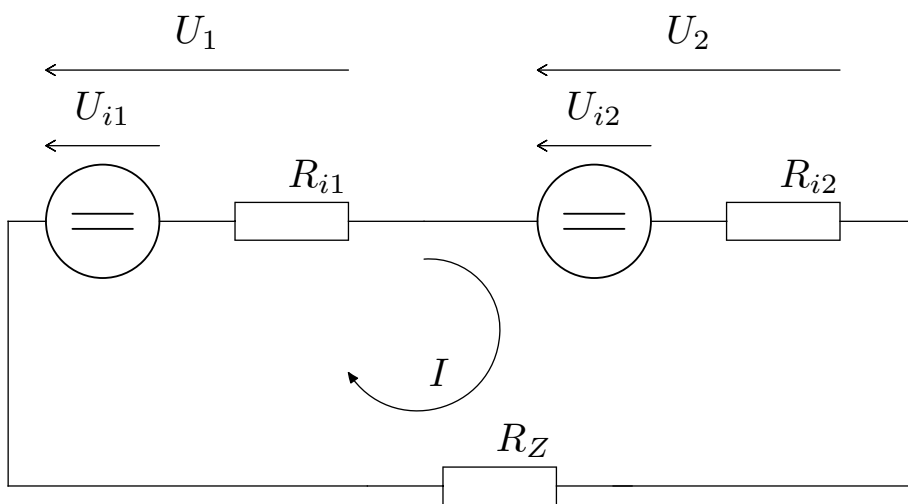

$$R_Z I - U_{i1} + R_{i1} I - U_{i2} + R_{i2} I = 0$$

a) $R_Z = 5\Omega$

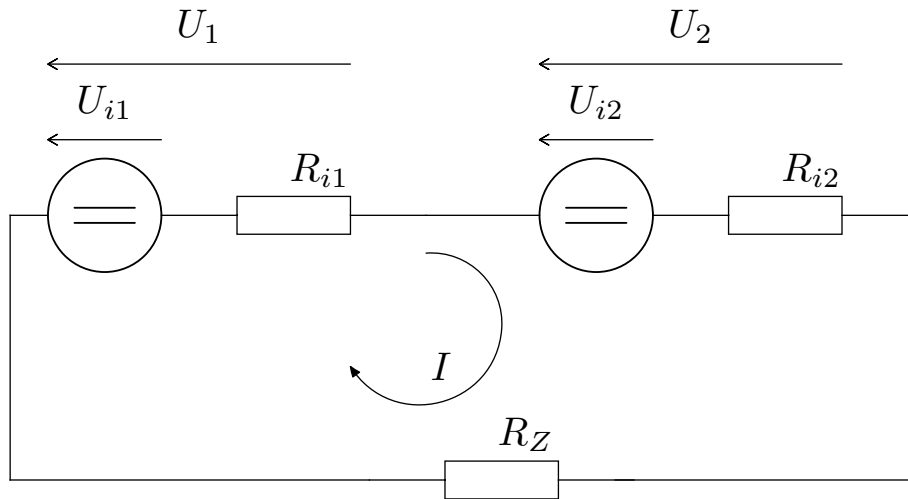


$$I_a = \frac{U_{i1} + U_{i2}}{R_{i1} + R_{i2} + R_Z} = \frac{1,6 + 1,2}{0,8 + 4 + 5} = 0,2857A$$

$$U_{1a} = U_{i1} - R_{i1}I_a = 1,6 - 0,8 \cdot 0,2857 = 1,371V$$

$$U_{2a} = U_{i2} - R_{i2}I_a = 1,2 - 4 \cdot 0,2857 = 0,05714V$$

b) $R_Z = 3\Omega$

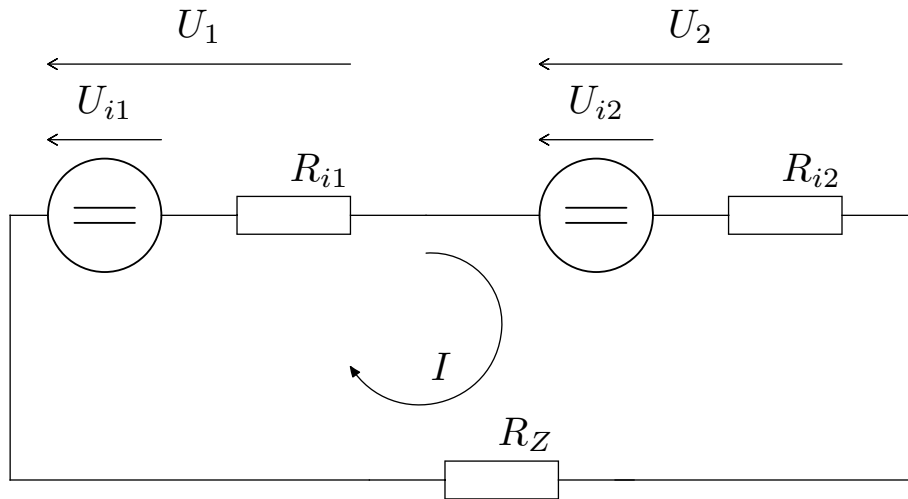


$$I_b = \frac{U_{i1} + U_{i2}}{R_{i1} + R_{i2} + R_Z} = \frac{1,6 + 1,2}{0,8 + 4 + 3} = 0,359A$$



$$U_{1b} = U_{i1} - R_{i1}I_b = 1,6 - 0,8 \cdot 0,359 = 1,313V$$

$$U_{2b} = U_{i2} - R_{i2}I_b = 1,2 - 4 \cdot 0,359 = -0,2359V$$

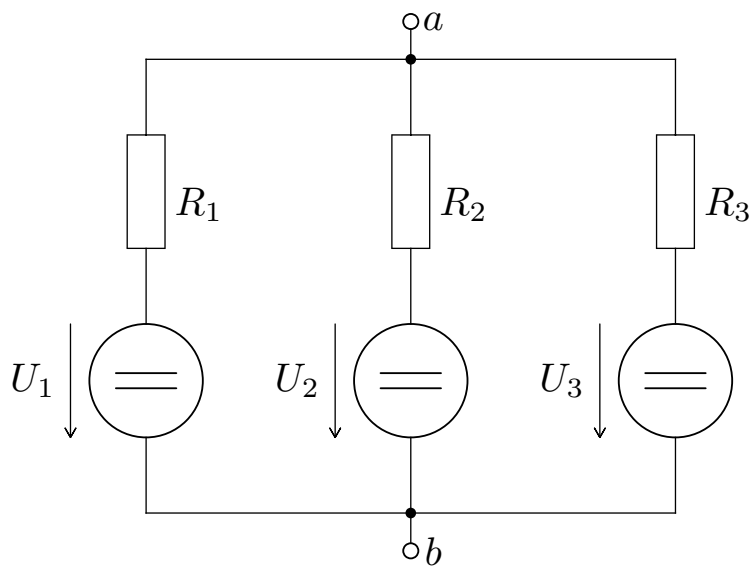Př.1.3: Určete R_3 tak, aby $U_{ab} = 20V$. $R_1 = 5\Omega$, $R_2 = 10\Omega$, $U_1 = 10V$, $U_2 = 20V$, $U_3 = 30V$



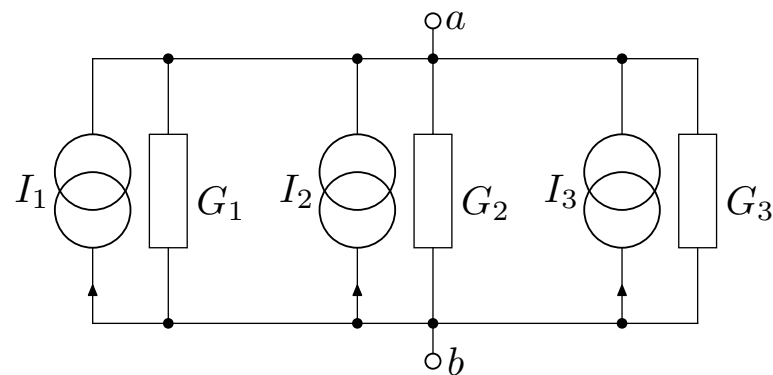
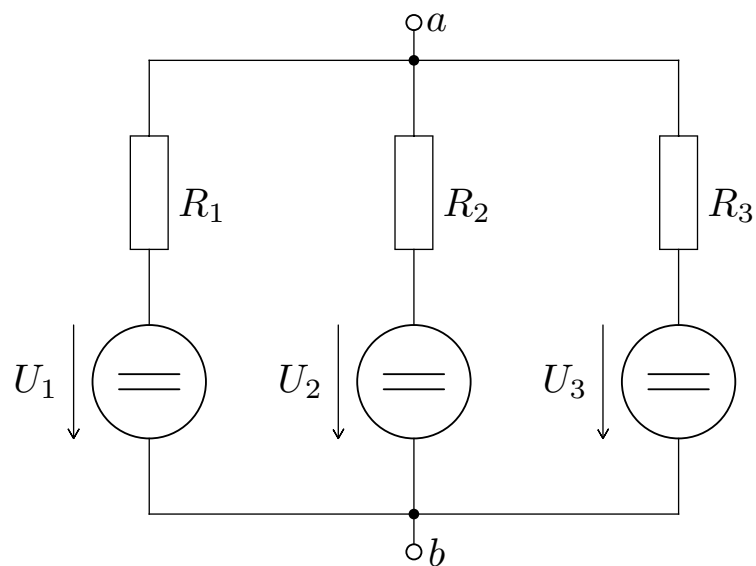
1) Zdroje napětí v serii s odporem převedeme na ekvivalentní proudové zdroje.



$$I_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{10}{5} = 2A$$

$$I_2 = \frac{U_2}{R_2} = \frac{20}{10} = 2A$$

$$I_3 = \frac{U_3}{R_3}$$

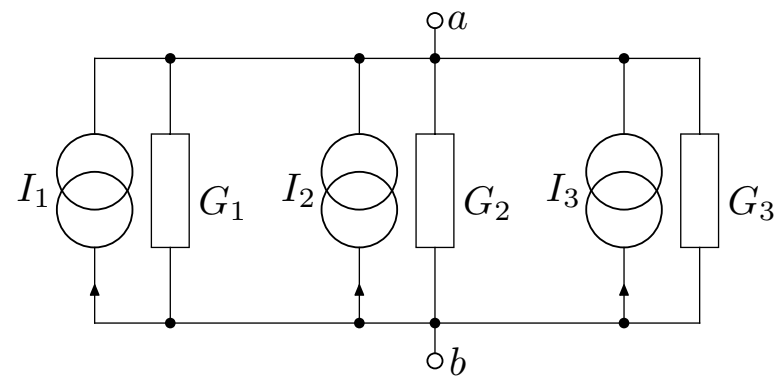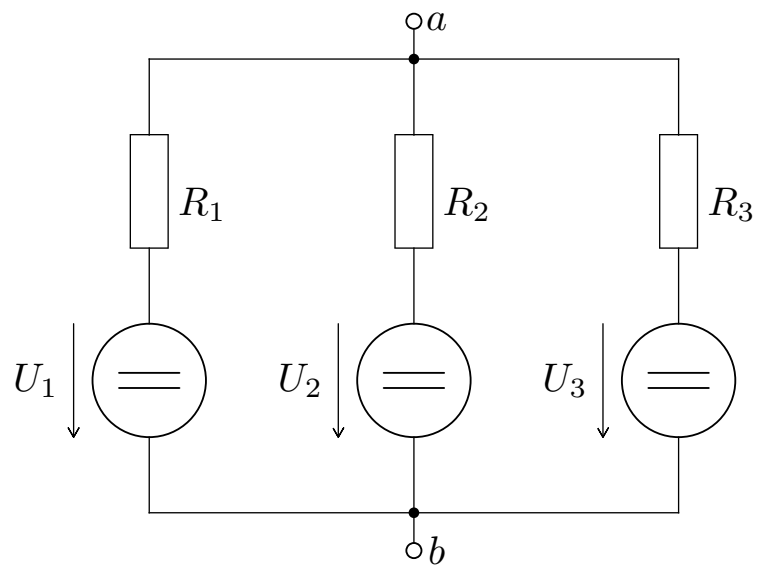


$$G_1 = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{5} = 0,2S$$

$$G_2 = \frac{1}{R_2} = \frac{1}{10} = 0,1S$$


$$G_3 = \frac{1}{R_3}$$

2) Celková vodivost:

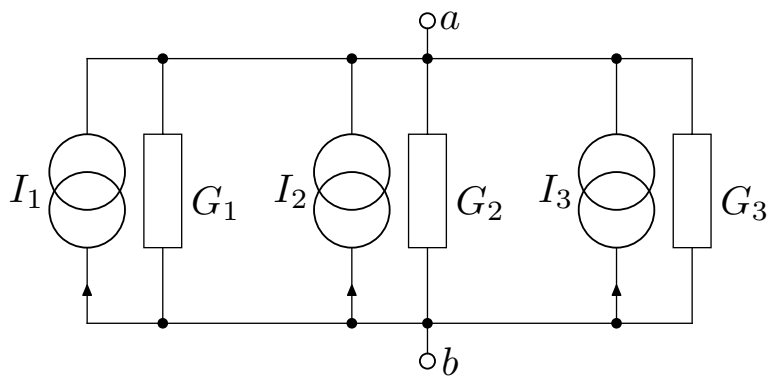

$$G = G_1 + G_2 + G_3 = 0,2 + 0,1 + G_3 = 0,3 + G_3$$

3) Rovnice podle I. KZ

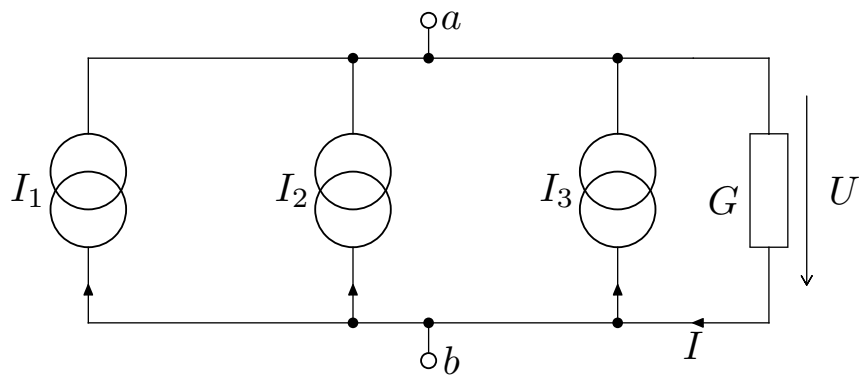

$$I_1 + I_2 + I_3 - I = 0$$


$$2 + 2 + 30G_3 - 20(0,2 + 0,1 + G_3) = 0$$

$$10G_3 = 2$$

$$G_3 = 0,2S$$

$$R_3 = 5\Omega$$

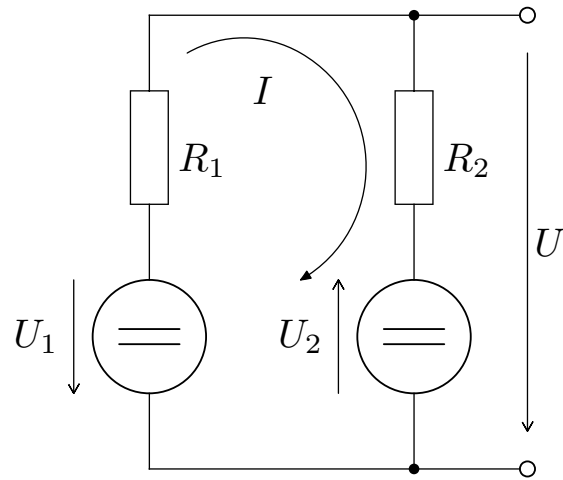Př.1.4: Určete napětí U . $R_1 = 9\Omega$, $R_2 = 15\Omega$, $U_1 = 70V$, $U_2 = 50V$



$$R_1 I + R_2 I - U_2 - U_1 = 0$$

$$9I + 15I - 50 - 70 = 0$$

$$24I = 120$$


$$I = 5A$$

$$U = R_2 I - U_2 = 15 \cdot 5 - 50 = 25V$$

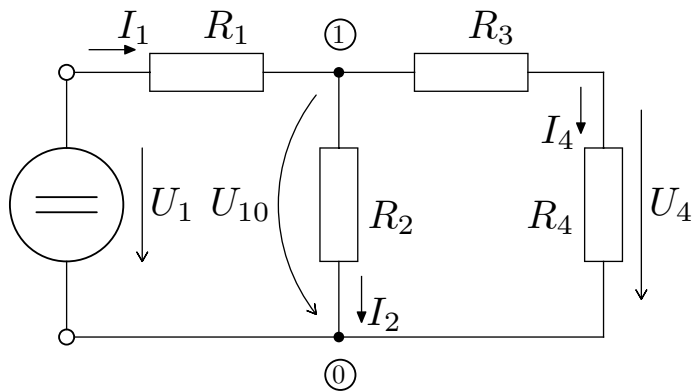1.2 Metody pro speciální případy

Př.2.1: Určete U_4 a) metodou zjednodušování, b) metodou úměrných veličin.


$U_1 = 10V$, $R_1 = 20\Omega$, $R_2 = 100\Omega$, $R_3 = R_4 = 50\Omega$




2

²Očísľujeme uzly: ①, ②


a) metoda zjednodušování

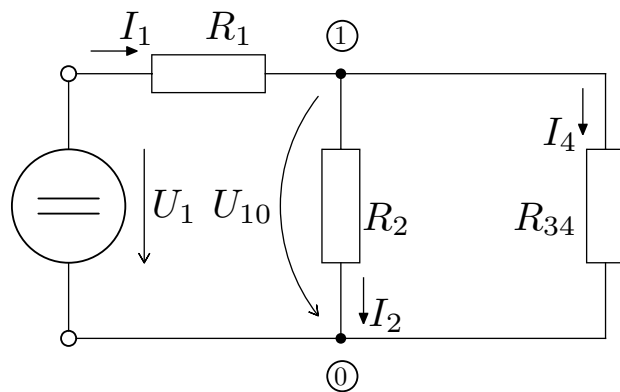
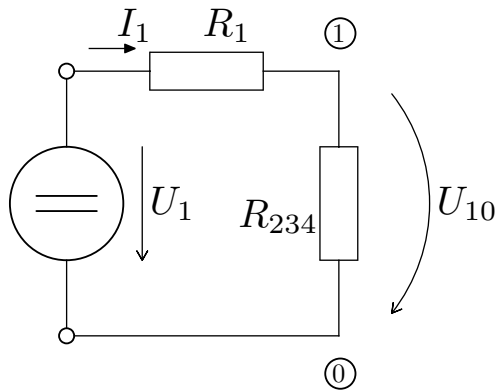
$$R_{34} = R_3 + R_4 = 50 + 50 = 100\Omega$$



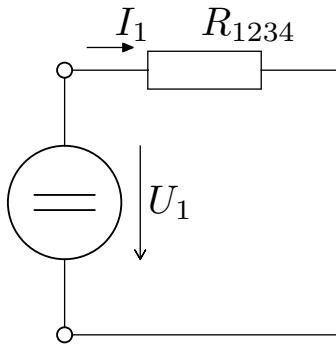
$$R_{234} = \frac{R_2 \cdot R_{34}}{R_2 + R_{34}} = \frac{100 \cdot 100}{100 + 100} = 50\Omega$$



$$R_{1234} = R_1 + R_{234} = 20 + 50 = 70\Omega$$

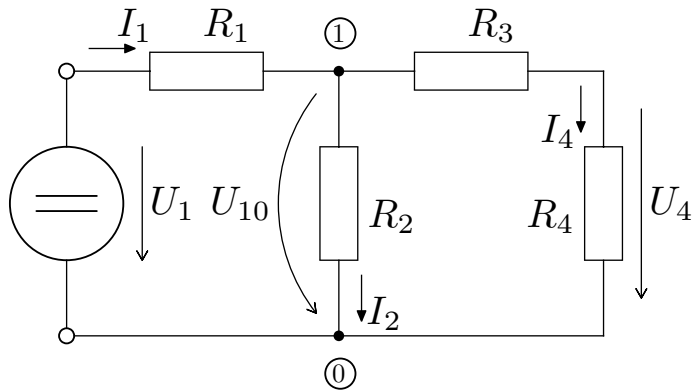
$$I_1 = \frac{U_1}{R_{1234}} = \frac{10}{70} = 0,1429A$$



$$U_{10} = U_1 - R_1 I_1 = 10 - 20 \cdot 0,1429 = 7,143V$$


$$U_4 = R_4 \frac{U_{10}}{R_3 + R_4} = 50 \cdot \frac{7,143}{50 + 50} = 3,571V$$

b) metoda úměrných veličin

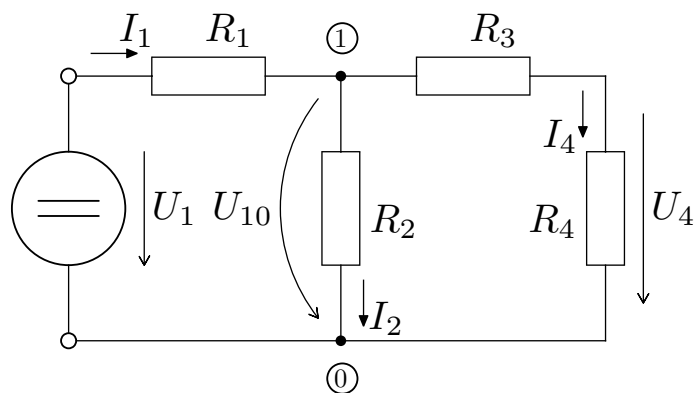

Volíme $U_{\bullet 4} = 50V$

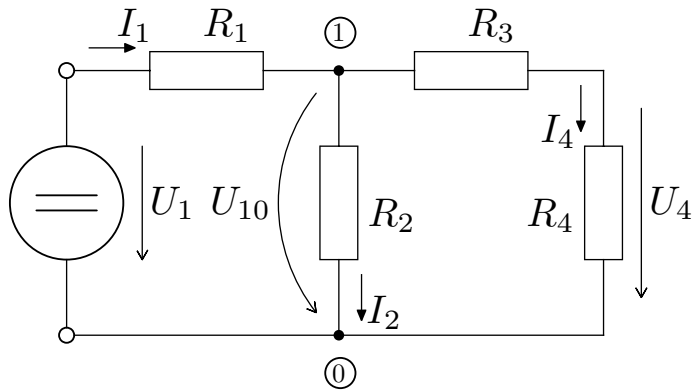
$$I_{\bullet 4} = \frac{U_{\bullet 4}}{R_4} = \frac{50}{50} = 1A$$



$$U_{10}^{\bullet} = (R_3 + R_4)I_4^{\bullet} = (50 + 50) \cdot 1 = 100V$$

$$I_2^{\bullet} = \frac{U_{10}^{\bullet}}{R_2} = \frac{100}{100} = 1A$$
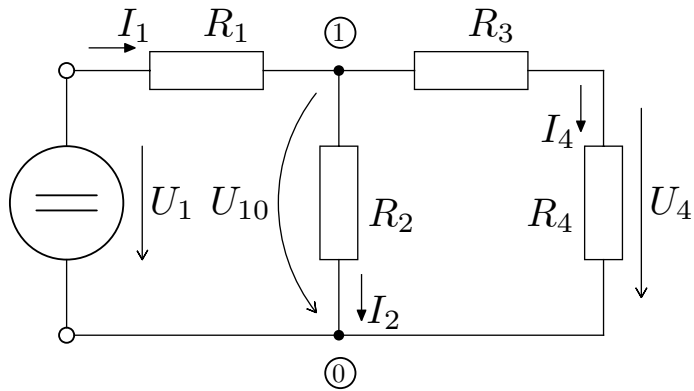
$$I_1^{\bullet} = I_2^{\bullet} + I_4^{\bullet} = 1 + 1 = 2A$$




$$U_{\dot{1}} = U_{\dot{10}} + R_1 I_{\dot{1}} = 100 + 20 \cdot 2 = 140V$$

$$k = \frac{U_1}{U_{\dot{1}}} = \frac{10}{140} = 0,07143$$


$$U_4 = kU_{\dot{4}} = 0,07143 \cdot 50 = 3,571V$$

Př.2.2: Určete proudy obvodu: $U = 10V$, $R_1 = R_3 = 3k\Omega$, $R_2 = 13k\Omega$, $R_4 = 2k\Omega$
 $R_5 = 4k\Omega$

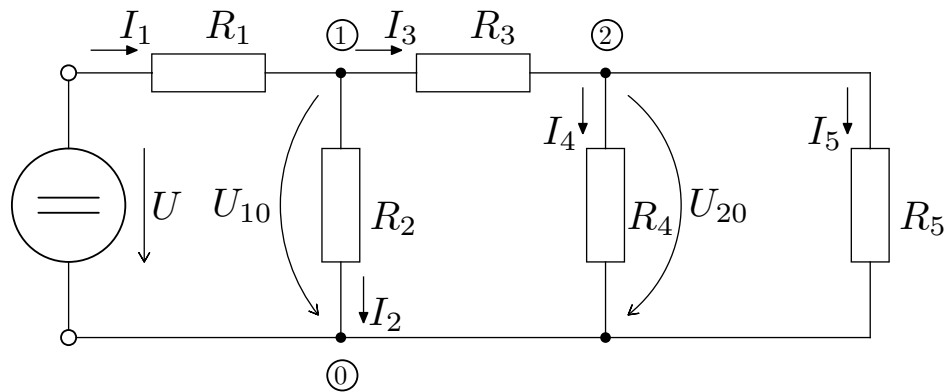
- metodou zjednodušování
- metodou úměrných veličin.




a) metoda zjednodušování

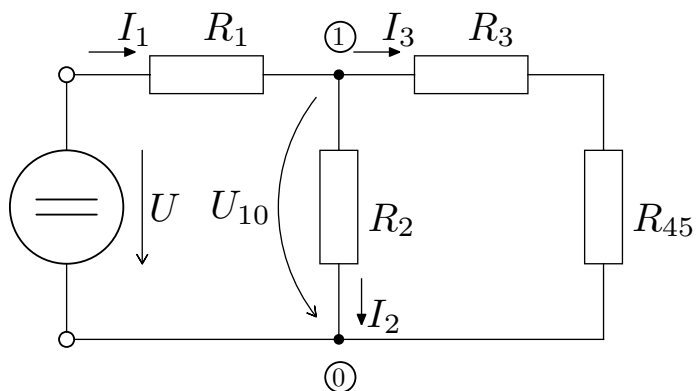

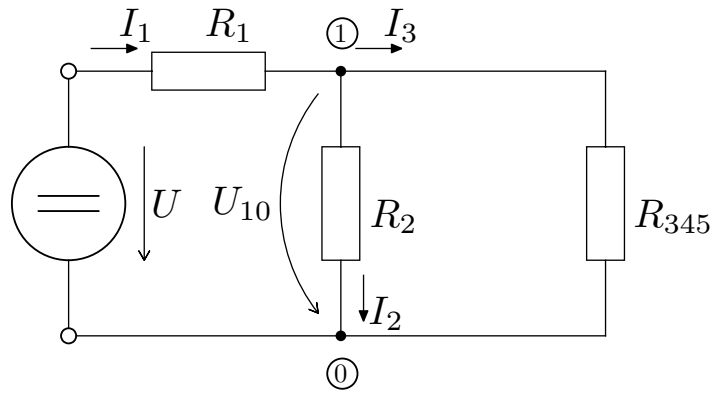
$$R_{45} = \frac{R_4 \cdot R_5}{R_4 + R_5} = \frac{2000 \cdot 4000}{2000 + 4000} = 1,3333k\Omega$$


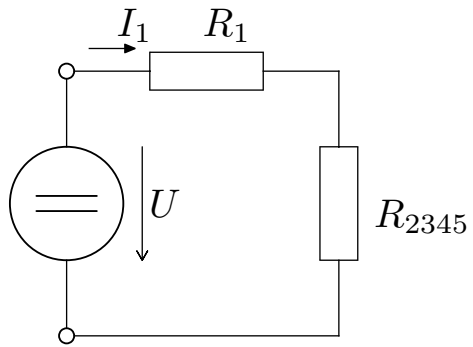
$$R_{345} = R_3 + R_{45} = 3000 + 1333,3 = 4,333k\Omega$$



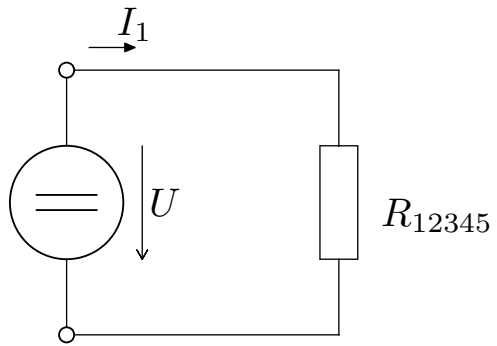
$$R_{2345} = \frac{R_2 \cdot R_{345}}{R_2 + R_{345}} = \frac{13000 \cdot 4333}{13000 + 4333} = 3,25k\Omega$$



$$R_{12345} = R_1 + R_{2345} = 3000 + 3250 = 6,25k\Omega$$

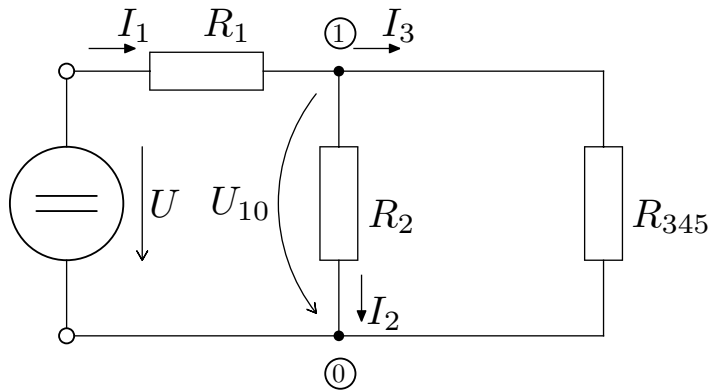
$$I_1 = \frac{U}{R_{12345}} = \frac{10}{6250} = 1,6mA$$



$$U_{10} = U - R_1 I_1 = 10 - 3000 \cdot 0,0016 = 5,2V$$

$$I_2 = \frac{U_{10}}{R_2} = \frac{5,2}{13000} = 0,4mA$$
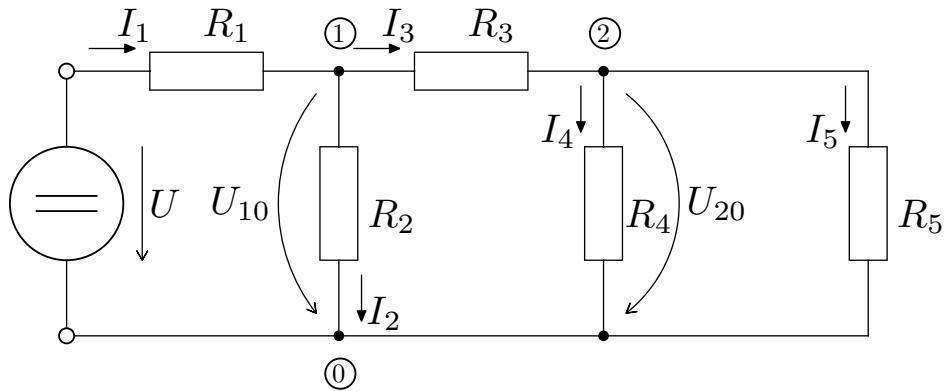
$$-I_1 + I_2 + I_3 = 0 \Rightarrow I_3 = I_1 - I_2 = 1,6 - 0,4 = 1,2mA$$




$$U_{20} = U_{10} - R_3 I_3 = 5,2 - 3000 \cdot 0,0012 = 1,6V$$

$$I_4 = \frac{U_{20}}{R_4} = \frac{1,6}{2000} = 0,8mA$$


$$I_5 = \frac{U_{20}}{R_5} = \frac{1,6}{4000} = 0,4mA$$

b) metoda úměrných veličin

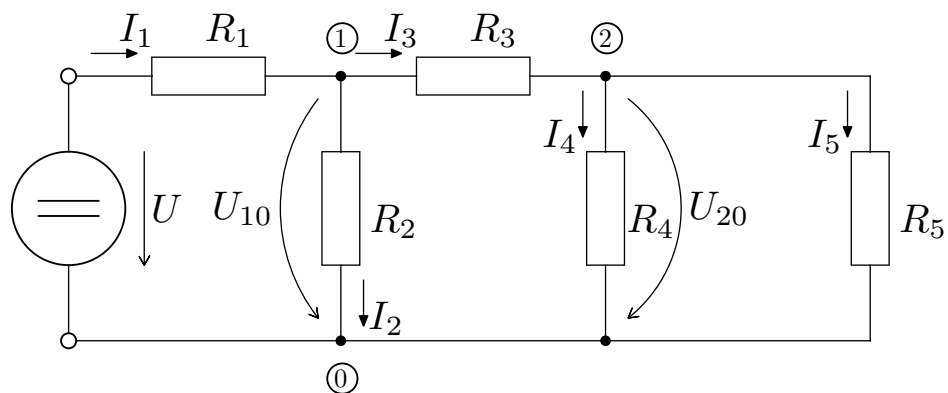


Volíme $I_{\bullet 5} = 1mA$
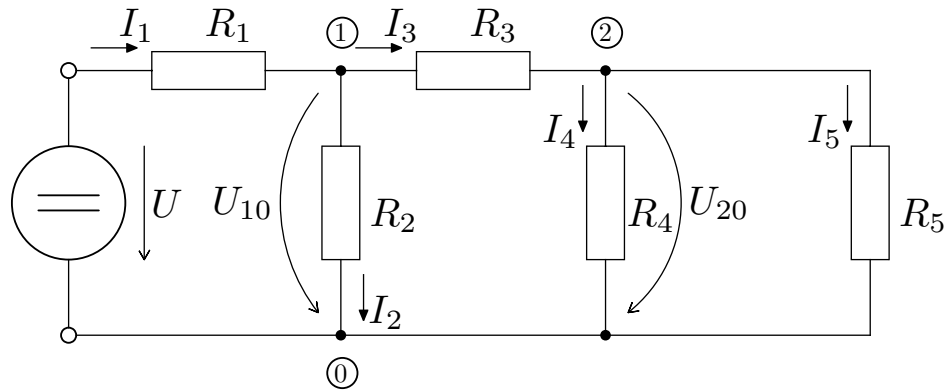
$$U_{\bullet 20} = R_5 I_{\bullet 5} = 4000 \cdot 0,001 = 4V$$




$$I_4 = \frac{U_{20}}{R_4} = \frac{4}{2000} = 2mA$$
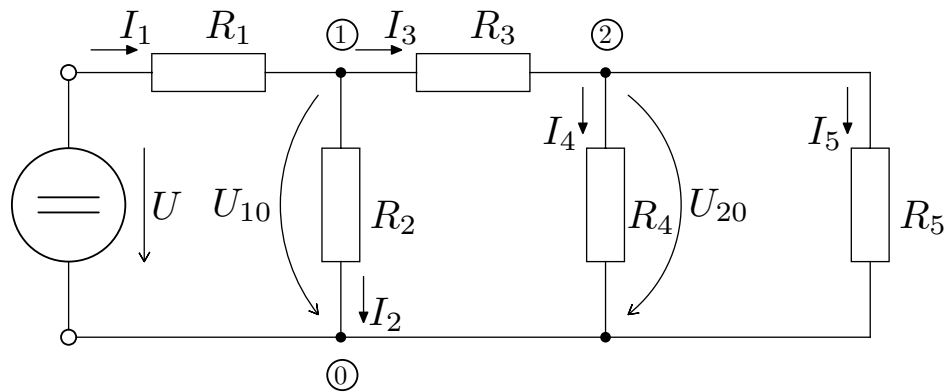
$$-I_3 + I_4 + I_5 = 0 \Rightarrow I_3 = I_4 + I_5 = 0,002 + 0,001 = 3mA$$



$$U_{10}^{\bullet} = U_{20}^{\bullet} + R_3 I_3^{\bullet} = 4 + 3000 \cdot 0,003 = 13V$$
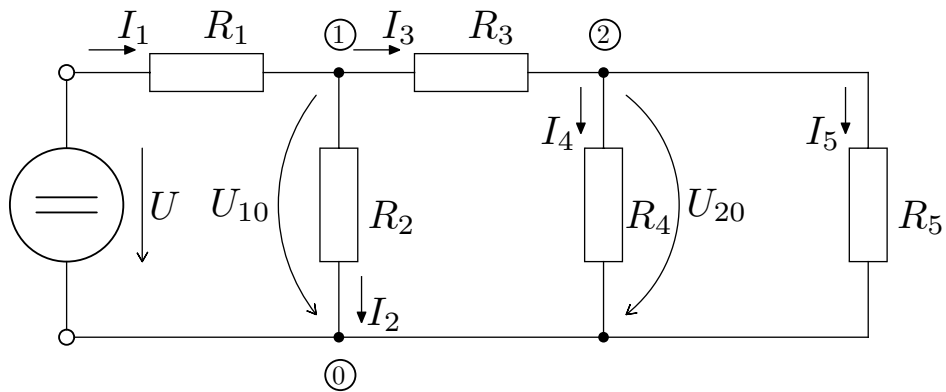
$$I_2^{\bullet} = \frac{U_{10}^{\bullet}}{R_2} = \frac{13}{13000} = 1mA$$



$$-I_{\bullet 1} + I_{\bullet 2} + I_{\bullet 3} = 0 \Rightarrow I_{\bullet 1} = I_{\bullet 2} + I_{\bullet 3} = 0,001 + 0,003 = 4mA$$

$$U_{\bullet} = U_{\bullet 10} + R_1 I_{\bullet 1} = 13 + 3000 \cdot 0,004 = 25V$$

$$k = \frac{U}{U_{\bullet}} = \frac{10}{25} = 0,4$$

$$I_1 = kI_{\bullet 1} = 0,4 \cdot 0,004 = 1,6mA$$

$$I_2 = kI_{\bullet 2} = 0,4 \cdot 0,001 = 0,4mA$$


$$I_3 = kI_{\bullet 3} = 0,4 \cdot 0,003 = 1,2mA$$

$$I_4 = kI_{\bullet 4} = 0,4 \cdot 0,002 = 0,8mA$$


$$I_5 = kI_{\bullet 5} = 0,4 \cdot 0,001 = 0,4mA$$

Př.2.3: Určete proudy obvodu: $U = 10V$, $R_1 = R_3 = 3k\Omega$, $R_2 = 13k\Omega$, $R_4 = 2k\Omega$

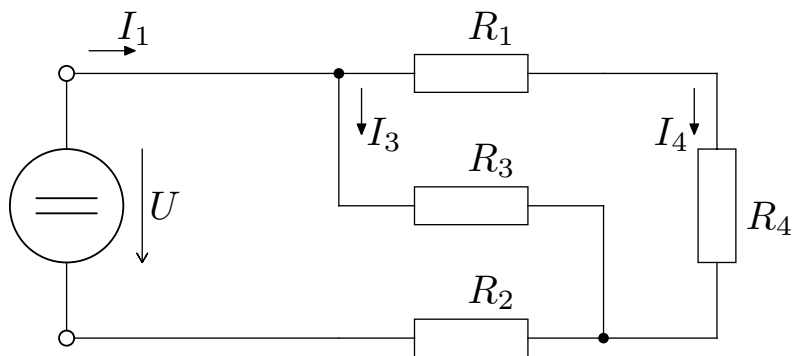
- a) metodou zjednodušování
- b) metodou úměrných veličin.




a) metoda zjednodušování

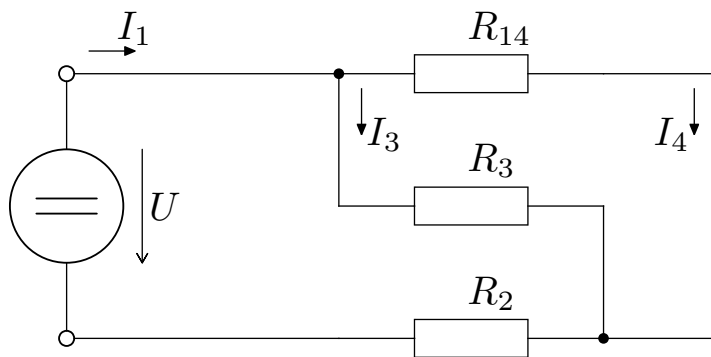
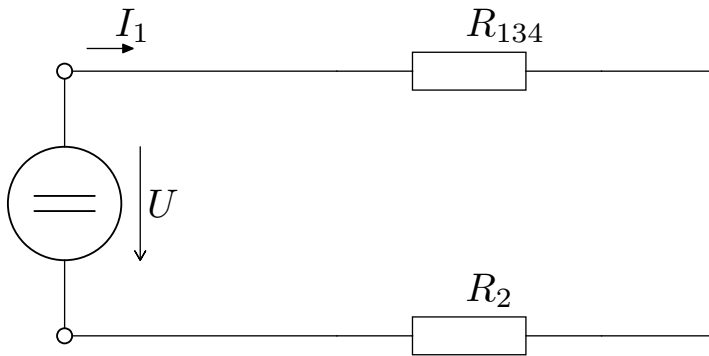
$$R_{14} = R_1 + R_4 = 3000 + 2000 = 5k\Omega$$



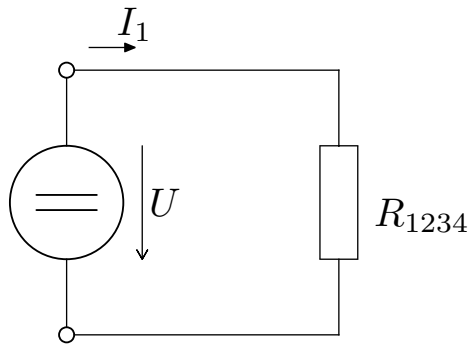
$$R_{134} = \frac{R_3 \cdot R_{14}}{R_3 + R_{14}} = \frac{3000 \cdot 5000}{3000 + 5000} = 1,875k\Omega$$




$$R_{1234} = R_{134} + R_2 = 1875 + 13000 = 14,875k\Omega$$
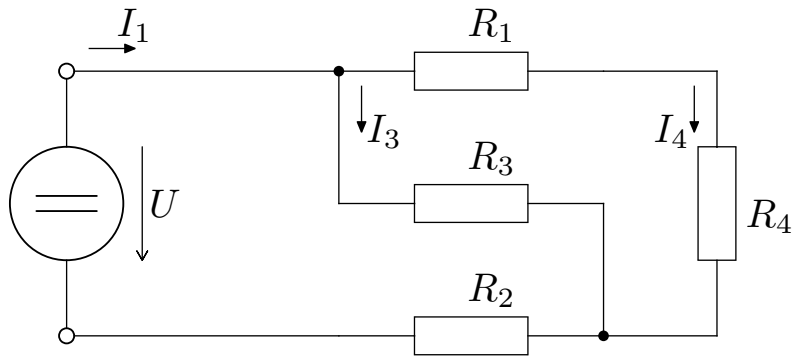
$$I_1 = \frac{U}{R_{1234}} = \frac{10}{14875} = 0,6723mA$$




$$U_{R3} = U - R_2 I_1 = 10 - 13000 \cdot 0,6723 \cdot 10^{-3} = 1,26V$$
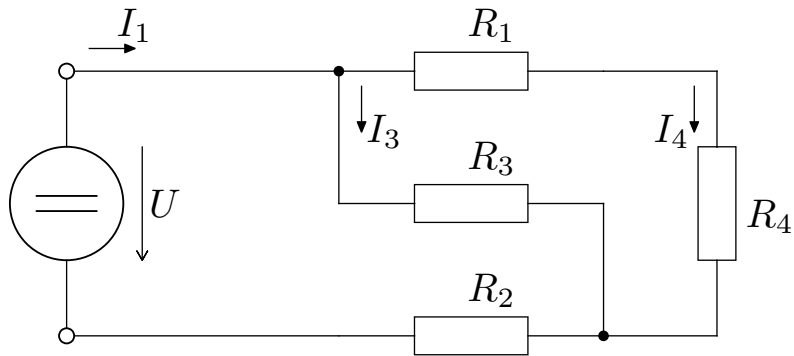
$$I_3 = \frac{U_{R3}}{R_3} = \frac{1,26}{3000} = 0,42mA$$



$$I_1 - I_3 - I_4 = 0 \Rightarrow I_4 = I_1 - I_3 = 0,6723 \cdot 10^{-3} - 0,42 \cdot 10^{-3} = 0,252mA$$


b) metoda úměrných veličin

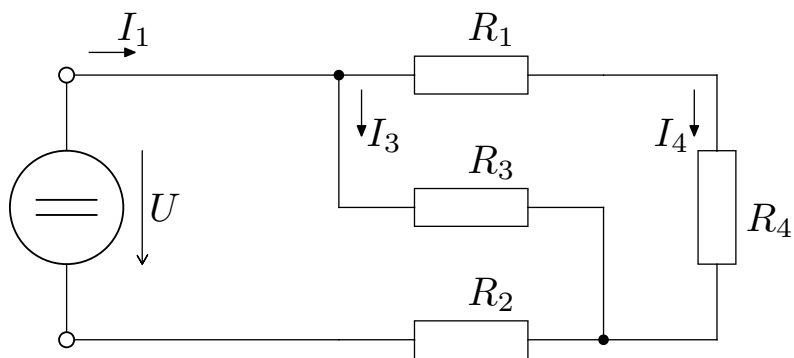

Volíme $I_4 = 1\text{mA}$ ³


$$U_{R3} = (R_1 + R_4)I_4 = (3000 + 2000) \cdot 0,001 = 5\text{V}$$

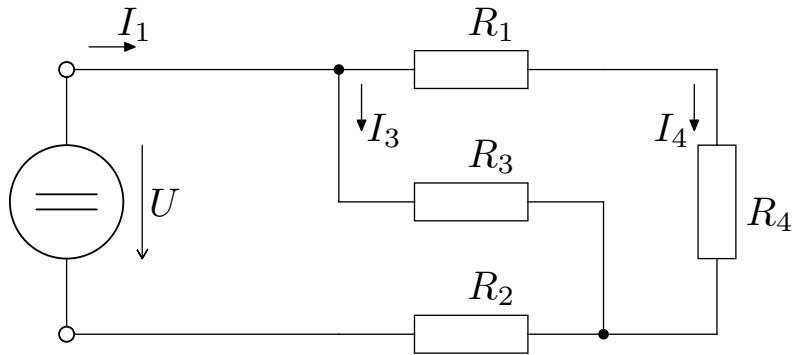³Jestliže provedeme typ tohoto proudu s velkou chybou, není to na závadu, koeficienty budou úměrně větší.



$$I_3 = \frac{U}{R_3} = \frac{5}{3000} = 1,67mA$$
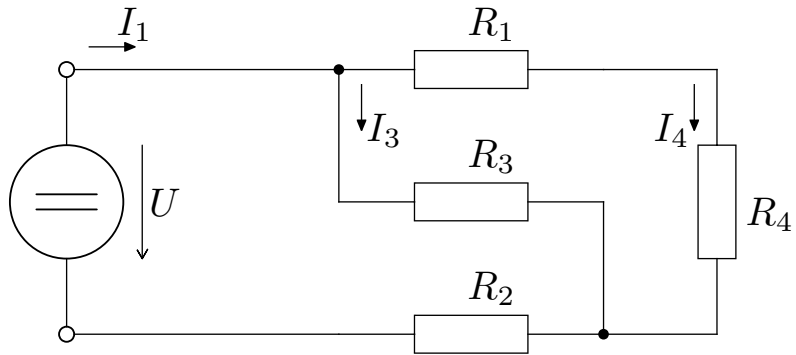
$$I_1 - I_3 - I_4 = 0 \Rightarrow I_1 = I_3 + I_4 = 0,00167 + 0,001 = 2,67mA$$



$$U_{\bullet} = U_{R_3} + R_2 I_1 = 5 + 13000 \cdot 0,00267 = 39,71V$$


$$k = \frac{U}{U_{\bullet}} = \frac{10}{39,71} \doteq 0,25$$

$$I_1 = kI_{\bullet 1} = 0,25 \cdot 0,00266 = 0,6723mA$$


$$I_3 = kI_{\bullet 3} = 0,25 \cdot 0,00166 = 0,42mA$$

$$I_4 = kI_{\bullet 4} = 0,25 \cdot 0,001 = 0,252mA$$

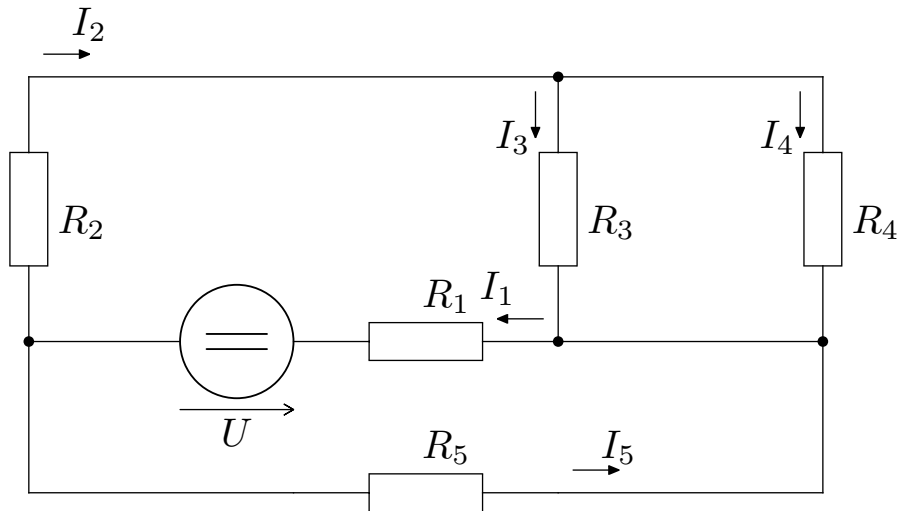
Př.2.4: Metodou zjednodušování a úměrných veličin určete všechny proudy obvodu.
 $U = 48V, R_1 = 2\Omega, R_2 = 30\Omega, R_3 = 40\Omega, R_4 = 10\Omega, R_5 = 20\Omega$




a) metoda zjednodušování

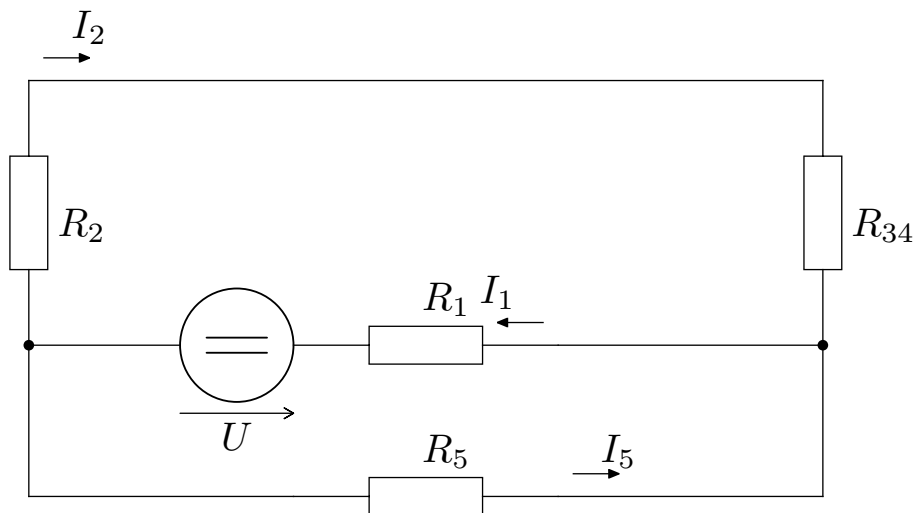

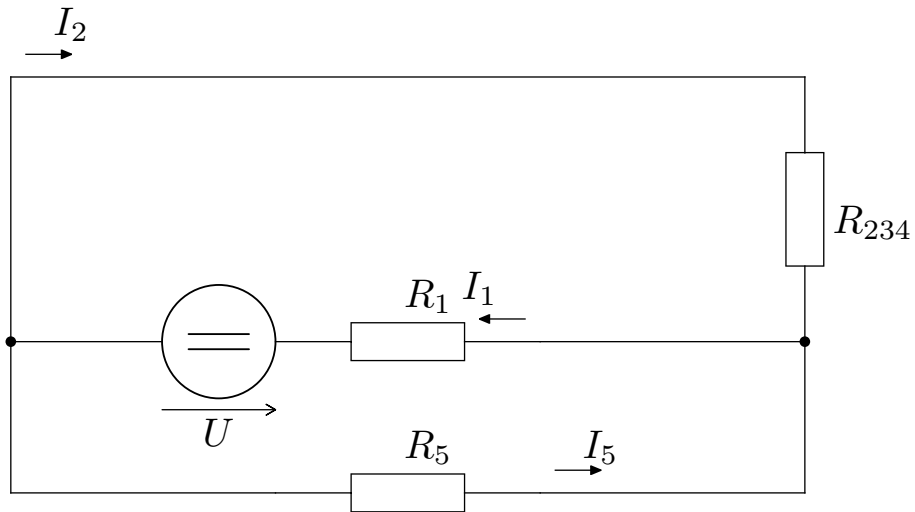
$$R_{34} = \frac{R_3 \cdot R_4}{R_3 + R_4} = \frac{40 \cdot 10}{40 + 10} = 8\Omega$$


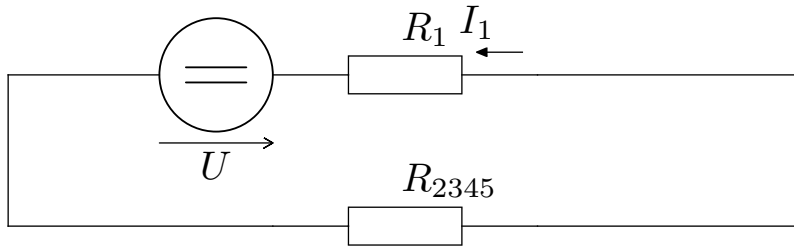
$$R_{234} = R_2 + R_{34} = 30 + 8 = 38\Omega$$



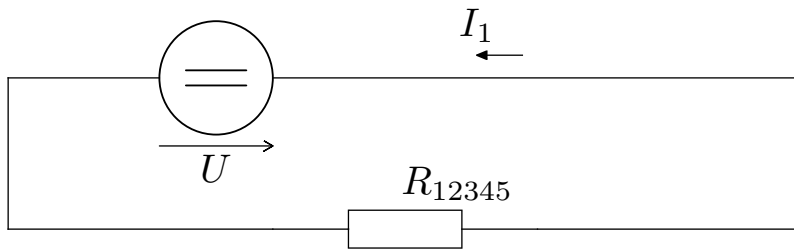
$$R_{2345} = \frac{R_{234} \cdot R_5}{R_{234} + R_5} = \frac{38 \cdot 20}{38 + 20} = 13,1 \Omega$$



$$R_{12345} = R_1 + R_{2345} = 2 + 13,1 = 15,1 \Omega$$

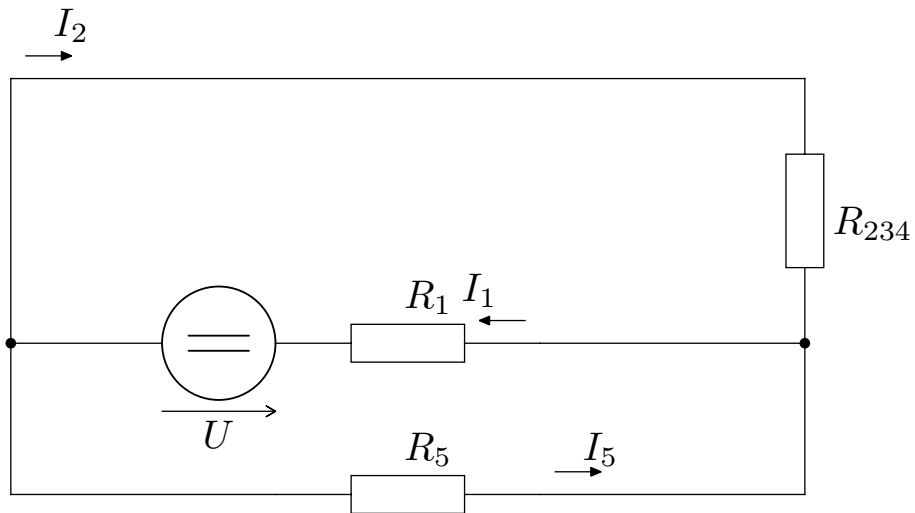
$$I_1 = \frac{U}{R_{12345}} = \frac{48}{15,1} = 3,178 A$$



$$U_{R5} = U - R_1 I_1 = 48 - 2 \cdot 3,178 = 41,64V$$

$$I_5 = \frac{U_{R5}}{R_5} = \frac{41,46}{20} = 2,082A$$
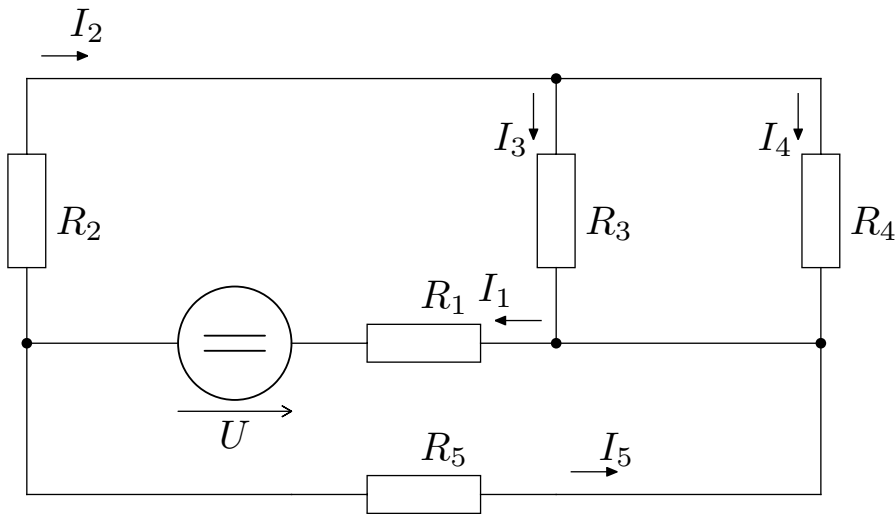
$$I_1 - I_2 - I_5 = 0 \Rightarrow I_2 = I_1 - I_5 = 3,178 - 2,082 = 1,096A$$




$$U_{R3} = U - R_1 I_1 - R_2 I_2 = 48 - 2 \cdot 3,178 - 30 \cdot 1,096 = 8,764V$$

$$I_3 = \frac{U_{R3}}{R_3} = \frac{8,764}{40} = 0,219A$$

$$I_4 = \frac{U_{R3}}{R_4} = \frac{8,764}{10} = 0,877A$$


b) metoda úměrných veličin

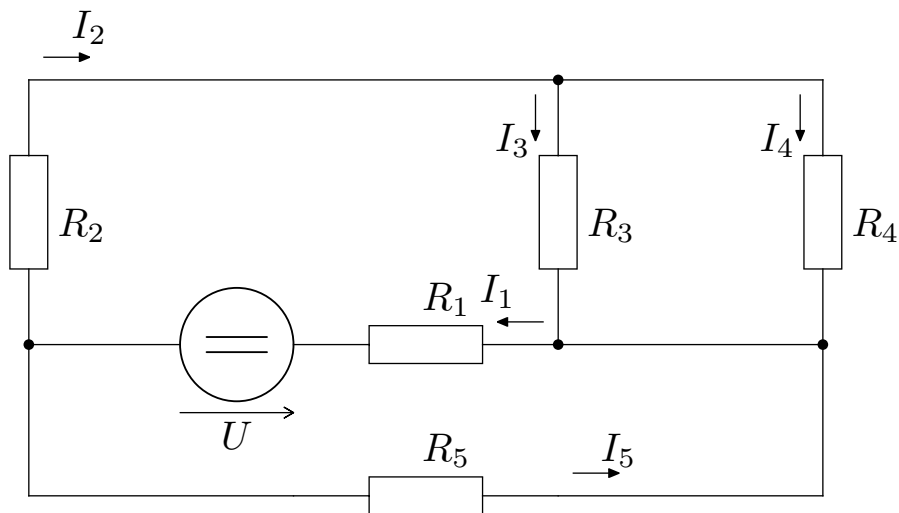

Volíme $I_4 = 1A$

$$U_{R4} = R_4 I_4 = 10 \cdot 1 = 10V$$

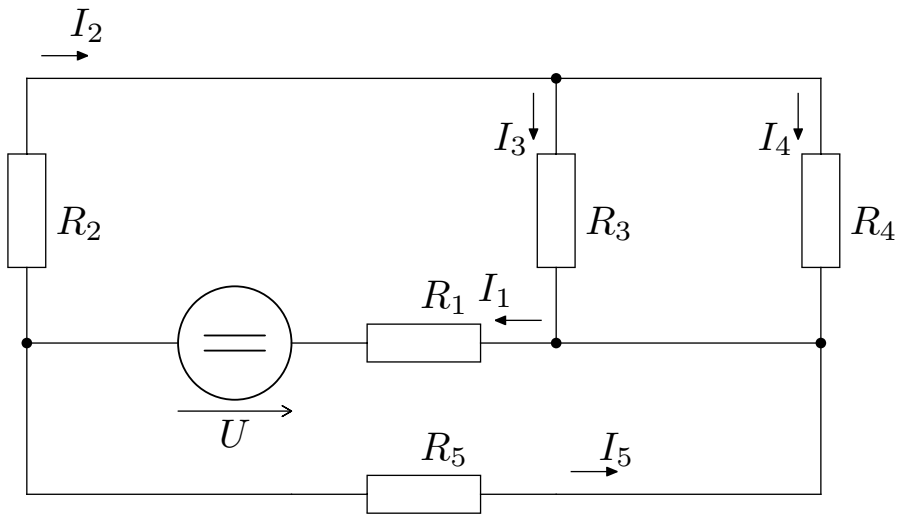
$$I_3 = \frac{U_{R4}}{R_4} = \frac{10}{40} = 0,25A$$



$$I_2 - I_3 - I_4 = 0 \Rightarrow I_2 = I_3 + I_4 = 0,25 + 1 = 1,25A$$

$$U_{R5} = U_{R4} + R_2 I_2 = 10 + 30 \cdot 1,25 = 47,5V$$
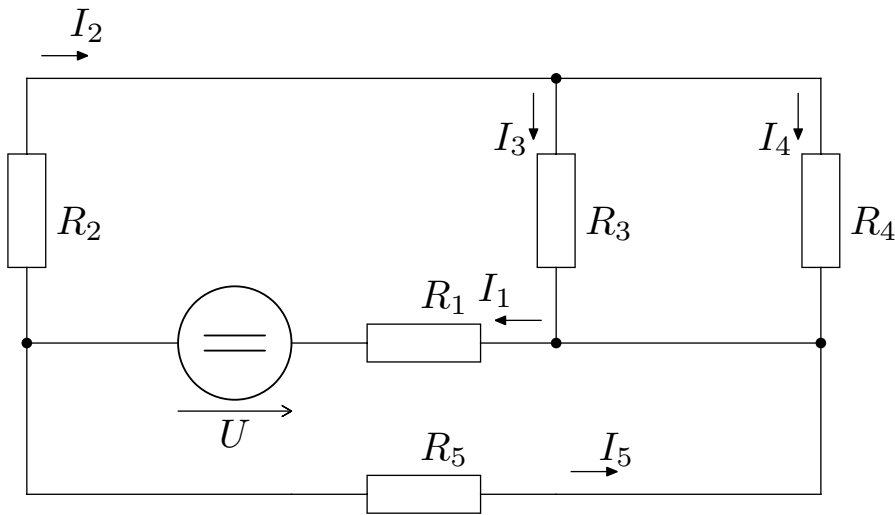
$$I_5 = \frac{U_{R5}}{R_5} = \frac{47,5}{20} = 2,375A$$



$$I_1 - I_2 - I_5 = 0 \Rightarrow I_1 = I_2 + I_5 = 1,25 + 2,375 = 3,625A$$

$$U_{\bullet} = R_1 I_1 + R_5 I_5 = 2 \cdot 3,625 + 20 \cdot 2,375 = 54,75V$$

$$k = \frac{U}{U_{\bullet}} = \frac{10}{54,75} = 0,8767$$

$$I_1 = kI_{\bullet 1} = 0,8767 \cdot 3,625 = 3,178A$$


$$I_2 = kI_{\bullet 2} = 0,8767 \cdot 1,25 = 1,096A$$


$$I_3 = kI_{\bullet 3} = 0,8767 \cdot 0,25 = 0,219A$$

$$I_4 = kI_{\bullet 4} = 0,8767 \cdot 1 = 0,8767A$$

$$I_5 = kI_{\bullet 5} = 0,8767 \cdot 2,375 = 2,082A$$

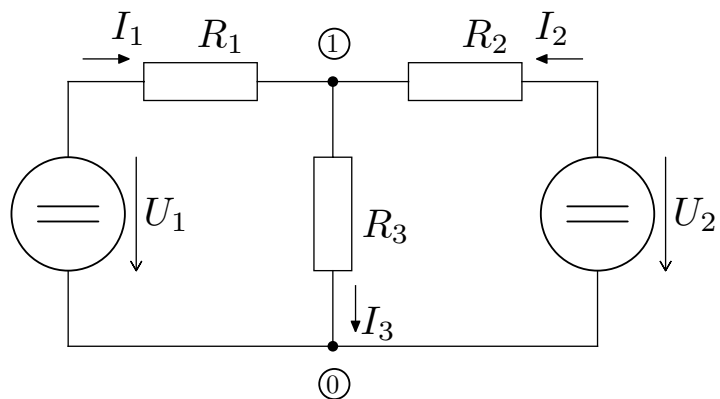Př.2.5: Proudů řešte superpozicí. $U_1 = 6V$, $U_2 = 18V$, $R_1 = 10\Omega$, $R_2 = 20\Omega$, $R_3 = 15\Omega$



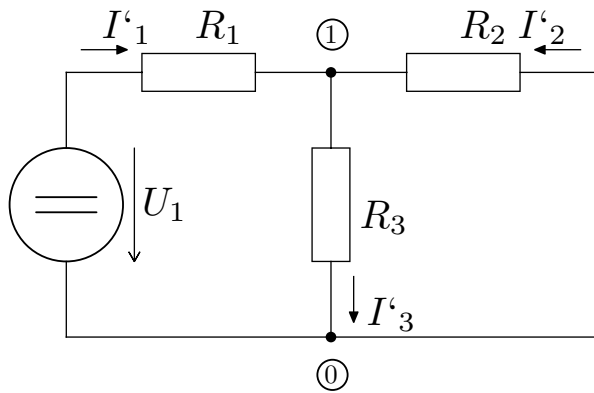

$$R_{23} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = \frac{20 \cdot 15}{20 + 15} = 8,571\Omega$$


$$R_{123} = R_1 + R_{23} = 10 + 8,571 = 18,571\Omega$$

$$I'_1 = \frac{U_1}{R_{123}} = \frac{6}{18,571} = 0,3231A$$

$$U'_{01} = U_1 - R_1 I'_1 = 6 - 10 \cdot 0,3231 = 2,769V$$

$$I'_3 = \frac{U'_{10}}{R_3} = \frac{2,769}{15} = 0,1846A$$
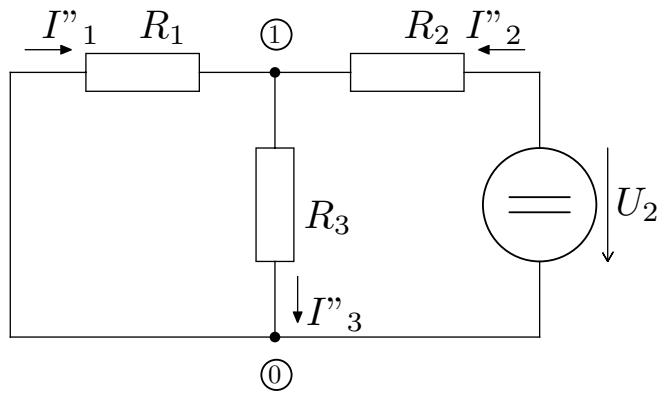
$$I'_2 = -\frac{U'_{10}}{R_2} = -\frac{2,769}{20} = -0,1385A$$



$$R_{13} = \frac{R_1 \cdot R_3}{R_1 + R_3} = \frac{10 \cdot 15}{10 + 15} = 6\Omega$$



$$R_{123} = R_2 + R_{13} = 20 + 6 = 26\Omega$$

$$I''_2 = \frac{U_2}{R_{123}} = \frac{18}{26} = 0,6923A$$

$$U''_{01} = U_2 - R_2 I''_2 = 18 - 20 \cdot 0,6923 = 4,1538V$$

$$I''_3 = \frac{U''_{10}}{R_3} = \frac{4,1538}{15} = 0,2769A$$
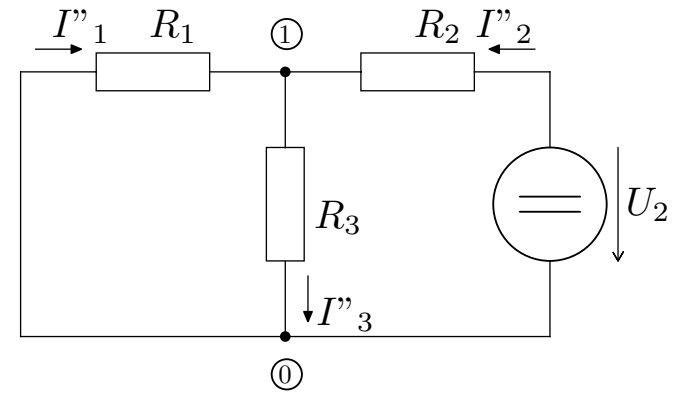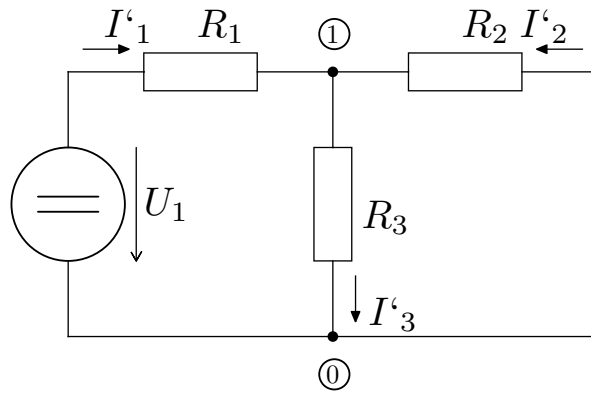
$$I''_1 = -\frac{U''_{10}}{R_1} = -\frac{4,1538}{10} = -0,4153A$$




$$I_1 = I'_1 + I''_1 = 0,3231 - 0,4153 = -0,0923A$$

$$I_2 = I'_2 + I''_2 = -0,1385 + 0,6923 = 0,5538A$$

$$I_3 = I'_3 + I''_3 = 0,1846 + 0,2769 = 0,4615A$$

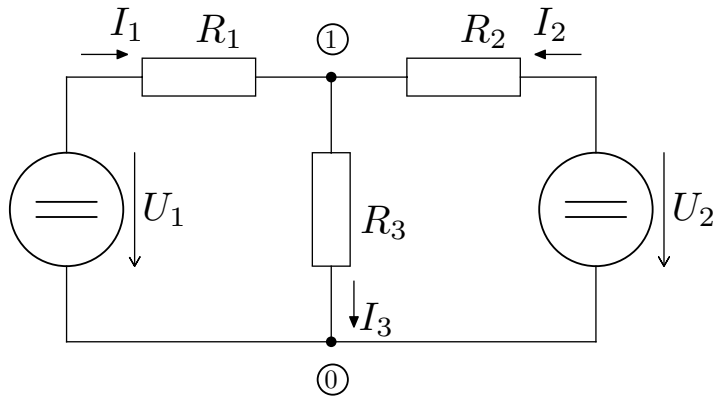1.3 Univerzální metody

Př.3.1: Obvod řešte aplikací Kirchhoffových zákonů. $U_1 = 6V, U_2 = 18V, R_1 = 10\Omega, R_2 = 20\Omega, R_3 = 15\Omega$



$$-I_1 - I_2 + I_3 = 0$$

$$R_1 I_1 + R_3 I_3 - U_1 = 0$$

$$R_2 I_2 + R_3 I_3 - U_2 = 0$$


$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ R_1 & 0 & R_3 \\ 0 & R_2 & R_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ U_1 \\ U_2 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 10 & 0 & 15 \\ 0 & 20 & 15 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 18 \end{pmatrix}$$

$$I_1 = -0,09231A$$

$$I_2 = 0,5538A$$

$$I_3 = 0,4615A$$

Př.3.2: Obvod popište pomocí K.z.

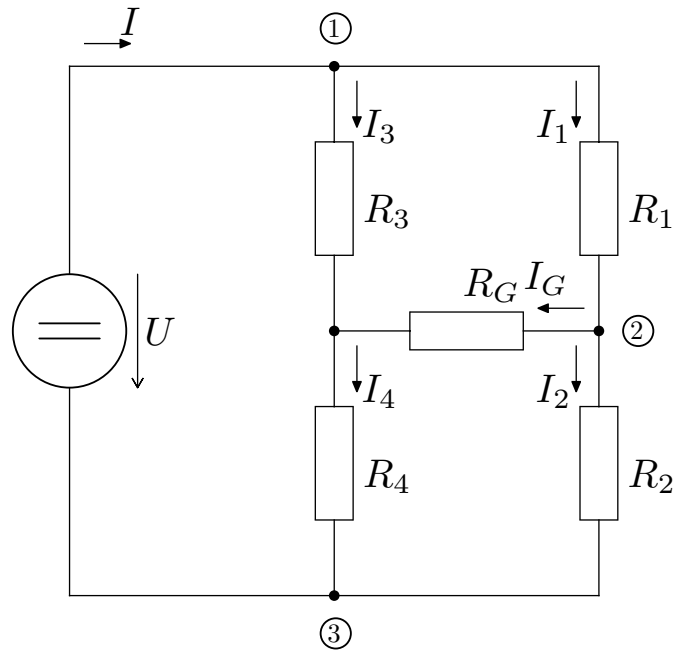

Nezávislé smyčky $s = 3$,
nezávislé uzly $n = 3$.

$$\begin{aligned}
 \text{I.K.z. : } \quad & I - I_1 - I_3 = 0 \\
 & I_1 - I_2 - I_G = 0 \\
 & -I + I_2 + I_4 = 0
 \end{aligned}$$


$$\begin{aligned}
 \text{II.K.z. : } \quad & R_1 I_1 + R_G I_G - R_3 I_3 = 0 \\
 & R_2 I_2 - R_4 I_4 - R_G I_G = 0 \\
 & R_3 I_3 + R_4 I_4 - U = 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ R_1 & 0 & -R_3 & 0 & R_G & 0 \\ 0 & R_2 & 0 & -R_4 & -R_G & 0 \\ 0 & 0 & R_3 & R_4 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_G \\ I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ U \end{pmatrix}$$

⁴Popis obvodu podle K.z. vede zřejmě na velké množství rovnic, proto často používáme MSP nebo MUN.

Př.3.3: Řešte metodou smyčkových proudů. $U_1 = 6V, U_2 = 18V, R_1 = 10\Omega,$
 $R_2 = 20\Omega, R_3 = 15\Omega$

II.K.z.⁵:

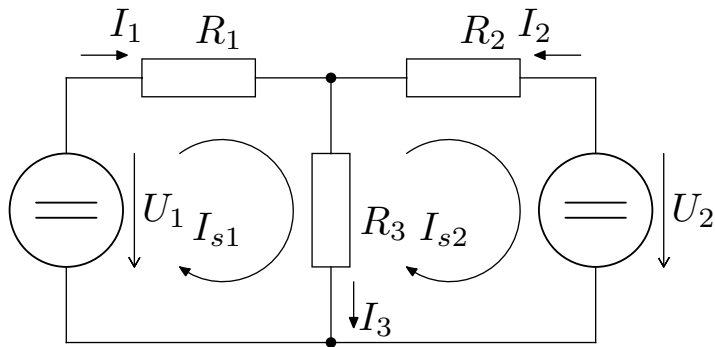

$$R_1 I_{s1} + R_3(I_{s1} - I_{s2}) - U_1 = 0$$

$$R_2 I_{s2} + R_3(I_{s2} - I_{s1}) + U_2 = 0$$

$$\begin{pmatrix} R_1 + R_3 & -R_3 \\ -R_3 & R_2 + R_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_{s1} \\ I_{s2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_1 \\ -U_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 25 & -15 \\ -15 & 35 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_{s1} \\ I_{s2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -18 \end{pmatrix}$$

$$I_{s1} = -0,09231A \quad I_{s2} = -0,5538A$$


$$I_1 = I_{s1} = -0,09231A$$

$$I_2 = -I_{s2} = 0,5538A$$

$$I_3 = I_{s1} - I_{s2} = -0,09231 + 0,5538 = 0,4615A$$

⁵Soustavu rovnic pro MSP lze zapsat přímo v maticovém tvaru: $\underline{R} \cdot \underline{I}_s = \underline{U}$. Prvky hlavní diagonály odporové matice jsou dány součtem rezistorů příslušné smyčky. Při souhlasném smyslu smyčkových proudů jsou pak ostatní prvky určeny záporně vzatou hodnotou rezistorů společných větví.

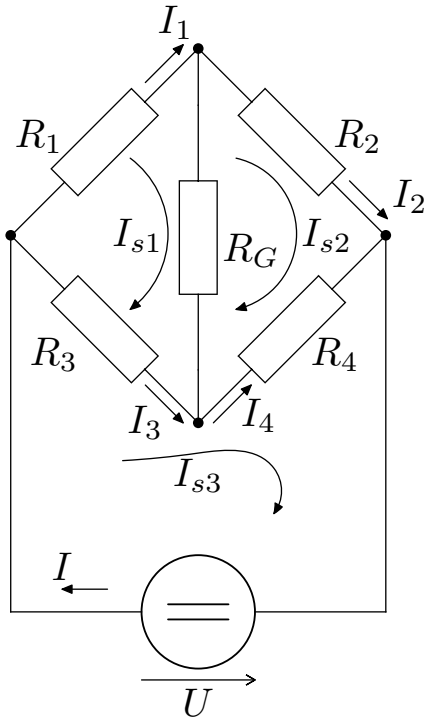Př.3.4: MSP určete proudy obvodu. $U = 2V$, $R_1 = R_3 = 20\Omega$, $R_2 = 40\Omega$, $R_4 = 10\Omega$, $R_G = 25\Omega$



$$\begin{pmatrix} R_1 + R_G + R_3 & -R_G & -R_3 \\ -R_G & R_2 + R_4 + R_G & -R_4 \\ -R_3 & -R_4 & R_3 + R_4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_{s1} \\ I_{s2} \\ I_{s3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ U \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 65 & -25 & -20 \\ -25 & 75 & -10 \\ -20 & -10 & 30 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_{s1} \\ I_{s2} \\ I_{s3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$I_{s1} = 0,04321A \quad I_{s2} = 0,0284A \quad I_{s3} = 0,1049A$$

$$I_1 = I_{s1} = 0,04321A$$

$$I_2 = I_{s2} = 0,0284A$$


$$I_3 = I_{s3} - I_{s1} = 0,1049 - 0,04321 = 0,06169A$$

$$I_4 = I_{s3} - I_{s2} = 0,1049 - 0,0284 = 0,0765A$$

$$I_G = I_{s1} - I_{s2} = 0,04321 - 0,0284 = 0,01481A$$

$$I = I_{s3} = 0,1049A$$

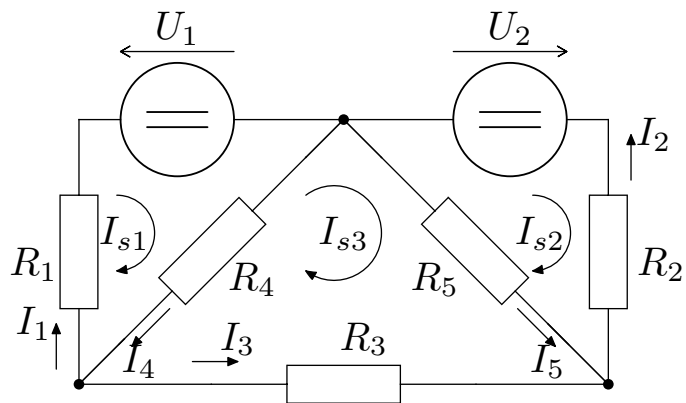Př.3.5: MSP určete proudy obvodu. $U_1 = 5V, U_2 = 7V, R_1 = 7,5\Omega, R_2 = 2,5\Omega,$
 $R_3 = 5\Omega, R_4 = 2\Omega, R_5 = 25\Omega$



$$\begin{pmatrix} R_1 + R_4 & 0 & -R_4 \\ 0 & R_2 + R_5 & -R_5 \\ -R_4 & -R_5 & R_3 + R_4 + R_5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_{s1} \\ I_{s2} \\ I_{s3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_1 \\ -U_2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 9,5 & 0 & -2 \\ 0 & 27,5 & -25 \\ -2 & -25 & 32 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_{s1} \\ I_{s2} \\ I_{s3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -7 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$I_{s1} = 0,4A \quad I_{s2} = -0,8A \quad I_{s3} = -0,6A$$

$$I_1 = I_{s1} = 0,4A$$


$$I_2 = -I_{s3} = 0,6A$$

$$I_3 = -I_{s2} = 0,8A$$

$$I_4 = I_{s1} - I_{s3} = 0,4 + 0,6 = 1A$$

$$I_5 = I_{s3} - I_{s2} = -0,6 + 0,8 = 0,2A$$

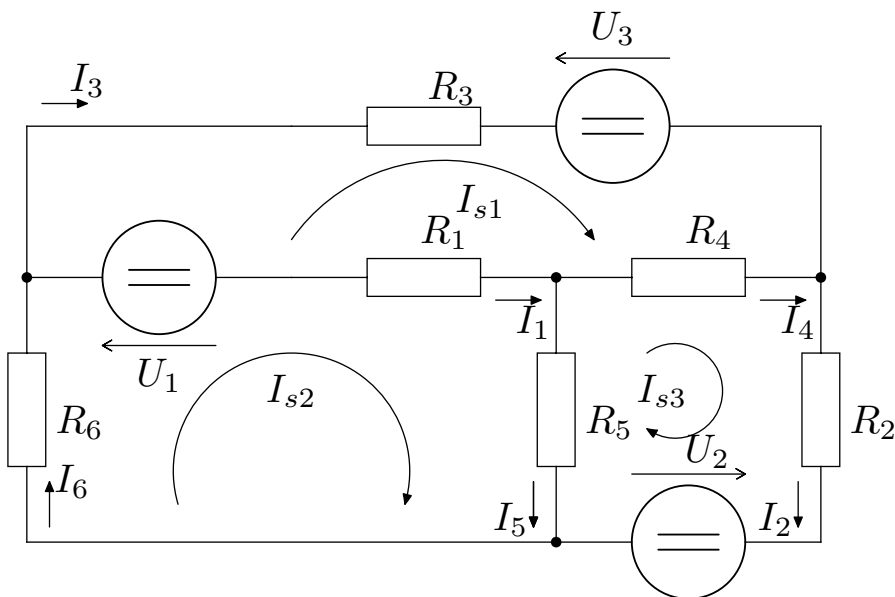Př.3.6: MSP určete proudy obvodu. $U_1 = 110V$, $U_2 = 15V$, $U_3 = 90V$, $R_1 = 500\Omega$, $R_2 = 300\Omega$, $R_3 = 500\Omega$, $R_4 = 1000\Omega$, $R_5 = 200\Omega$, $R_6 = 700\Omega$



$$\begin{pmatrix} R_1 + R_3 + R_4 & -R_1 & -R_4 \\ -R_1 & R_1 + R_5 + R_6 & -R_5 \\ -R_4 & -R_5 & R_2 + R_4 + R_5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_{s1} \\ I_{s2} \\ I_{s3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_3 - U_1 \\ U_1 \\ U_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2000 & -500 & -1000 \\ -500 & 1400 & -200 \\ -1000 & -200 & 1500 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_{s1} \\ I_{s2} \\ I_{s3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -20 \\ 110 \\ 15 \end{pmatrix}$$

$$I_{s1} = 0,04A \quad I_{s2} = 0,1A \quad I_{s3} = 0,05A$$

$$I_1 = I_{s2} + I_{s1} = 0,1 - 0,04 = 0,06A$$


$$I_2 = I_{s3} = 0,05A \quad I_3 = I_{s1} = 0,04A$$

$$I_4 = I_{s3} - I_{s1} = 0,05 - 0,04 = 0,01A$$

$$I_5 = I_{s2} - I_{s3} = 0,1 - 0,05 = 0,05A$$

$$I_6 = I_{s2} = 0,1A$$

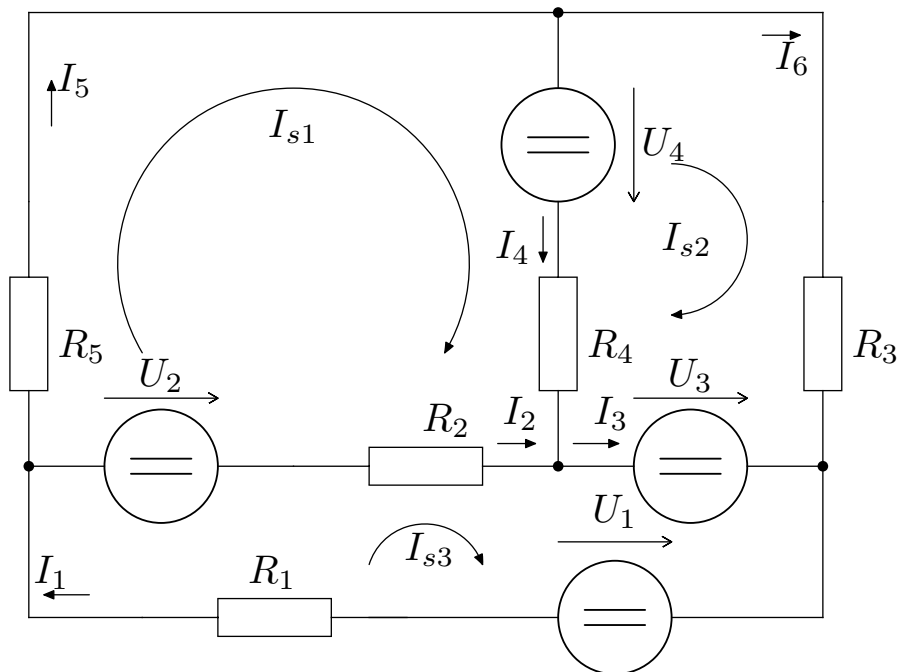Př.3.7: MSP určete proudy obvodu. $U_1 = 100V, U_2 = 30V, U_3 = 10V, U_4 = 6V,$
 $R_1 = 10\Omega, R_2 = 10\Omega, R_3 = 15\Omega, R_4 = 6\Omega, R_5 = 5\Omega$



$$\begin{pmatrix} R_2 + R_4 + R_5 & -R_4 & -R_2 \\ -R_4 & R_3 + R_4 & 0 \\ -R_2 & 0 & R_1 + R_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_{s1} \\ I_{s2} \\ I_{s3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_2 - U_4 \\ U_3 - U_4 \\ U_1 - U_2 - U_3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 21 & -6 & -10 \\ -6 & 21 & 0 \\ -10 & 0 & 20 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_{s1} \\ I_{s2} \\ I_{s3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24 \\ 16 \\ 60 \end{pmatrix}$$

$$I_{s1} = 4,1A \quad I_{s2} = 1,933A \quad I_{s3} = 5,05A$$

$$I_1 = I_{s3} = 5,05A$$

$$I_2 = I_{s3} - I_{s1} = 0,95A$$


$$I_3 = I_{s3} - I_{s2} = 3,1167A$$

$$I_4 = I_{s1} - I_{s2} = 2,167A$$

$$I_5 = I_{s2} = 4,1A$$

$$I_6 = I_{s2} = 1,933A$$

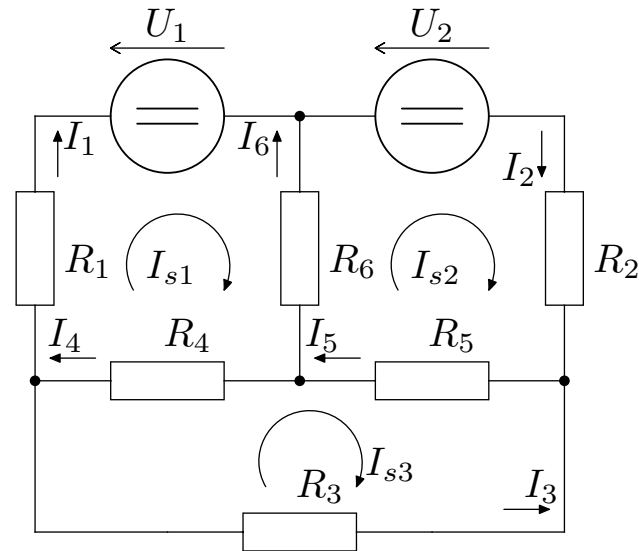Př.3.8: MSP určete proudy obvodu a také výkony dodávané zdroji a spotřebované rezistory. $U_1 = 8V, U_2 = 8V, R_1 = 22\Omega, R_2 = 5\Omega, R_3 = 16\Omega, R_4 = 15\Omega, R_5 = 9\Omega, R_6 = 14\Omega$



$$\begin{pmatrix} R_1 + R_4 + R_6 & -R_6 & -R_4 \\ -R_6 & R_2 + R_5 + R_6 & -R_5 \\ -R_4 & -R_5 & R_3 + R_4 + R_5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_{s1} \\ I_{s2} \\ I_{s3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 46 & -14 & -15 \\ -14 & 28 & -9 \\ -15 & -9 & 40 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_{s1} \\ I_{s2} \\ I_{s3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 8 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$I_{s1} = 3,9556A \quad I_{s2} = 0,57259A \quad I_{s3} = 0,27716A$$

$$I_1 = I_{s3} = 0,39556A$$

$$I_2 = I_{s2} = 0,57259A$$

$$I_3 = -I_{s3} = -0,27716A$$

$$I_4 = I_{s1} - I_{s3} = 0,11839A$$

$$I_5 = I_{s2} - I_{s3} = 0,2954A$$

$$I_6 = I_{s2} - I_{s1} = 0,177A$$

$$P_{R1} = R_1 I_1^2 = 3,443W$$

$$P_{R2} = R_2 I_2^2 = 1,639W$$

$$P_{R3} = R_3 I_3^2 = 1,229W$$

$$P_{R4} = R_4 I_4^2 = 0,2103W$$

$$P_{R5} = R_5 I_5^2 = 0,7854W$$

$$P_{R6} = R_6 I_6^2 = 0,4386W$$


$$P = \sum_{i=1}^6 P_{Ri} = 7,745W$$

$$P_1 = U_1 I_1 = 3,165VA$$

$$P_2 = U_2 I_2 = 4.581VA$$

$$P = \sum_{i=1}^2 P_i = 7,745W$$

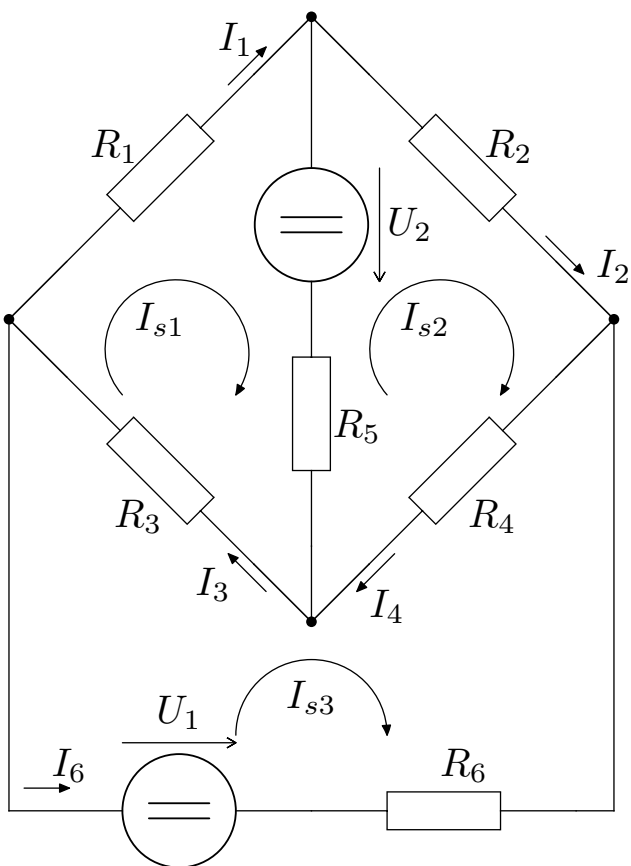Př.3.9: MSP určete proudy obvodu. $U_1 = 35V$, $U_2 = 11V$, $R_1 = 5k\Omega$, $R_2 = 3k\Omega$, $R_3 = 2k\Omega$, $R_4 = 5k\Omega$, $R_5 = 1k\Omega$, $R_6 = 0,5k\Omega$



$$\begin{pmatrix} R_1 + R_3 + R_5 & -R_5 & -R_3 \\ -R_5 & R_2 + R_4 + R_5 & -R_4 \\ -R_3 & -R_4 & R_3 + R_4 + R_6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_{s1} \\ I_{s2} \\ I_{s3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -U_2 \\ U_2 \\ U_1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 8000 & -1000 & -2000 \\ -1000 & 9000 & -5000 \\ -2000 & -5000 & 7500 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_{s1} \\ I_{s2} \\ I_{s3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -11 \\ 11 \\ 35 \end{pmatrix}$$

$$I_{s1} = 1,917mA \quad I_{s2} = 6,848mA \quad I_{s3} = 9,743mA$$

$$I_1 = I_{s1} = 1,917mA$$

$$I_2 = I_{s2} = 6,848mA$$


$$I_3 = I_{s1} - I_{s3} = -7,826mA$$

$$I_4 = I_{s2} - I_{s3} = -2,895mA$$

$$I_5 = I_{s2} - I_{s1} = 4,93132116mA$$

$$I_6 = I_{s3} = 9,743mA$$

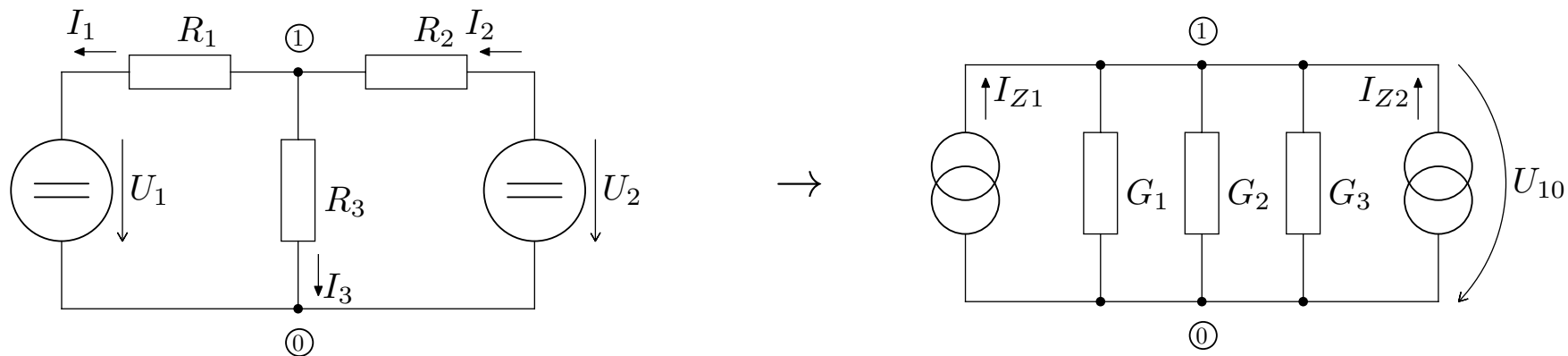Př.4.1: Obvod řešte MUN. $U_1 = 6V, U_2 = 18V, R_1 = 10\Omega, R_2 = 20\Omega, R_3 = 15\Omega$



$$G_1 = 0,1S; \quad G_2 = 0,05S; \quad G_3 = 0,06667S$$

$$I_{Z1} = \frac{U_1}{R_1} = \frac{6}{10} = 0,6A \quad I_{Z2} = \frac{U_2}{R_2} = \frac{18}{20} = 0,9A$$

$$I.K.z.: \quad -I_{Z1} - I_{Z2} + G_1U_{10} + G_2U_{10} + G_3U_{10} = 0$$



$$U_{10} = \frac{I_{Z1} + I_{Z2}}{G_1 + G_2 + G_3} = \frac{0,6 + 0,9}{0,1 + 0,05 + 0,06667} = 6,923V$$

$$I_1 = I_{Z1} - G_1 U_{10} = 0,6 - 0,1 \cdot 6,923 = -0,0923A$$

$$I_2 = I_{Z2} - G_2 U_{10} = 0,9 - 0,05 \cdot 6,923 = 0,5539A$$

$$I_3 = G_3 U_{10} = 0,06667 \cdot 6,923 = 0,4616A$$

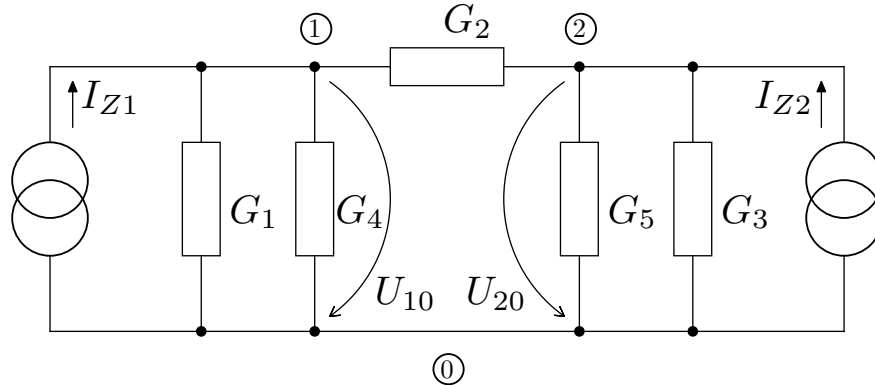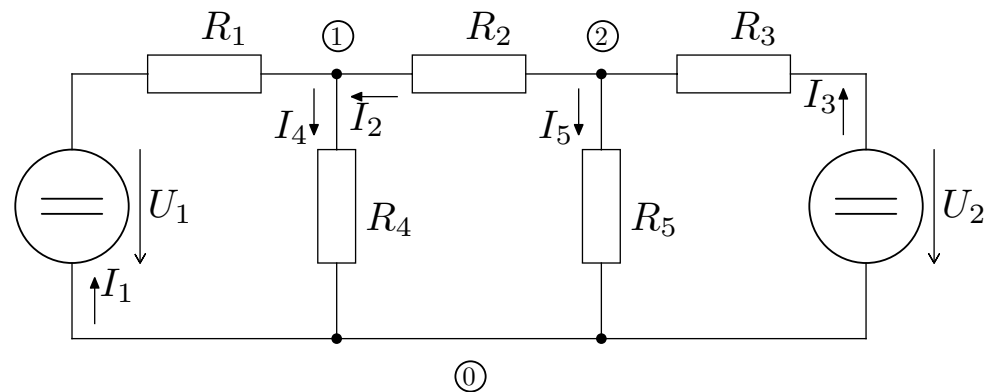Př.4.2: Určete proudy větví obvodu z obrázku pomocí MUN. $U_1 = 5V$, $U_2 = 10V$,
 $R_1 = 2k\Omega$, $R_2 = 2k\Omega$, $R_3 = 5k\Omega$, $R_4 = 3k\Omega$, $R_5 = 1k\Omega$



$$I_{Z1} = \frac{U_1}{R_1} = \frac{5}{2000} = 2,5mA$$

$$I_{Z2} = \frac{U_2}{R_2} = \frac{10}{2000} = 0,6A$$

$$-I_{Z1} + (G_1 + G_4)U_{10} + G_2(U_{10} - U_{20}) = 0$$

$$-I_{Z2} + (G_3 + G_5)U_{20} + G_2(U_{20} - U_{10}) = 0$$

$$(G_1 + G_4 + G_2)U_{10} - G_2U_{20} = I_{Z1}$$

$$-G_2U_{10} + (G_3 + G_5 + G_2)U_{20} = I_{Z2}$$

$$\begin{pmatrix} G_1 + G_2 + G_4 & -G_2 \\ -G_2 & G_2 + G_3 + G_5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} U_{10} \\ U_{20} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{Z1} \\ I_{Z2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1,3 \cdot 10^{-3} & -5 \cdot 10^{-4} \\ -5 \cdot 10^{-4} & 1,7 \cdot 10^{-3} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} U_{10} \\ U_{20} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2,5 \cdot 10^{-3} \\ 2 \cdot 10^{-3} \end{pmatrix}$$

$$U_{10} = 2,6033V \quad U_{20} = 1,9421V$$

$$I_1 = G_1(U_1 - U_{10}) = 5 \cdot 10^{-4} \cdot (5 - 2,6033) = 1,1983mA$$


$$I_2 = G_2(U_{20} - U_{10}) = 5 \cdot 10^{-4} \cdot (1,9421 - 2,6033) = -3,306mA$$

$$I_3 = G_3(U_2 - U_{20}) = 2 \cdot 10^{-4} \cdot (10 - 1,9421) = 1,6116mA$$

$$I_4 = G_4U_{10} = 0,3 \cdot 10^{-3} \cdot 2,6033 = 0,8678mA$$

$$I_5 = G_5U_{20} = 10^{-3} \cdot 1,9421 = 1,9421mA$$

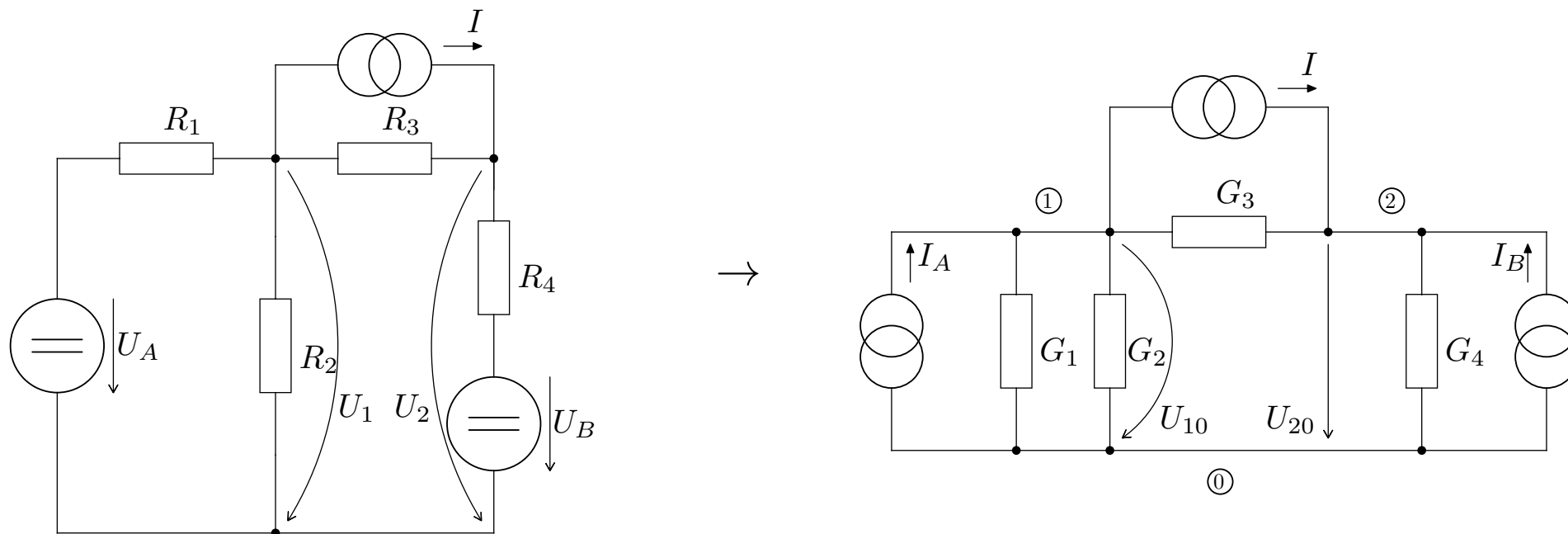Př.4.3: Určete napětí U_1 a U_2 pomocí MUN. $U_A = 20V, U_B = 15V, I = 1,5A,$
 $R_1 = R_2 = 20\Omega, R_3 = R_4 = 40\Omega$



$$I_A = \frac{U_A}{R_1} = \frac{20}{20} = 1A \quad I_B = \frac{U_B}{R_4} = \frac{15}{40} = 0,375A$$

Rovnice je možné psát přímo v maticovém tvaru⁶: $\underline{G} \cdot \underline{U} = \underline{I}$.

⁶Na hlavní diagonále matice jsou vlastní vodivosti uzlů, tedy suma vodivostí k uzlu připojených. Mimo hlavní diagonálu je záporně vzatý součet vodivostí větví spojujících příslušné uzly.


$$\begin{pmatrix} G_1 + G_2 + G_3 & -G_3 \\ -G_3 & G_3 + G_4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} U_{10} \\ U_{20} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -I_A - I \\ I + I_B \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0,125 & -0,025 \\ -0,025 & 0,05 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} U_{10} \\ U_{20} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2,5 \\ 1,875 \end{pmatrix}$$

$$U_{10} = -13,8V$$

$$U_{20} = 30,5V$$

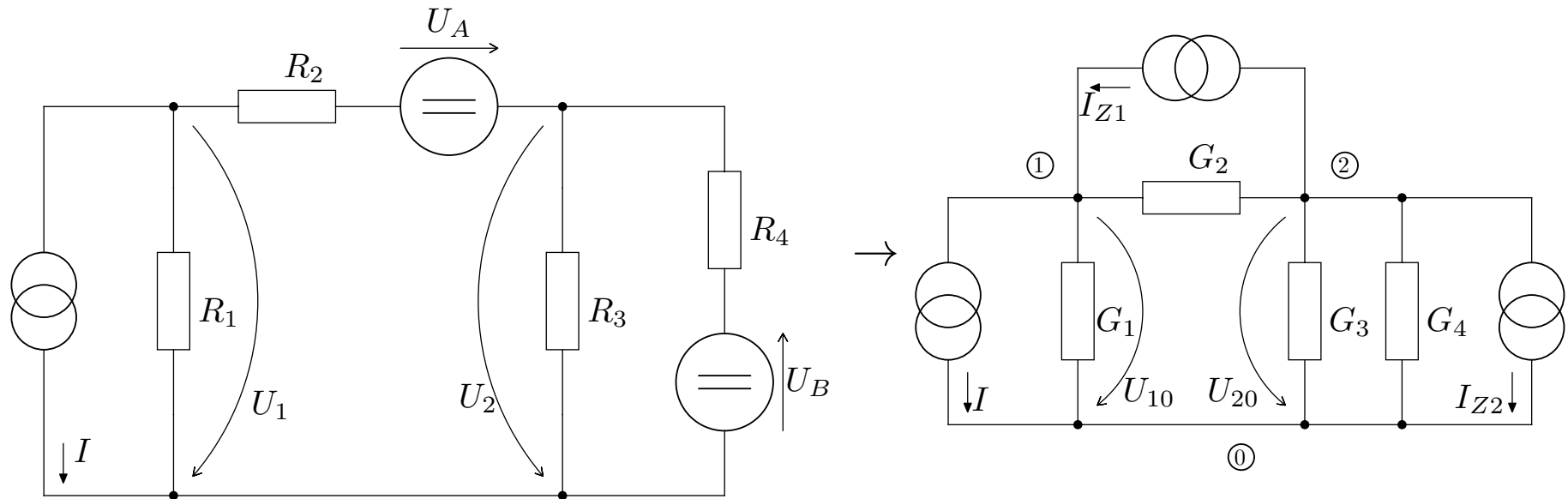Př.4.4: Určete napětí U_1 a U_2 pomocí MUN. $U_A = 20V, U_B = 15V, I = 1,5A,$
 $R_1 = R_2 = 20\Omega, R_3 = R_4 = 40\Omega$



$$I_{Z1} = \frac{U_A}{R_2} = \frac{20}{20} = 1A$$

$$I_{Z2} = \frac{U_B}{R_4} = \frac{15}{40} = 0,375A$$


$$\begin{pmatrix} G_1 + G_2 & -G_2 \\ -G_2 & G_2 + G_3 + G_4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} U_{10} \\ U_{20} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{Z1} - I \\ -I_{Z1} - I_{Z2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0,1 & -0,05 \\ -0,05 & 0,1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} U_{10} \\ U_{20} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0,5 \\ -1,375 \end{pmatrix}$$

$$U_{10} = -15,8\bar{3}V$$

$$U_{20} = -21,6\bar{V}$$

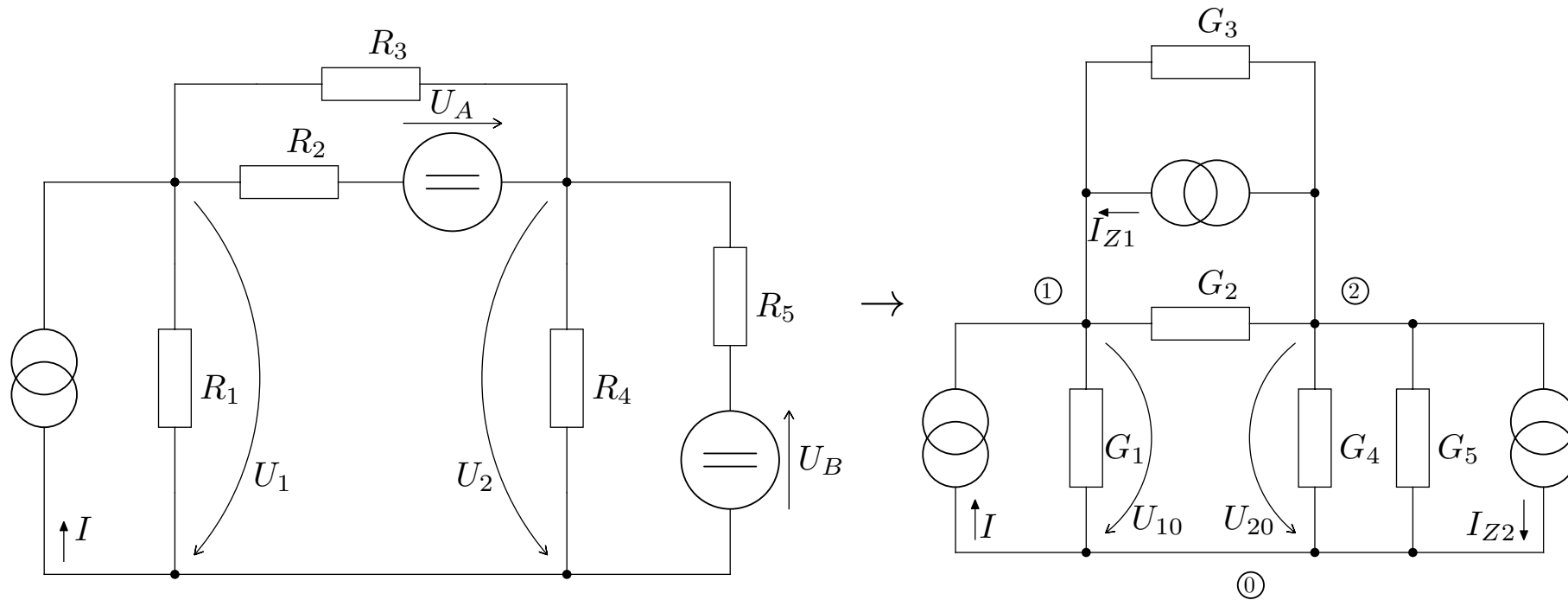Př.4.5: Určete napětí U_1 a U_2 pomocí MUN. $U_A = 5V$, $U_B = 10V$, $I = 2mA$,
 $R_1 = R_2 = 2,2k\Omega$, $R_3 = 5,6k\Omega$, $R_4 = 3,3k\Omega$, $R_5 = 1k\Omega$



$$I_{Z1} = \frac{U_A}{R_2} = \frac{5}{2200} = 2,27\text{mA}$$

$$I_{Z2} = \frac{U_B}{R_5} = \frac{10}{1000} = 10\text{mA}$$



$$\begin{pmatrix} G_1 + G_2 + G_3 & -G_2 - G_3 \\ -G_2 - G_3 & G_2 + G_3 + G_4 + G_5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} U_{10} \\ U_{20} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I + I_{Z1} \\ -I_{Z1} - I_{Z2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1,0877 \cdot 10^{-3} & -6,3312 \cdot 10^{-3} \\ -6,3312 \cdot 10^{-3} & 1,9361 \cdot 10^{-3} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} U_{10} \\ U_{20} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4,27 \cdot 10^{-3} \\ -0,01227 \end{pmatrix}$$

$$U_{10} = 0,2947\text{V}$$

$$U_{20} = -6,2423\text{V}$$

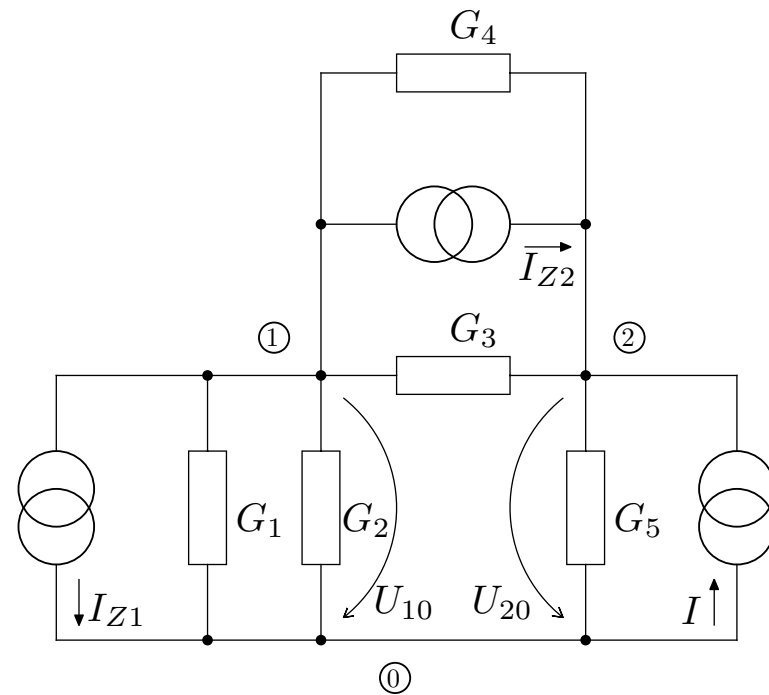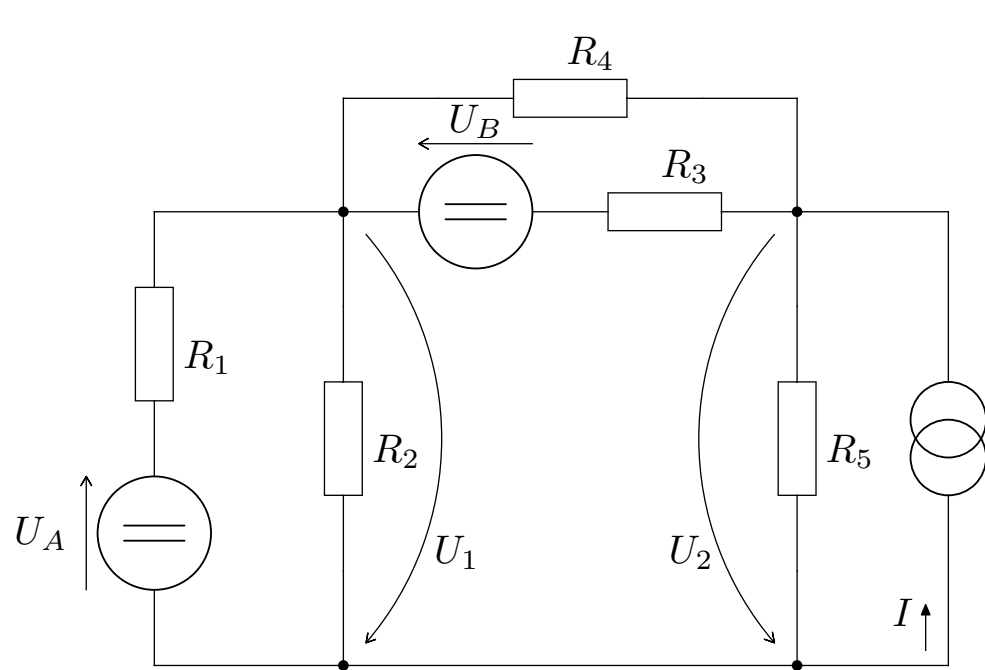Př.4.6: Určete napětí U_1 a U_2 pomocí MUN. $U_A = 15V$, $U_B = 10V$, $I = 2,5mA$,
 $R_1 = R_2 = 2,2k\Omega$, $R_3 = 5,6k\Omega$, $R_4 = 2,7k\Omega$, $R_5 = 1k\Omega$



$$I_{Z1} = \frac{U_A}{R_2} = \frac{15}{2200} = 6,81mA$$

$$I_{Z2} = \frac{U_B}{R_5} = \frac{10}{1000} = 10mA$$



$$\begin{pmatrix} G_1 + G_2 + G_3 + G_4 & -G_3 - G_4 \\ -G_3 - G_4 & G_3 + G_4 + G_5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} U_{10} \\ U_{20} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -I_{Z1} - I_{Z2} \\ I + I_{Z2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1,4580 \cdot 10^{-3} & -5,4894 \cdot 10^{-3} \\ -5,4894 \cdot 10^{-3} & 1,5489 \cdot 10^{-3} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} U_{10} \\ U_{20} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8,6039 \cdot 10^{-3} \\ -4,2857 \cdot 10^{-3} \end{pmatrix}$$

$$U_{10} = -5,5057V$$

$$U_{20} = -0,7796V$$

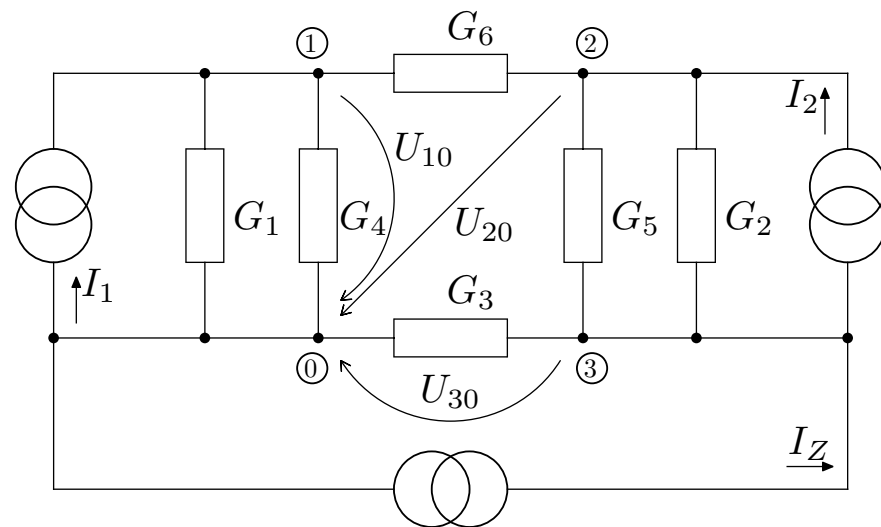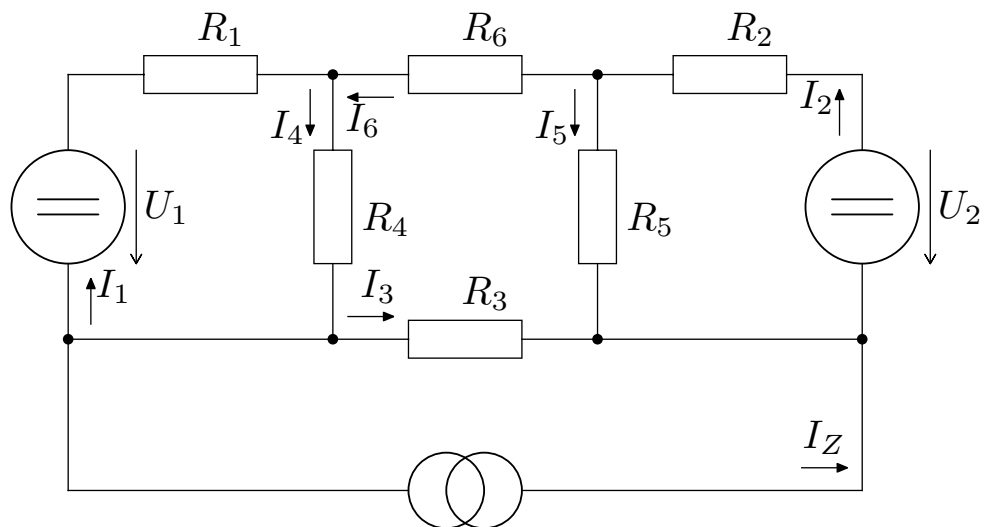Př.4.7: Proudů obvodu určete pomocí MUN. $U_1 = 12V$, $U_2 = 16V$, $I_Z = 3mA$,
 $R_1 = 1k\Omega$, $R_2 = 2k\Omega$, $R_3 = 1k\Omega$, $R_4 = 5k\Omega$, $R_5 = 4k\Omega$, $R_6 = 2k\Omega$



$$I_{Z1} = \frac{U_1}{R_1} = \frac{12}{1000} = 12mA$$

$$I_{Z2} = \frac{U_2}{R_2} = \frac{16}{2000} = 8mA$$

$$\begin{pmatrix} G_1 + G_4 + G_6 & -G_6 & 0 \\ -G_6 & G_2 + G_5 + G_6 & -G_2 - G_5 \\ 0 & -G_2 - G_5 & G_2 + G_3 + G_5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} U_{10} \\ U_{20} \\ U_{30} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_Z + I_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1,7 \cdot 10^{-3} & -5 \cdot 10^{-4} & 0 \\ -5 \cdot 10^{-4} & 1,25 \cdot 10^{-3} & -7,5 \cdot 10^{-4} \\ 0 & -7,5 \cdot 10^{-4} & 1,75 \cdot 10^{-3} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} U_{10} \\ U_{20} \\ U_{30} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \cdot 10^{-3} \\ 8 \cdot 10^{-3} \\ -5 \cdot 10^{-3} \end{pmatrix}$$

$$U_{10} = 7,6953V$$

$$U_{20} = 2,1641V$$

$$U_{20} = -1,9297V$$

$$I_4 = \frac{U_{10}}{R_4} = \frac{7,6953}{5000} = 1,5391mA$$

$$I_5 = \frac{U_{20}}{R_5} = \frac{2,1641}{4000} = 5,4102mA$$


$$I_3 = \frac{U_{30}}{R_3} = \frac{-1,9297}{1000} = -1,9297mA$$

$$\begin{aligned} I_2 &= I_5 + I_3 + I_Z = \\ &= 5,4102 \cdot 10^{-3} - 1,9297 \cdot 10^{-3} + 3 \cdot 10^{-3} = 6,4805mA \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_1 &= I_4 - I_3 - I_Z = \\ &= 1,5391 \cdot 10^{-3} + 1,9297 \cdot 10^{-3} - 3 \cdot 10^{-3} = 0,4688mA \end{aligned}$$

$$I_6 = I_2 - I_5 = 6,4805 \cdot 10^{-3} - 5,4102 \cdot 10^{-3} = 1,0703mA$$

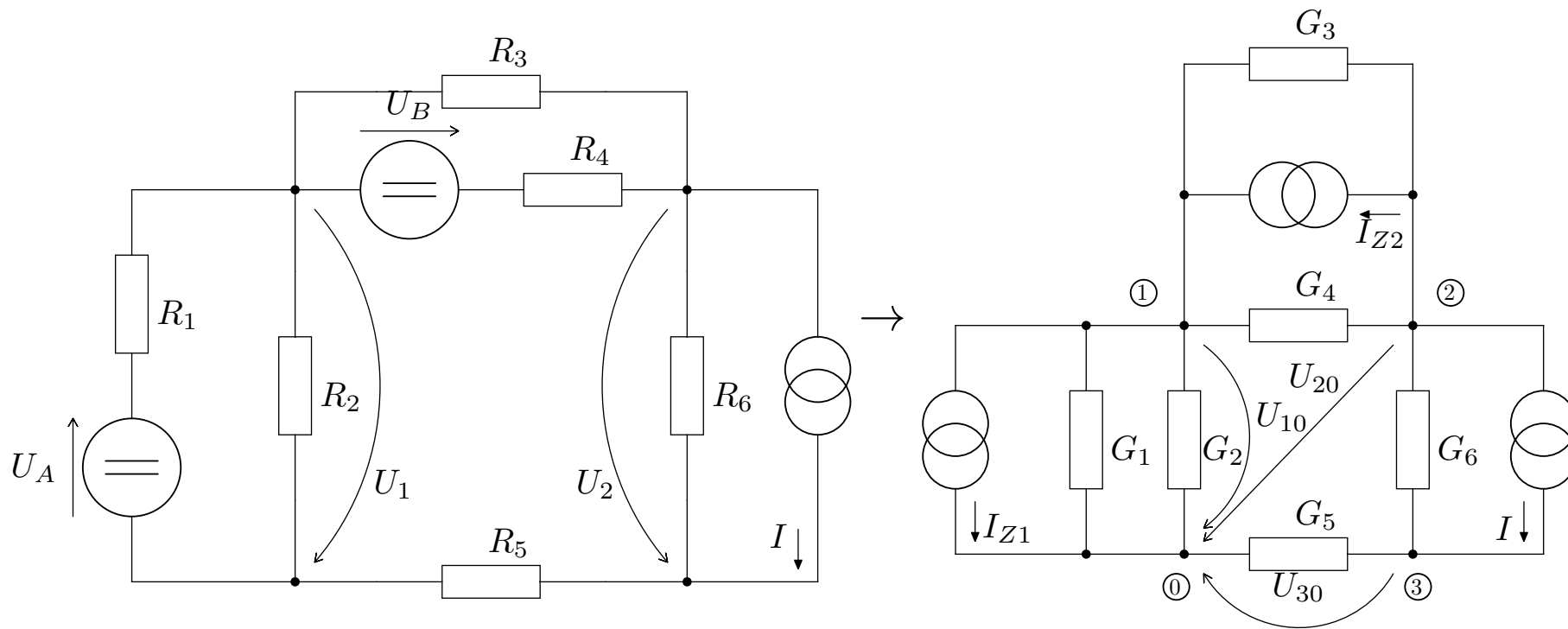Př.4.8: Určete napětí U_1 a U_2 pomocí MUN. $U_A = 15V, U_B = 10V, I = 2,5mA,$
 $R_1 = R_2 = 2,2k\Omega, R_3 = 5,6k\Omega, R_4 = 2,7k\Omega, R_5 = 1k\Omega, R_6 = 4,7k\Omega$



$$I_{Z1} = \frac{U_A}{R_1} = \frac{5}{2200} = 2,27\text{mA}$$

$$I_{Z2} = \frac{U_B}{R_4} = \frac{10}{2700} = 3,703\text{mA}$$

$$\begin{pmatrix} G_1 + G_2 + G_3 + G_4 & -G_3 - G_4 & 0 \\ -G_3 - G_4 & G_3 + G_4 + G_6 & -G_6 \\ 0 & -G_6 & G_5 + G_6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} U_{10} \\ U_{20} \\ U_{30} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{Z2} - I_{Z1} \\ -I - I_{Z2} \\ I \end{pmatrix}$$


$$\begin{pmatrix} 1,4580 \cdot 10^{-3} & -5,4894 \cdot 10^{-4} & 0 \\ -5,4894 \cdot 10^{-4} & 7,6171 \cdot 10^{-4} & -2,1277 \cdot 10^{-4} \\ 0 & -2,1277 \cdot 10^{-4} & 1,2128 \cdot 10^{-3} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} U_{10} \\ U_{20} \\ U_{30} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,4310 \cdot 10^{-3} \\ -5,7037 \cdot 10^{-3} \\ 2 \cdot 10^{-3} \end{pmatrix}$$

$$U_{10} = -2,5195\text{V}$$

$$U_{20} = -9,2988\text{V}$$

$$U_{20} = 0,01775\text{V}$$

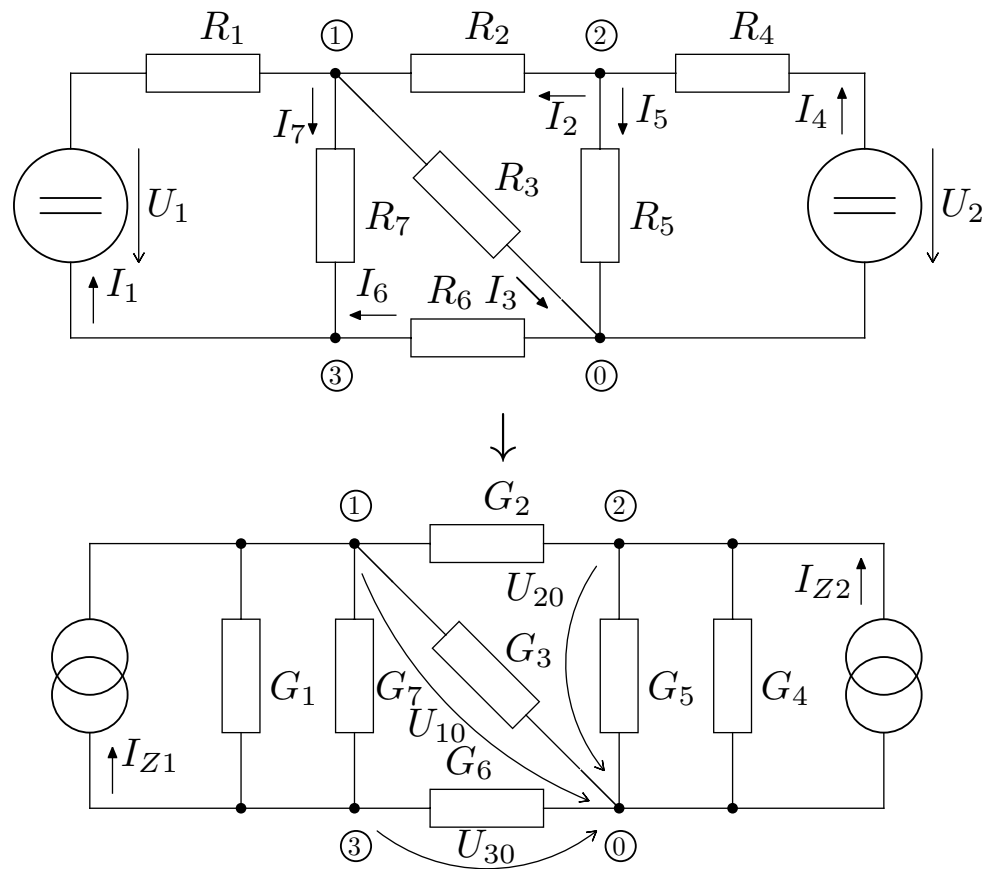Př.4.9: Určete napětí U_1 a U_2 pomocí MUN. $U_1 = 5V$, $U_2 = 10V$, $R_1 = 2k\Omega$, $R_2 = 2k\Omega$, $R_3 = 5k\Omega$, $R_4 = 3k\Omega$, $R_5 = 1k\Omega$, $R_6 = 4k\Omega$, $R_7 = 10k\Omega$



$$I_{Z1} = \frac{U_1}{R_1} = \frac{5}{2000} = 2,5mA$$

$$I_{Z2} = \frac{U_2}{R_4} = \frac{10}{3000} = 3,3mA$$

$$\begin{pmatrix} G_1 + G_2 + G_3 + G_7 & -G_2 & -G_1 - G_7 \\ -G_2 & G_2 + G_4 + G_5 & 0 \\ -G_1 - G_7 & 0 & G_1 + G_6 + G_7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} U_{10} \\ U_{20} \\ U_{30} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{Z1} \\ I_{Z2} \\ -I_{Z1} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1,3 \cdot 10^{-3} & -5 \cdot 10^{-4} & -6 \cdot 10^{-4} \\ -5 \cdot 10^{-4} & 1,8\bar{3} \cdot 10^{-3} & 0 \\ -6 \cdot 10^{-4} & 0 & 8,5 \cdot 10^{-4} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} U_{10} \\ U_{20} \\ U_{30} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2,5 \cdot 10^{-3} \\ 3,3 \cdot 10^{-3} \\ -2,5 \cdot 10^{-3} \end{pmatrix}$$

$$U_{10} = -2,5195V$$

$$U_{20} = -9,2988V$$

$$U_{20} = 0,01775V$$

$$I_3 = \frac{U_{10}}{R_3} = \frac{2,2218}{5000} = 0,4444mA$$

$$I_5 = \frac{U_{20}}{R_5} = \frac{2,4241}{1000} = 2,4241mA$$

$$I_6 = -\frac{U_{30}}{R_6} = -\frac{-1,3728}{4000} = 0,3432mA$$



$$\begin{aligned} I_4 &= I_5 + I_3 - I_6 = \\ &= 2,4241 \cdot 10^{-3} + 0,4444 \cdot 10^{-3} - 0,3432 \cdot 10^{-3} = \\ &= 2,5253mA \end{aligned}$$

$$I_2 = I_4 - I_5 = 2,5253 \cdot 10^{-3} - 2,4241 \cdot 10^{-3} = 0,1012mA$$

$$I_7 = \frac{U_{10} - U_{20}}{R_5} = \frac{-0,2023}{5000} = 0,3595mA$$

$$I_1 = I_6 + I_7 = 0,3432 \cdot 10^{-3} + 0,3595 \cdot 10^{-3} = 0,7027mA$$

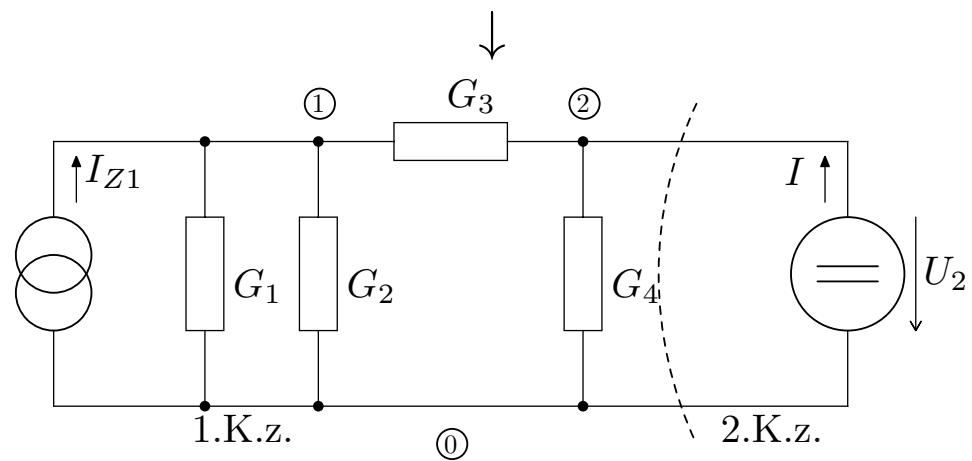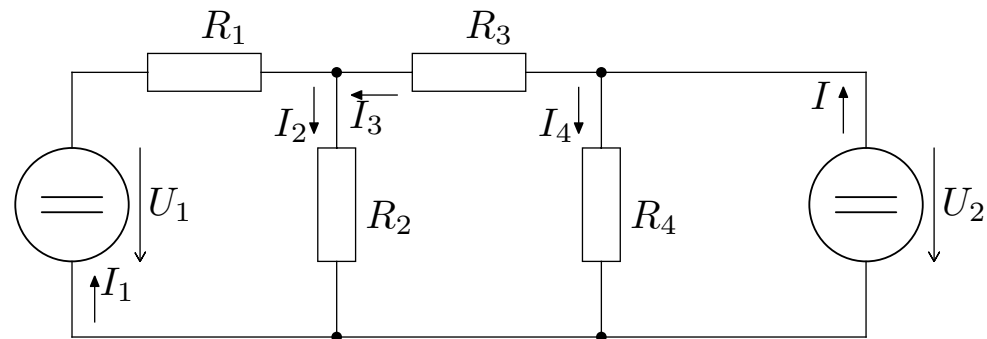Př.5.1: Určete proudy obvodu pomocí MMUN⁷. $U_1 = 5V$, $U_2 = 10V$,
 $R_1 = R_3 = 5\Omega$, $R_2 = R_4 = 10\Omega$



⁷MMUN lze použít i při reálných zdrojích napětí, jestliže to má význam pro řešení problémů (tj. když se zajímáme o proud tekoucí zdrojem).

$$I_{Z1} = \frac{U_1}{R_1} = \frac{5}{5} = 1A$$

$$\begin{pmatrix} G_1 + G_2 + G_3 & -G_3 & 0 \\ -G_3 & G_3 + G_4 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} U_{10} \\ U_{20} \\ I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{Z1} \\ 0 \\ U_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0,5 & -1,5 & 0 \\ -1,5 & 0,3 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} U_{10} \\ U_{20} \\ I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 10 \end{pmatrix}$$

$$U_{10} = 6V$$

$$U_{20} = 10V$$

$$I = 1,8A$$


$$I_1 = I_{Z1} - \frac{U_{10}}{R1} = 1 - \frac{6}{5} = -0,2A$$

$$I_2 = \frac{U_{10}}{R2} = \frac{6}{10} = 0,6A$$

$$I_3 = \frac{U_{20} - U_{10}}{R3} = \frac{10 - 6}{5} = 0,8A$$

$$I_4 = \frac{U_{20}}{R4} = \frac{10}{10} = 1A$$

Př.5.2: Především příklad řešte modifikací obou zdrojů.

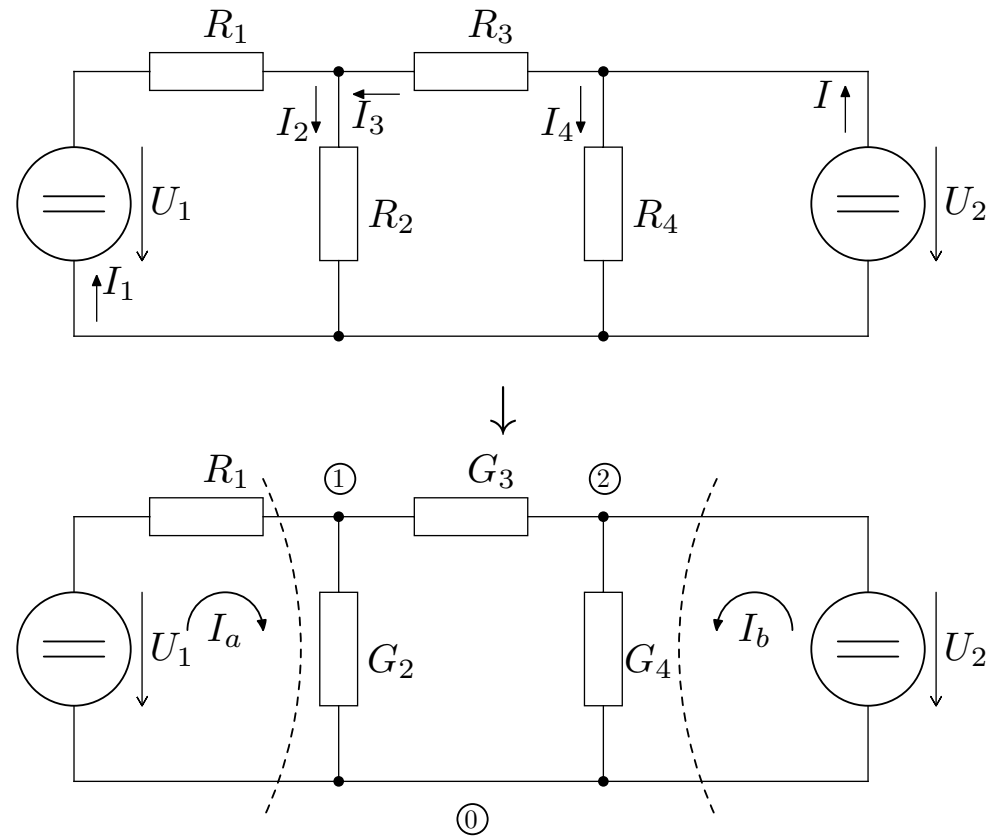

Podle II. K.z. napíšeme 2 rovnice:

$$U_{10} - U_1 + R_1 I_a = 0$$

$$\underline{U_{10} + R_1 I_a = U_1}$$

$$U_{20} - U_2 = 0$$

$$\underline{U_{20} = U_2}$$

$$\begin{pmatrix} G_2 + G_3 & -G_3 & -1 & 0 \\ -G_3 & G_3 + G_4 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & R_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} U_{10} \\ U_{20} \\ I_a \\ I_b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ U_1 \\ U_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0,3 & -1,5 & -1 & 0 \\ -1,5 & 0,3 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} U_{10} \\ U_{20} \\ I_a \\ I_b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \\ 10 \end{pmatrix}$$


$$U_{10} = 6V$$

$$U_{20} = 10V$$

$$I_a = -0,2A$$

$$I_b = 1,8A$$

Př.5.3: Vypočítejte uzlová napětí a proud I v uvedeném obvodu pomocí MMUN⁸. $U = 2V$, $R_1 = R_3 = 20\Omega$, $R_2 = 40\Omega$, $R_4 = 10\Omega$, $R_5 = 25\Omega$

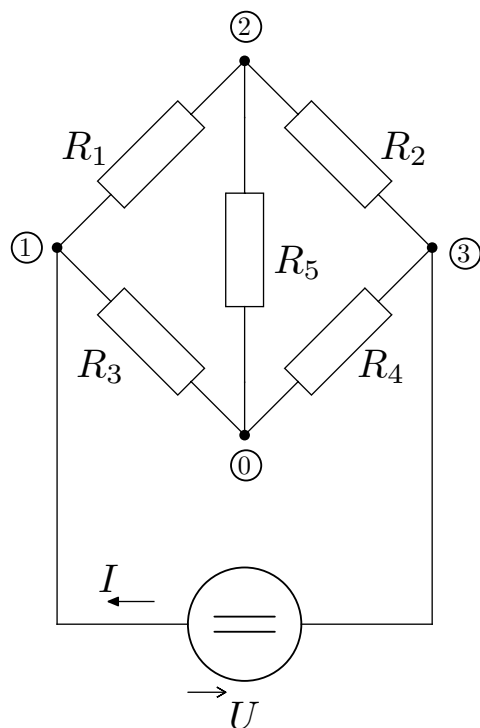

Podle II. K.z.:

$$U_{10} - U_{30} - U = 0$$

$$\underline{U_{10} - U_{30} = U}$$

⁸Je zřejmé, že MMUN vede na větší počet rovnic, což není na závadu při počítačovém zpracování.

$$\begin{pmatrix} G_1 + G_3 & -G_1 & 0 & -1 \\ -G_1 & G_1 + G_2 + G_5 & -G_2 & 0 \\ 1 & 0 & R_1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} U_{10} \\ U_{20} \\ U_{30} \\ I_b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ U \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0,1 & -0,05 & 0 & -1 \\ -0,05 & 0,115 & -0,025 & 0 \\ 0 & -0,025 & 0,125 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} U_{10} \\ U_{20} \\ I_a \\ I_b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$


$$U_{10} = 1,1235V$$

$$U_{20} = 0,3704V$$


$$U_{30} = -0,7654V$$

$$I_b = 0,1049A$$

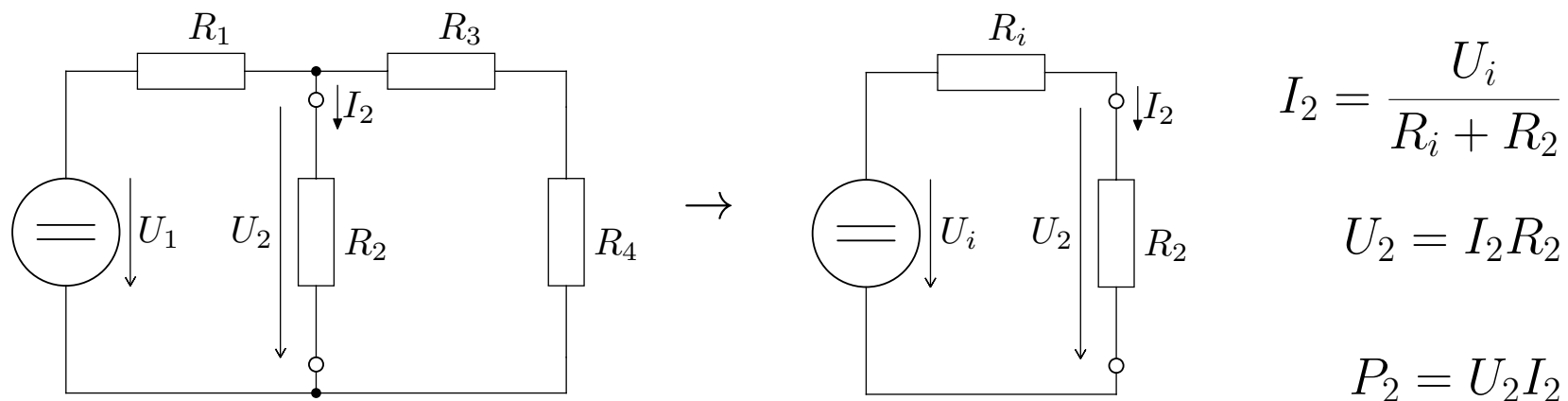Př.5.4: V obvodu na obrázku vypočítejte pomocí Theveninovy věty napětí, proud a výkon rezistoru R_2 , je-li $U = 20V$, $R_1 = R_3 = 10\Omega$, $R_2 = 20\Omega$, $R_4 = 40\Omega$.



Řešení:

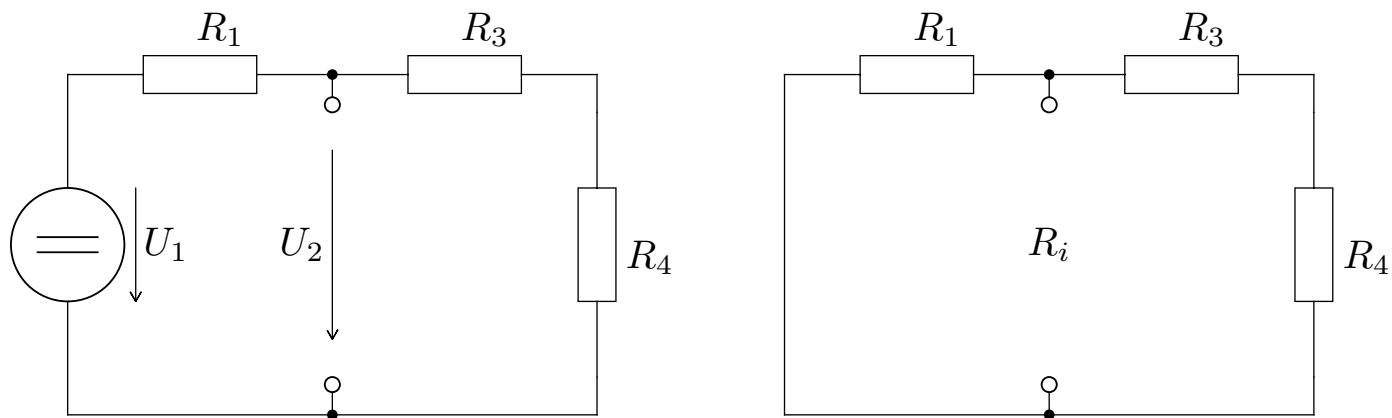

$$U_i = U \frac{R_3 + R_4}{R_1 + R_3 + R_4} = 20 \cdot \frac{10 + 40}{10 + 10 + 40} = 16, \bar{6} V$$


$$R_i = \frac{R_1(R_3 + R_4)}{R_1 + R_3 + R_4} = \frac{10 \cdot (10 + 40)}{10 + 10 + 40} = 8, \bar{3} \Omega$$

$$I_2 = \frac{U_i}{R_i + R_2} = \frac{16, \bar{6}}{8, \bar{3} + 20} = 0, 5882 A$$

$$U_2 = I_2 R_2 = 0, 5882 \cdot 20 = 11, 7648 V$$

$$P_2 = U_2 I_2 = 11, 7648 \cdot 0, 5882 = 6, 9200 W$$

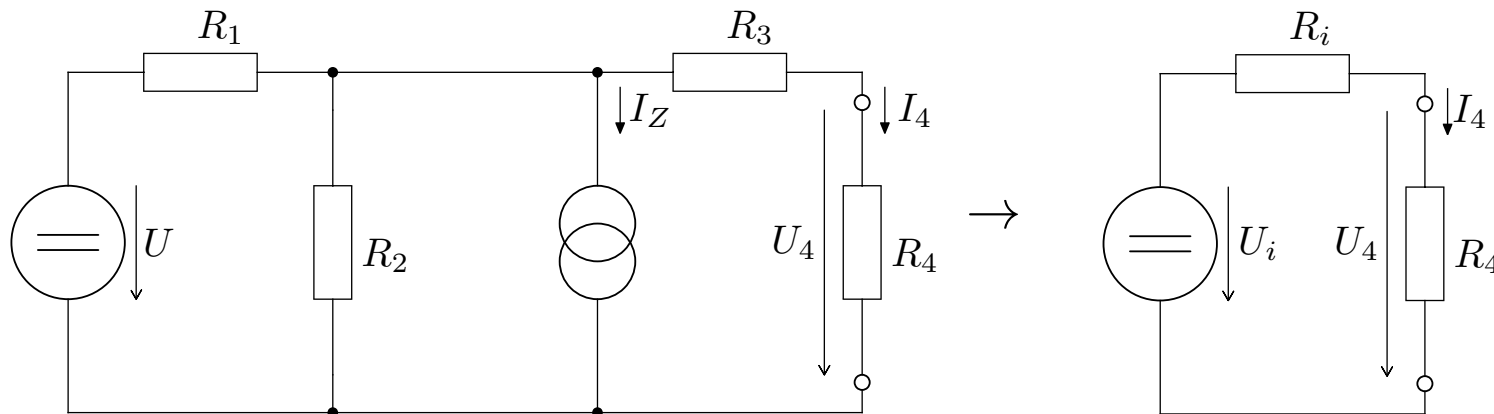Př.5.5: V obvodu na obrázku vypočítejte pomocí Theveninovy věty napětí, proud a výkon rezistoru R_4 . $U = 10V$, $I_Z = 2A$, $R_1 = R_3 = 10\Omega$, $R_2 = 20\Omega$, $R_4 = 40\Omega$.





$$I_4 = \frac{U_i}{R_1 + R_4}$$

$$U_4 = I_4 R_4$$

$$P_4 = U_4 I_4$$

Řešení:

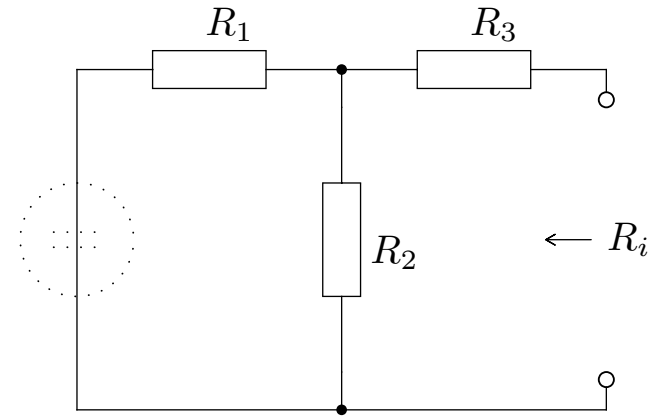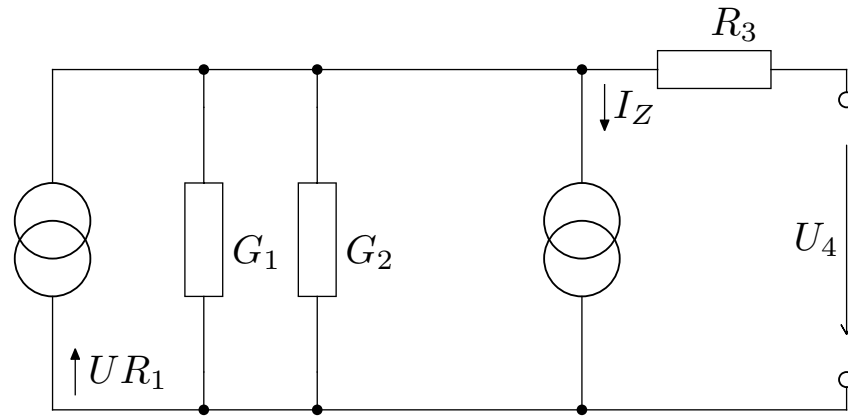

$$(G_1 + G_2)U_i = \frac{U}{R_1} \Rightarrow U_i = \frac{UG_1 - I_Z}{G_1 + G_2} = -6,6V$$


$$R_i = R_3 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 16,6\Omega$$

$$I_4 = \frac{U_i}{R_1 + R_4} = -0,11765A$$

$$U_4 = I_4 R_4 = -4,7059V$$

$$P_4 = U_4 I_4 = 0,5536W$$

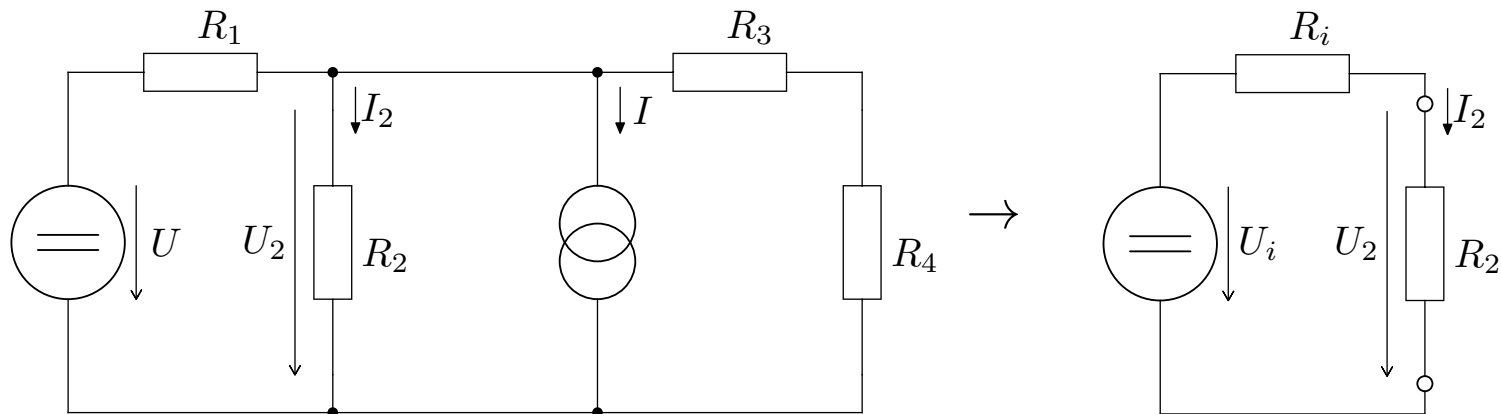Př.5.6: V obvodu na obrázku vypočítejte pomocí Theveninovy věty napětí, proud a výkon rezistoru R_2 . $U = 10V$, $I_Z = 2A$, $R_1 = R_3 = 10\Omega$, $R_2 = 20\Omega$, $R_4 = 40\Omega$.




$$I_2 = \frac{U_i}{R_i + R_2}$$

$$U_2 = I_2 R_2$$

$$P_2 = U_2 I_2$$


$$\begin{aligned}
(G_1 + \frac{G_3 G_4}{G_3 + G_4}) U_i &= \frac{U}{R_1} - I_Z \Rightarrow U_i = \frac{\frac{U}{R_1} - I_Z}{G_1 + \frac{G_3 G_4}{G_3 + G_4}} = -8,3V \\
R_i &= \frac{(R_3 + R_4) R_1}{R_1 + R_3 + R_4} = 8,3\Omega \\
I_2 &= \frac{U_i}{R_i + R_2} = -0,29412A \\
U_2 &= I_2 R_2 = -5,88235V \\
P_2 &= U_2 I_2 = 1,7301W
\end{aligned}$$

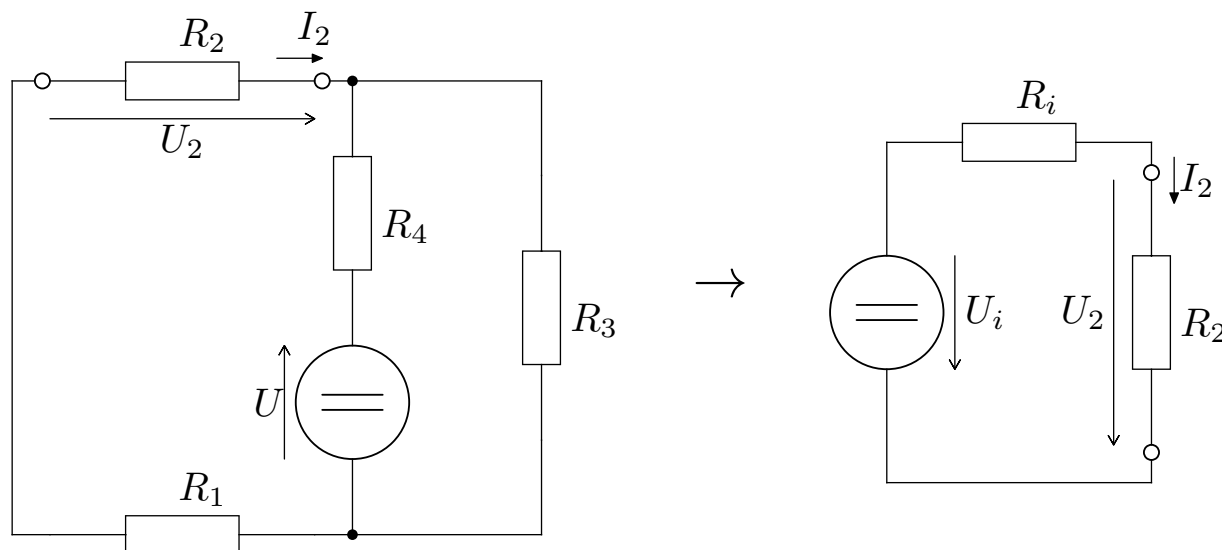Př.5.7: V obvodu na obrázku vypočítejte pomocí Theveninovy věty napětí, proud a výkon rezistoru R_2 . $U = 20V$, $R_1 = 15\Omega$, $R_2 = 20\Omega$, $R_3 = R_4 = 10\Omega$.



$$(G_3 + G_4)U_i = \frac{U}{R_4} \Rightarrow U_i = \frac{\frac{U}{R_4}}{G_3 + G_4} = 10V$$
$$R_i = R_1 + \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} = 20\Omega$$
$$I_2 = \frac{U_i}{R_i + R_2} = 0,25A$$
$$U_2 = I_2 R_2 = 5V$$
$$P_2 = U_2 I_2 = 1,25W$$

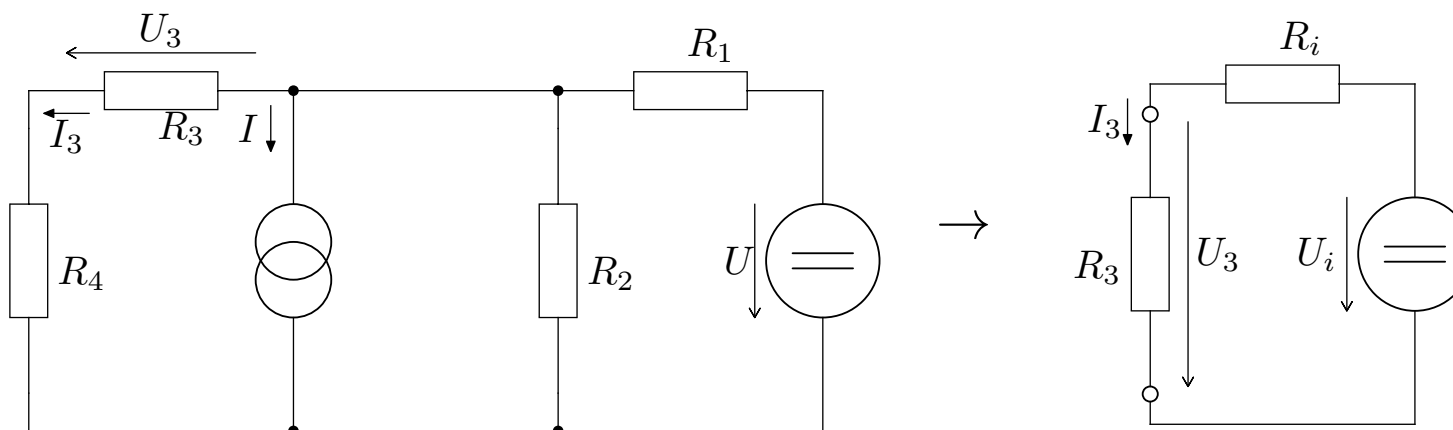Př.5.8: V obvodu na obrázku vypočítejte pomocí Theveninovy věty napětí, proud a výkon rezistoru R_3 . $U = 10V$, $I = 0,5A$, $R_1 = R_3 = 10\Omega$, $R_2 = 20\Omega$, $R_4 = 40\Omega$.



$$(G_1 + G_2)U_i = \frac{U}{R_1} - I \Rightarrow U_i = \frac{\frac{U}{R_1} - I}{G_1 + G_2} = 3, \bar{3}V$$


$$R_i = R_4 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 46, \bar{6}\Omega$$

$$I_3 = \frac{U_i}{R_i + R_3} = 0, 05882A$$

$$U_3 = I_3 R_3 = 0, 5882V$$


$$P_3 = U_3 I_3 = 0, 0346W$$

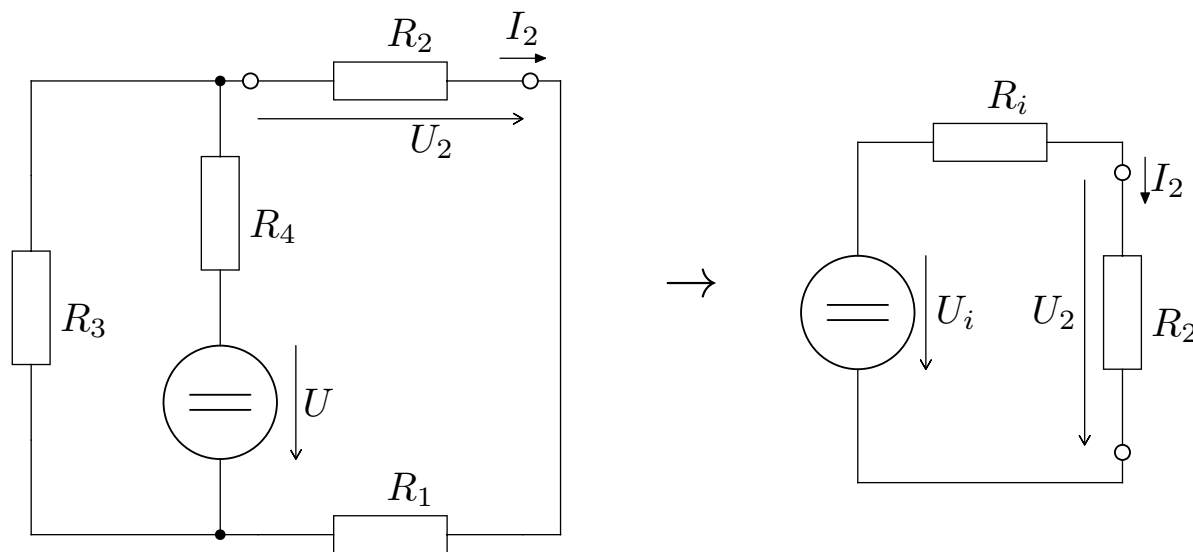Př.5.8: V obvodu na obrázku vypočítejte pomocí Theveninovy věty napětí, proud a výkon rezistoru R_2 . $U = 30V$, $R_1 = 15\Omega$, $R_2 = 20\Omega$, $R_3 = R_4 = 10\Omega$.



$$(G_3 + G_4)U_i = \frac{U}{R_4} \Rightarrow U_i = \frac{\frac{U}{R_4}}{G_3 + G_4} = 15V$$
$$R_i = R_1 + \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} = 20\Omega$$
$$I_2 = \frac{U_i}{R_i + R_2} = 0,375A$$
$$U_2 = I_2 R_2 = 7,5V$$
$$P_2 = U_2 I_2 = 2,8125W$$

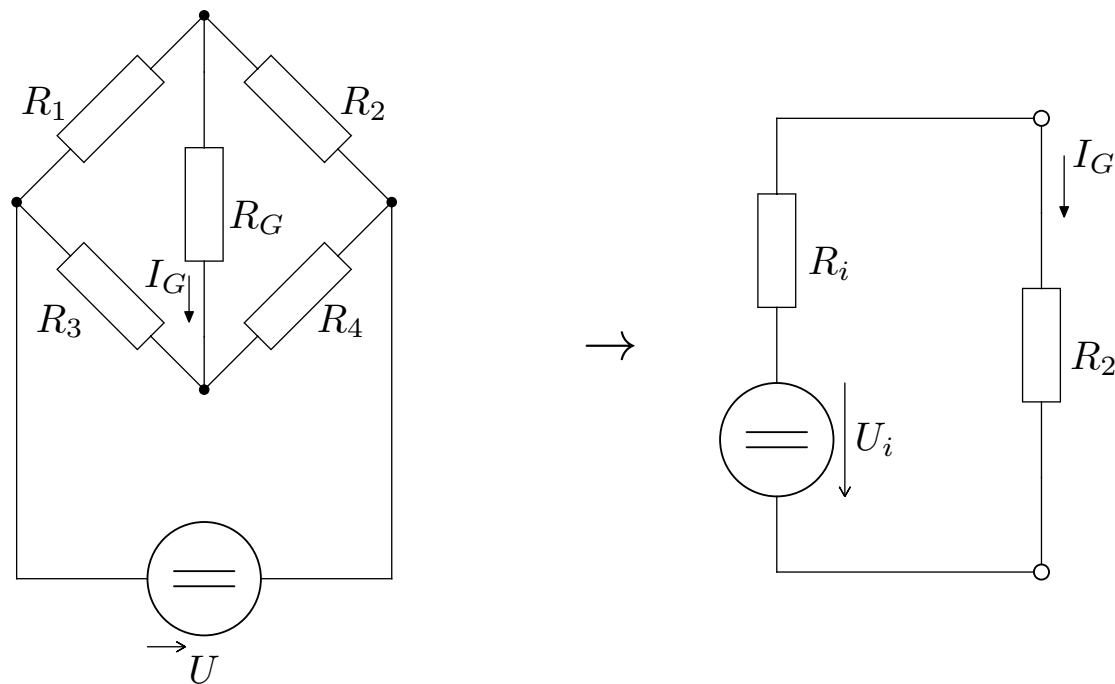Př.6.1: V můstkovém zapojení určete proud I_G pomocí věty o náhradním napěťovém zdroji. $U = 2V$, $R_1 = 20\Omega$, $R_2 = 40\Omega$, $R_3 = 20\Omega$, $R_4 = 10\Omega$, $R_G = 25\Omega$.



$$\begin{pmatrix} R_3 + R_4 & 0 \\ 0 & R_1 + R_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_a \\ I_b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -U \\ U \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 30 & 0 \\ 0 & 60 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_a \\ I_b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$I_a = -0,0\bar{6}A$$

$$I_b = 0,0\bar{3}A$$


$$U_i = R_4 I_a + R_2 I_b = 0,6V$$

$$R_i = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} = 20\Omega$$


$$I_G = \frac{U_i}{R_i + R_G} = 14,82mA$$

Dodatek - Ustálený stejnosměrný proud

Př.D1: Vypočítejte celkový odpor obvodu. $R_1 = 100\Omega$, $R_2 = 400\Omega$, $R_3 = R_4 = 200\Omega$

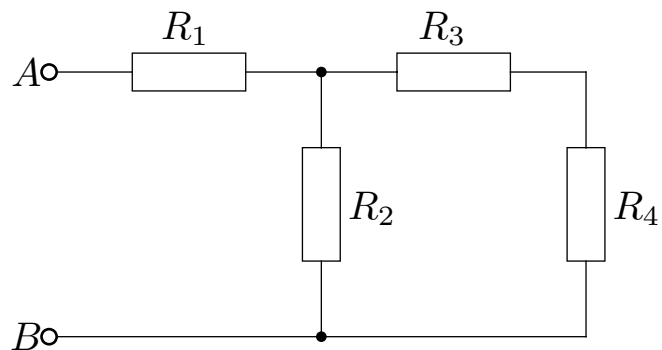


Krok 1.

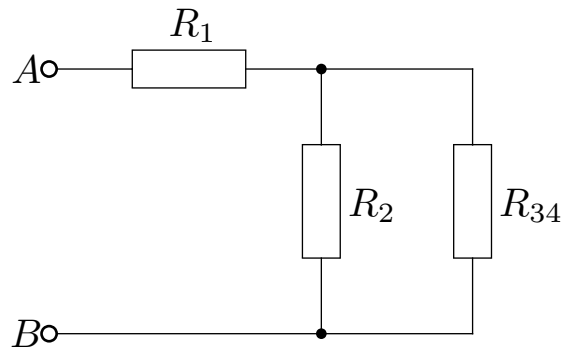


$$R_{34} = R_3 + R_4 = 200\Omega + 200\Omega = 400\Omega$$

Krok 2.

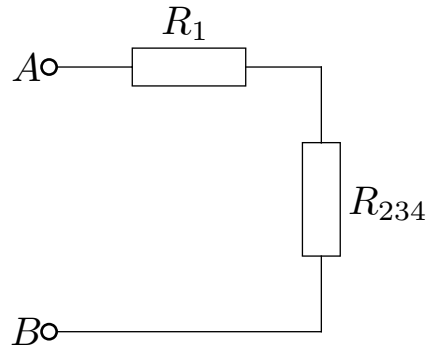



$$R_{234} = \frac{R_2 \cdot R_{34}}{R_2 + R_{34}} = \frac{400\Omega \cdot 400\Omega}{400\Omega + 400\Omega} = 200\Omega$$

Krok 3.

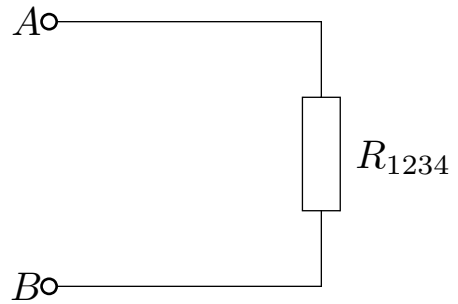



$$R_{1234} = R_1 + R_{234} = 100\Omega + 200\Omega = 300\Omega$$

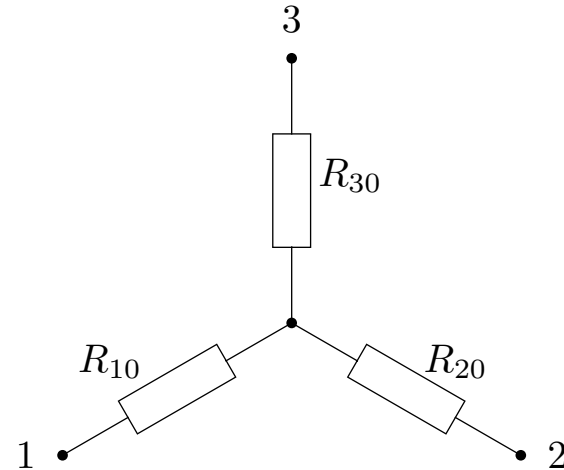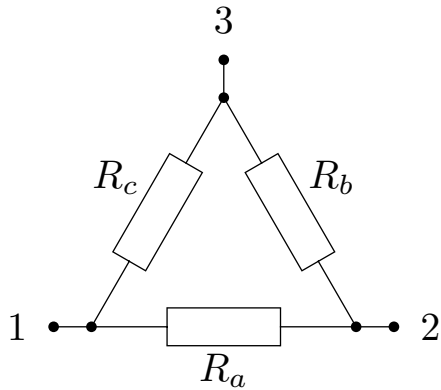Transfigurace hvězda – trojúhelník a trojúhelník – hvězda



$$R_{10} = \frac{R_a \cdot R_c}{R_a + R_b + R_c}$$
$$R_{20} = \frac{R_a \cdot R_b}{R_a + R_b + R_c}$$
$$R_{30} = \frac{R_b \cdot R_c}{R_a + R_b + R_c}$$

(1)

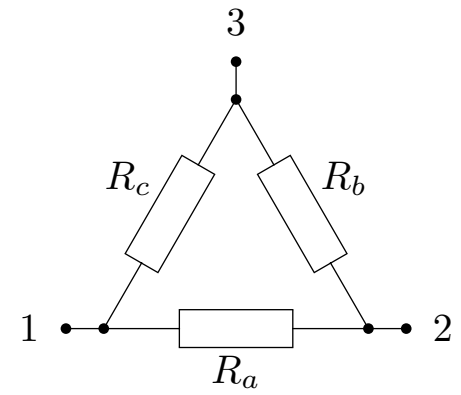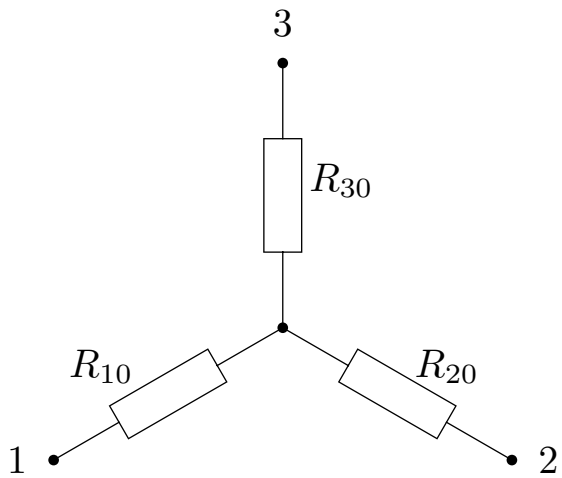


$$R_a = R_{10} + R_{20} + R_{10} \cdot \frac{R_{20}}{R_{30}}$$

$$R_b = R_{20} + R_{30} + R_{20} \cdot \frac{R_{30}}{R_{10}}$$


$$R_c = R_{10} + R_{30} + R_{10} \cdot \frac{R_{30}}{R_{20}}$$

(2)

Př.D2: Vypočítejte celkový odpor obvodu. $R_1 = 100\Omega$, $R_2 = 200\Omega$, $R_3 = 300\Omega$, $R_4 = 400\Omega$, $R_5 = 500\Omega$

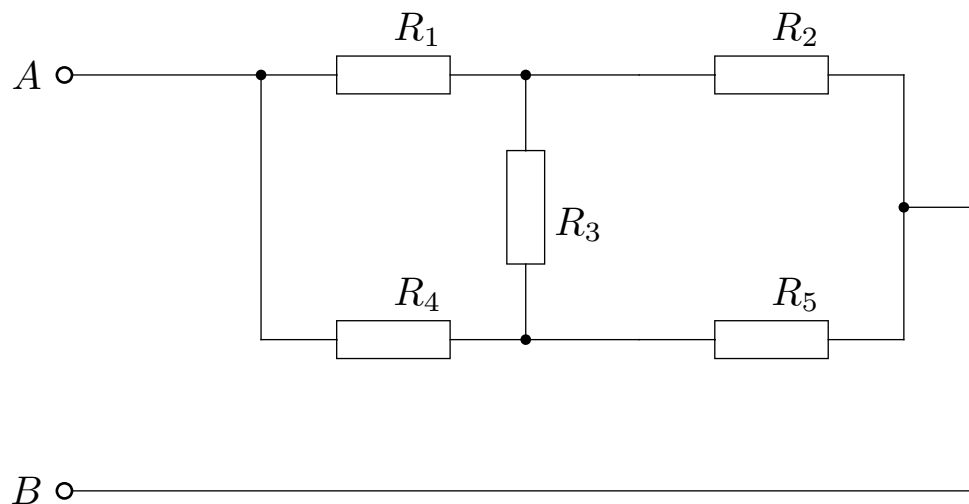


Krok 1. Využijeme vzorce (1)⁹

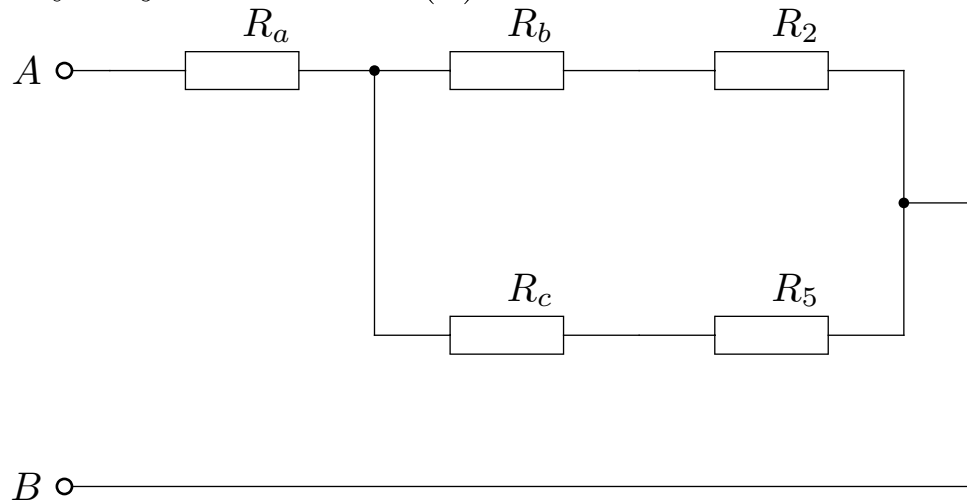

$$R_a = \frac{R_1 \cdot R_4}{R_1 + R_3 + R_4} = \frac{100 \cdot 400}{100 + 300 + 400} = 50\Omega$$
$$R_b = \frac{R_1 \cdot R_3}{R_1 + R_3 + R_4} = \frac{100 \cdot 300}{100 + 300 + 400} = 37,5\Omega$$
$$R_c = \frac{R_3 \cdot R_4}{R_1 + R_3 + R_4} = \frac{300 \cdot 400}{100 + 300 + 400} = 150\Omega$$

⁹Na označení rezistorů nezáleží, je důležité umístění mezi uzly.


Krok 2.

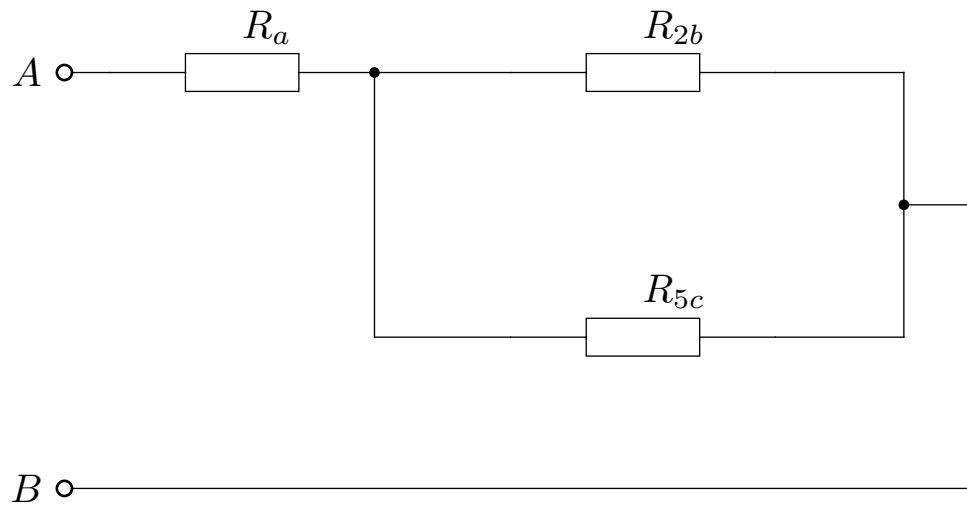

$$R_{2b} = R_b + R_2 = 37,5 + 200 = 237,5\Omega$$


$$R_{5c} = R_c + R_5 = 150 + 500 = 650\Omega$$

Krok 3.

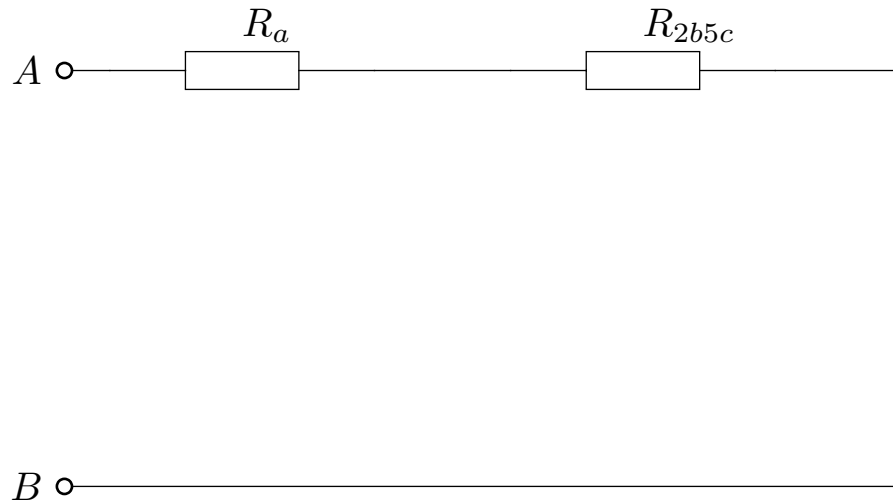


$$R_{2b5c} = \frac{R_{2b} \cdot R_{5c}}{R_{2b} + R_{5c}} = \frac{237,5 \cdot 650}{237,5 + 650} = 173,94\Omega$$

Krok 4.

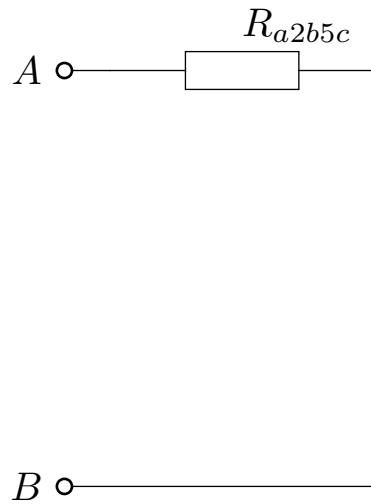


$$R_{a2b5c} = R_a + R_{2b5c} = 50 + 173,94 = 223,94\Omega$$


Př.D3: Vypočítejte I_{R7} a U_{R6} . $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = R_6 = R_7 = 200\Omega$

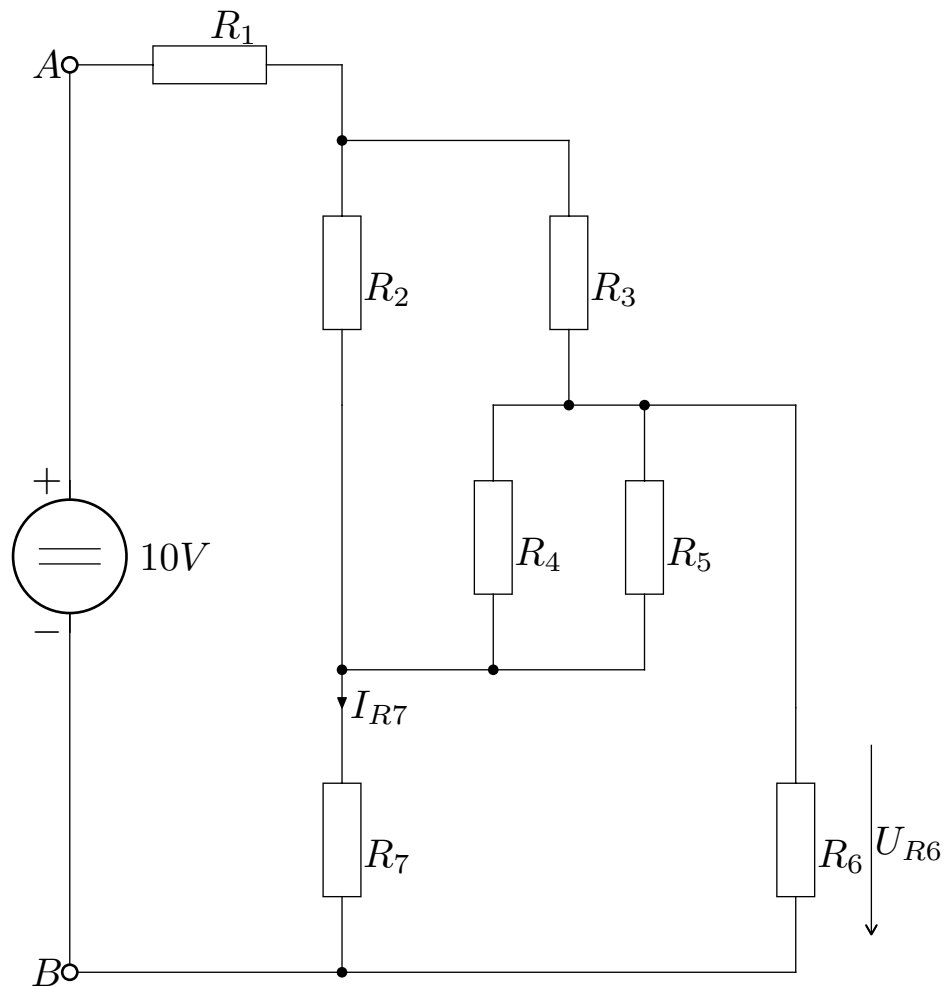

Krok 1.

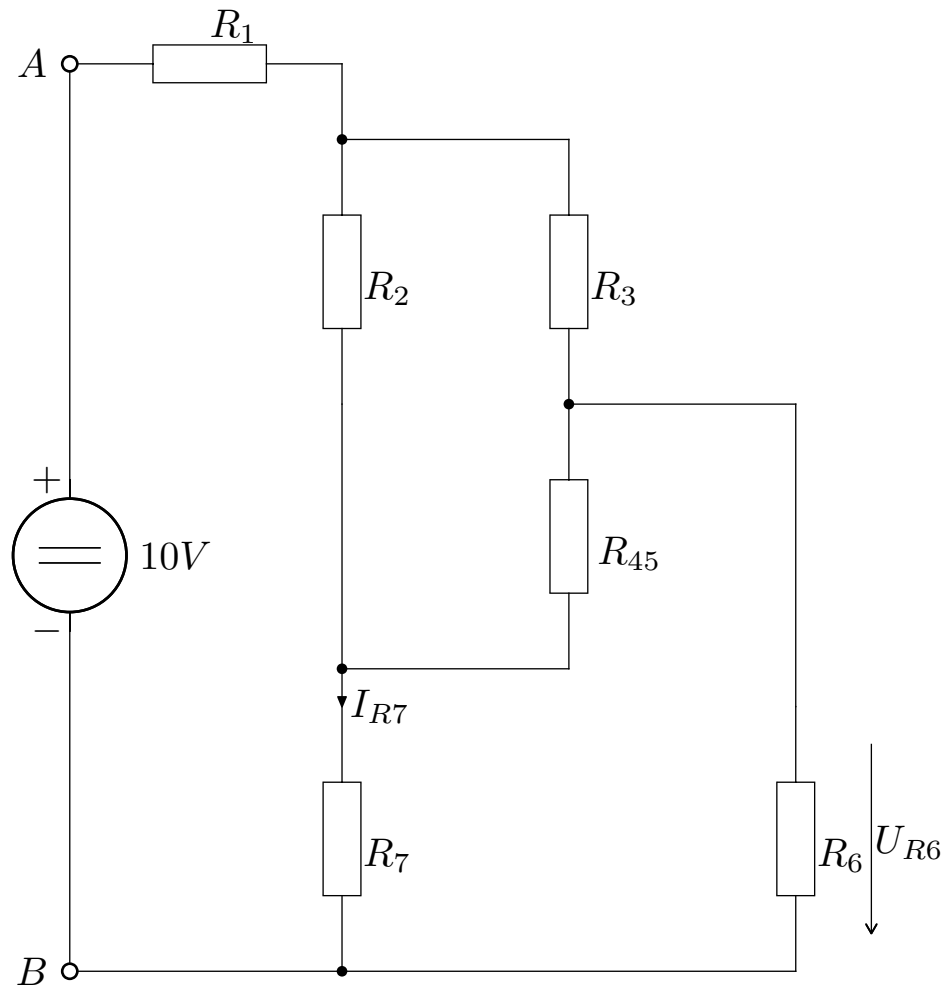

Krok 2. Využijeme vzorce (1)

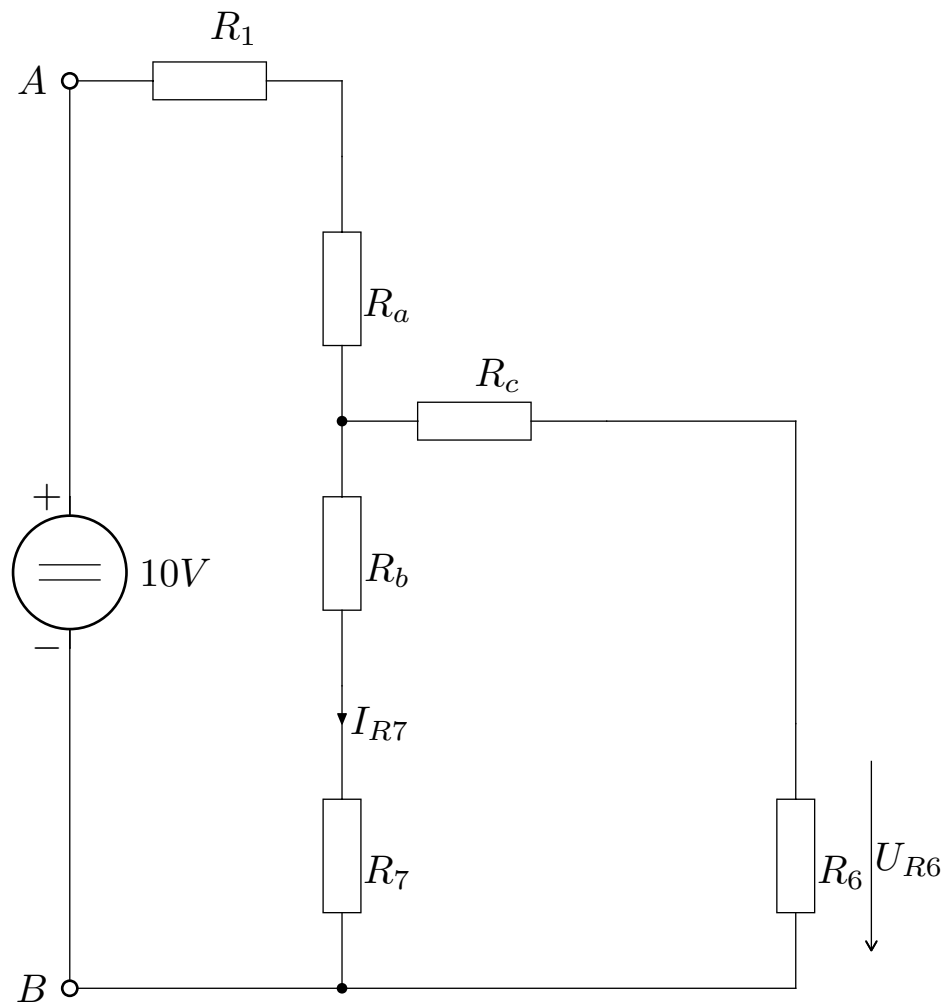

/ad krok 1.

$$R_{45} = \frac{R_4 \cdot R_5}{R_4 + R_5} = \frac{200 \cdot 200}{200 + 200} = 100\Omega$$


/ad krok 2. Využijeme vzorce (1)

$$R_a = \frac{R_3 \cdot R_2}{R_3 + R_{45} + R_2} = \frac{200 \cdot 200}{200 + 100 + 200} = 80\Omega$$


$$R_b = \frac{R_3 \cdot R_{45}}{R_3 + R_{45} + R_2} = \frac{200 \cdot 100}{200 + 100 + 200} = 40\Omega$$

$$R_c = \frac{R_{45} \cdot R_2}{R_3 + R_{45} + R_2} = \frac{100 \cdot 200}{200 + 100 + 200} = 40\Omega$$

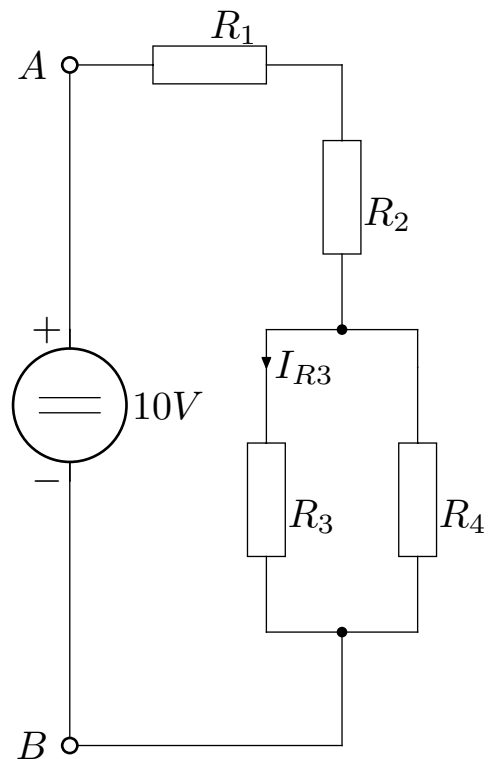
Př.D4: Vypočítejte I_{R3} a U_{R4} . $R_1 = 100\Omega$, $R_2 = 200\Omega$, $R_3 = 300\Omega$, $R_4 = 400\Omega$



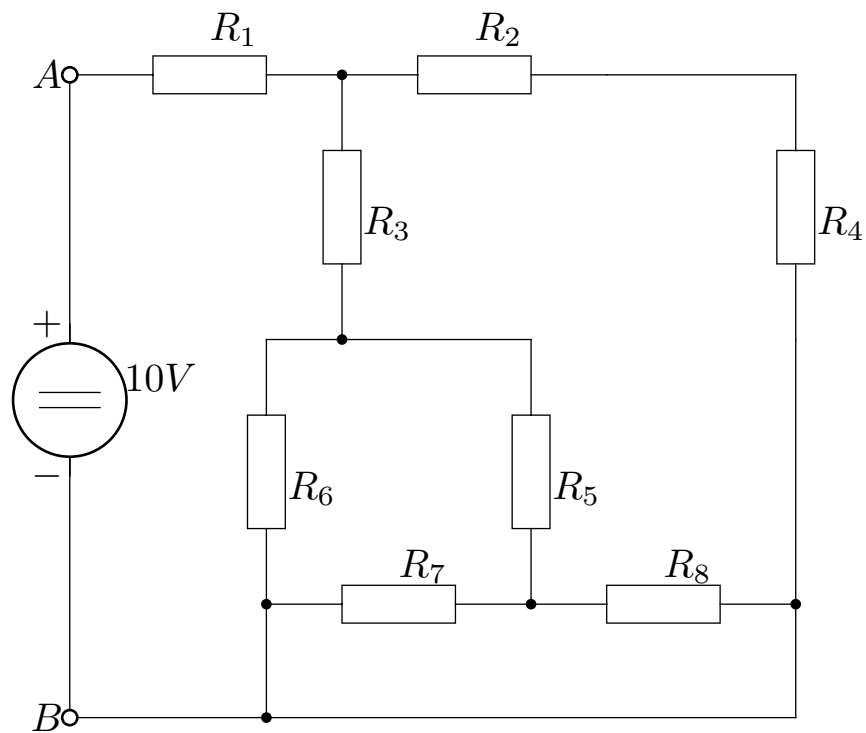Př.D5: Vypočítejte napětí na všech rezistorech, všechny proudy protékající rezistory.
 $R_1 = \Omega, R_2 = \Omega, R_3 = \Omega, R_4 = \Omega, R_5 = \Omega, R_6 = \Omega, R_7 = \Omega$



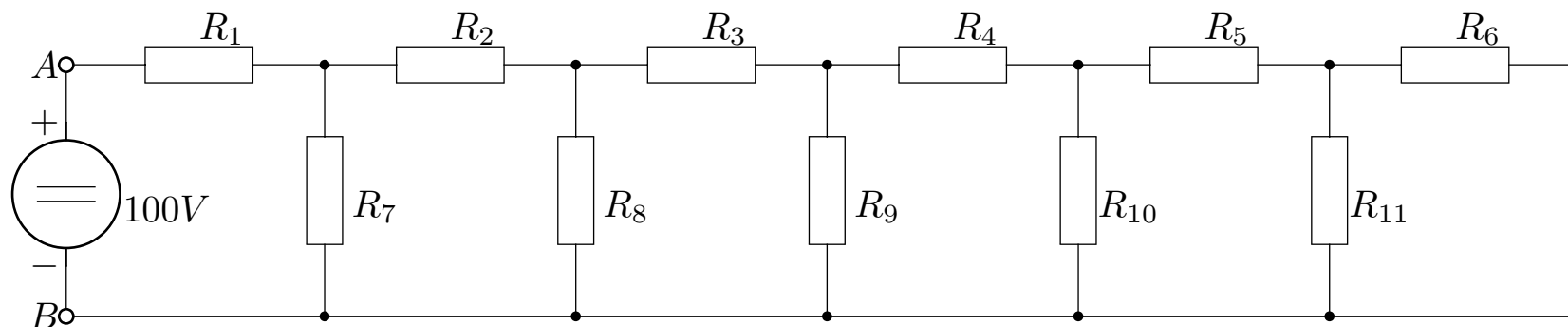
Př.D6: Vypočítejte napětí U_{R7} , U_{R8} , U_{R9} , U_{R10} , U_{R11} a proudy I_{R1} , I_{R2} , I_{R3} , I_{R4} , I_{R5} , I_{R6} , . $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = 100\Omega$, $R_6 = R_7 = R_8 = R_9 = R_{10} = R_{11} = 200\Omega$




Theveninova věta

Libovolně složitý lineární obvod lze k jeho libovolným dvěma svorkám nahradit obvodem ideálního zdroje napětí U_n v sérii s rezistorem R_n . Napětí U_n bude napětí na těchto svorkách naprázdno. Vnitřní odpor tohoto zdroje vypočítáme jako odpor mezi výstupními svorkami, pokud je zátěž odpojena, zdroje napětí zkratovány a zdroje proudu odpojeny.

Př.D7: Vypočítejte napětí U_x , $R_1 = R_2 = R_3 = 200\Omega$

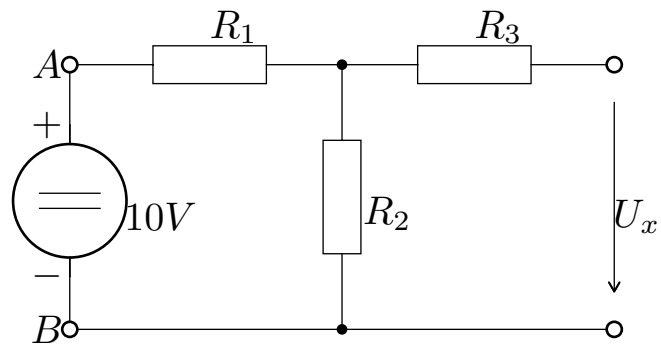


Krok 1. Celkový odpor:

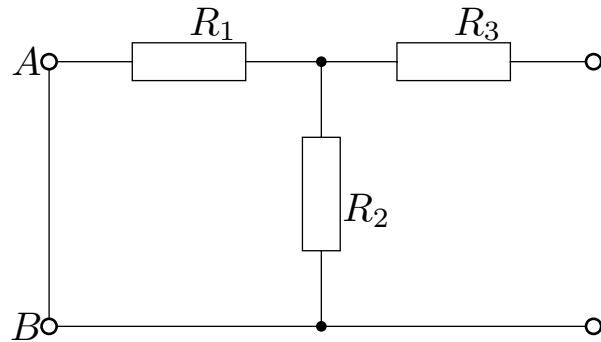

$$R_{12} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{200 \cdot 200}{200 + 200} = 100\Omega$$

$$R_n = R_{123} = R_{12} + R_3 = 100 + 200 = 300\Omega$$

Krok 2. Napětí na svorkách U_x

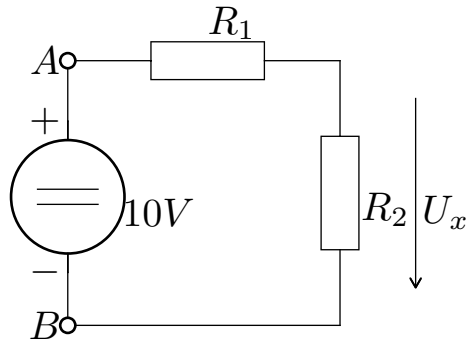


$$R_{12} = R_1 + R_2 = 200 + 200 = 400\Omega$$

$$I = \frac{U}{R_{12}} = \frac{10}{400} = 0,025A$$

$$U_x = R_2 \cdot I = 200 \cdot 0,025 = 5V$$


Výsledek:

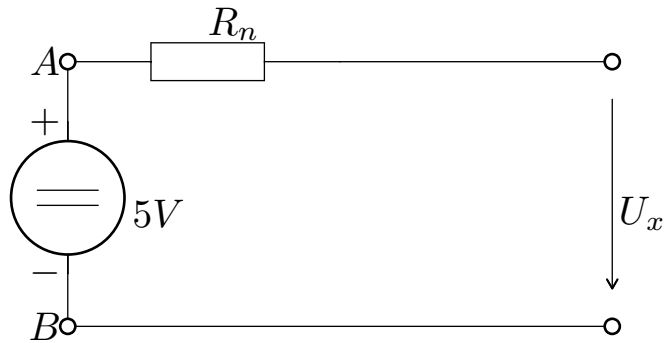


$$R_n = 300\Omega$$

$$U_x = 5V$$

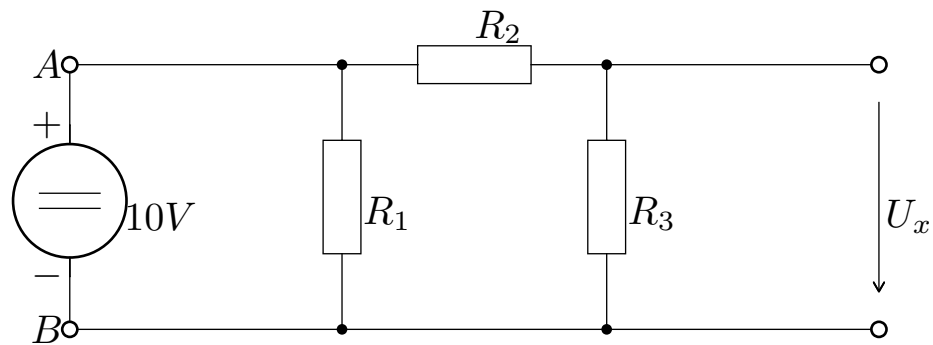
Př.D8: Vypočítejte napětí U_x , $R_1 = R_2 = R_3 = 200\Omega$



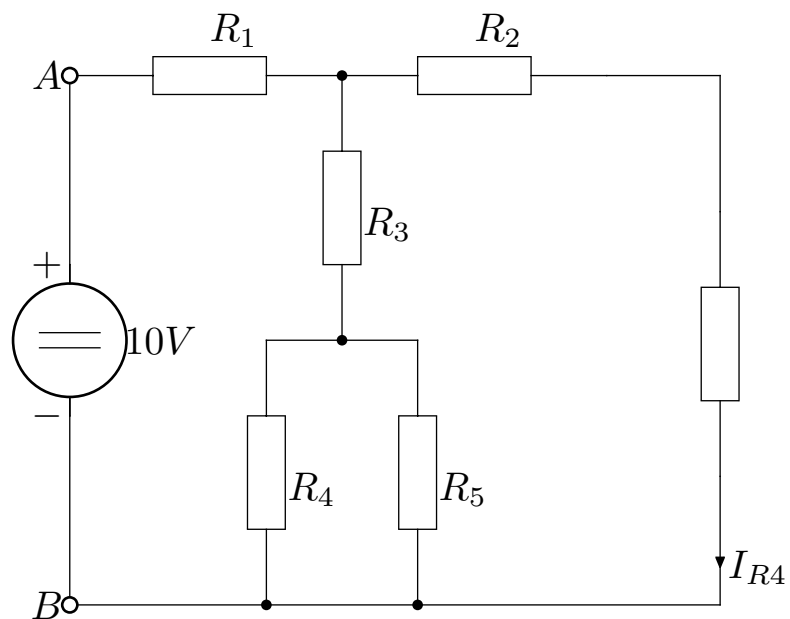Př.D9: Vypočítejte R_1 . $R_2 = R_4 = 200\Omega$, $R_3 = 100\Omega$, $R_5 = R_6 = 300\Omega$, $I_{R_4} = 0,02A$



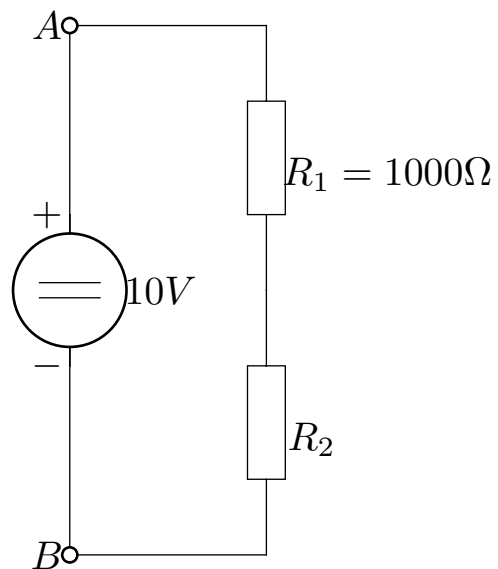Př.D10: Určete maximální hodnoty odporu R_2 tak, aby U_{R_2} mělo hodnotu $0,5V$.
Ověřte, že pro hodnotu $R_2 > R_{2MIN} U_{R_2} > 0,5V$



II. Obvody ustáleného harmonického stavu

2.1 Symbolická metoda řešení

Symbolická metoda - transformace z časové oblasti do komplexní roviny

Komplexor = rotující fázor:


$$\hat{i}(t) = \hat{I}_m e^{j\omega t} = I_m e^{j\omega} \cdot e^{j\omega t} = I_m [\cos(\omega t + \psi) + j \sin(\omega t + \psi)]$$

Okamžitá hodnota je rovna imaginární složce komplexoru:

$$i(t) = I_m [\hat{i}(t)] = I_m \sin(\omega t + \psi)$$


Fázor maximální hodnoty:
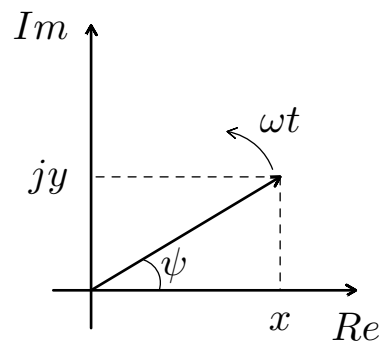
$$\hat{I}_m = I_m e^{j\psi} = I_m \angle \psi = I_m (\cos \psi + j \sin \psi) = x + jy$$



Fázor efektivní hodnoty: $\hat{I} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \cdot e^{j\psi}$

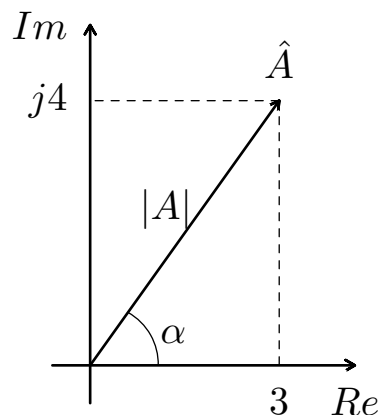Př.7.1: Převeďte komplexní číslo ze složkového tvaru do exponenciálního a vektorového tvaru.



a) $\hat{A} = 3 + 4j$

$$|A| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$$

$$\alpha = \arctg \frac{4}{3} = 53,13^\circ$$

$$\hat{A} = 5 \cdot e^{j53,13^\circ} = 5 \angle 53,13^\circ$$

b) $\hat{A} = -5 + 4j$

$$|A| = 6,4031 \cdot e^{j141,34^\circ} = 6,4031 \angle 141,34^\circ$$

c) $\hat{A} = 2 - 5j$

$$|A| = 5,3852 \cdot e^{-j68,2^\circ} = 5,3852 \angle 68,2^\circ$$

Př.7.2: Vyjádřete k zadanému proudu $i(t) = 10 \cdot \sin(\omega t + 30^\circ)$: a) efektivní hodnotu, b) fázor ve všech tvarech, c) komplexor.

a)

$$I = \frac{10}{\sqrt{2}} A$$

b)

$$\hat{I}_m = 10 \cdot e^{j\frac{\pi}{6}} = 10 \angle 30^\circ = 10 \cdot (\cos 30^\circ + j \sin 30^\circ) = 10 \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + j \frac{1}{2} \right) = (8,6602 + j5) A$$

c)

$$\hat{i}(t) = 10 \cdot e^{j\frac{\pi}{6}} \cdot e^{j\omega t} = \hat{I}_m e^{j\omega t}$$

$$\hat{I} = \frac{\hat{I}_m}{\sqrt{2}} = (6,124 + j3,536) A$$

Př.7.3: Vypočítejte pomocí symbolické metody součet harmonických proudů (stejněho kmitočtu), které jsou dány okamžitými hodnotami:

$$i_1(t) = 10 \cdot \sin(\omega t + 45^\circ) \text{ A} \text{ a } i_2(t) = 15 \cdot \sin(\omega t + 70^\circ) \text{ A}$$

$$\hat{I}_{1m} = 10 \cdot e^{j45^\circ} = 10 \cdot (\cos 45^\circ + j \sin 45^\circ) = (7,07 + j 7,07) \text{ A}$$

$$\hat{I}_{2m} = 15 \cdot e^{j70^\circ} = 15 \cdot (\cos 70^\circ + j \sin 70^\circ) = (5,13 + j 14,09) \text{ A}$$

$$\text{Součtový proud je: } \hat{I} = \hat{I}_{1m} + \hat{I}_{2m} = (12,2 + j 21,16) \text{ A} = 24,42 \cdot e^{j60,03^\circ} \text{ A}$$

Okamžitá hodnota součtového proudu je:

$$i(t) = \text{Im} [I_m \cdot e^{j\varphi} \cdot e^{j\omega t}] = 24,42 \cdot \sin(\omega t + 60,03^\circ) \text{ A}$$

Př.7.4: Vypočítejte pomocí symbolické metody rozdíl dvou harmonických napětí (stejného kmitočtu), která jsou dána okamžitými hodnotami:

$$u_1(t) = 45 \cdot \sin(\omega t + 25^\circ) \text{V} \text{ a } u_2(t) = 15 \cdot \sin(\omega t + 40^\circ) \text{V}$$

$$\hat{U}_{1m} = 45 \cdot e^{j25^\circ} = (40,78 + j 19,02) \text{V}$$

$$\hat{U}_{2m} = 15 \cdot e^{j-40^\circ} = (11,49 - j 9,64) \text{V}$$

$$\hat{U} = \hat{U}_{1m} - \hat{U}_{2m} = (29,29 + j 28,66) \text{V} = 40,98 \cdot e^{j44,37^\circ} \text{A}$$

$$u(t) = \text{Im} [U_m \cdot e^{j\varphi} \cdot e^{j\omega t}] = 40,98 \cdot \sin(\omega t + 44,37^\circ) \text{A}$$

Př.7.5: Vypočítejte pomocí symbolické metody součet harmonických proudů (stejněho kmitočtu), které jsou dány okamžitými hodnotami:

$$i_1(t) = 10 \cdot \sin(\omega t + 15^\circ)A, \quad i_2(t) = 15 \cdot \sin(\omega t + 50^\circ)A, \quad i_3(t) = 6 \cdot \sin(\omega t - 20^\circ)A$$

$$\hat{I}_{1m} = 10 \cdot e^{j15^\circ} = (9,66 + j 2,59)A$$

$$\hat{I}_{2m} = 15 \cdot e^{j50^\circ} = (9,64 + j 11,49)A$$

$$\hat{I}_{3m} = 6 \cdot e^{j-20^\circ} = (5,64 + j -2,05)A$$

$$\hat{I} = \hat{I}_{1m} + \hat{I}_{2m} + \hat{I}_{3m} = (24,94 + j 12,03)A = 27,69 \cdot e^{j25,75^\circ}A$$

$$i(t) = \text{Im} [I_m \cdot e^{j\varphi} \cdot e^{j\omega t}] = 27,69 \cdot \sin(\omega t + 25,75^\circ)A$$


Impedance, admittance, metody pro speciální případy

Př.7.6: Vypočítejte impedanci \hat{Z} reálné cívky při kmitočtu $f = 50\text{Hz}$ (Indukčnost cívky $L = 159\text{mH}$, odpor $R = 10\Omega$).

$$\begin{aligned}\hat{Z} &= R + j\omega \cdot L = R + j2\pi fL = 10 + j50 = \sqrt{10^2 + 50^2} \cdot e^{j\arctg\frac{50}{10}} = \\ &= 50,99e^{j78,69^\circ} = 50,99\angle 78,69^\circ\Omega\end{aligned}$$

Př.7.7: Pro obvody na obrázcích a) až i) vypočtete impedanci $\hat{Z}(j\omega)$ a admitanci $\hat{Y}(j\omega)$ při zadaných kmitočtech a pro kmitočty $\omega = 0$ a $\omega \rightarrow \infty$.

a)

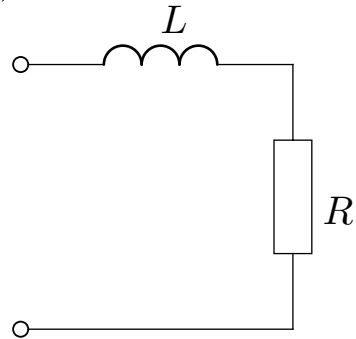


$$R = 20\Omega$$

$$L = 1,5mH$$

$$f = 100Hz, 1kHz, 10kHz$$

b)

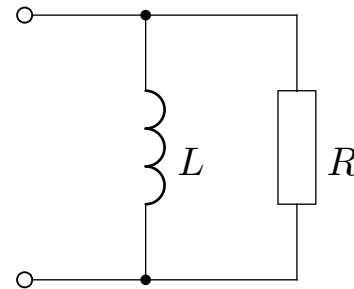


$$R = 20\Omega$$

$$L = 1,5mH$$

$$f = 100Hz, 1kHz, 10kHz$$

c)

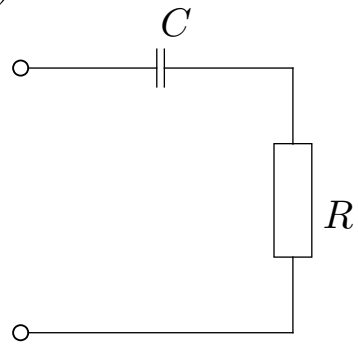


$$R = 100\Omega$$

$$C = 1\mu F$$

$$f = 50Hz, 500Hz, 5kHz$$

d)

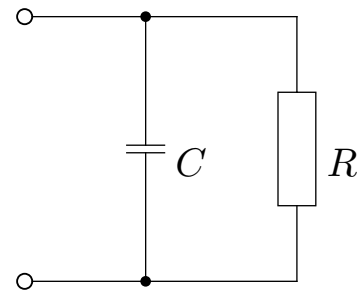


$$R = 100\Omega$$

$$C = 1\mu F$$

$$f = 50Hz, 500Hz, 5kHz$$

e)

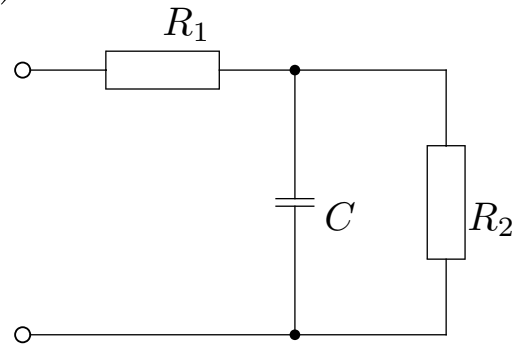


$$R_1 = 800\Omega$$

$$R_2 = 200\Omega$$

$$C = 500pF$$

$$f = 10kHz, 30kHz, 100kHz$$

f)

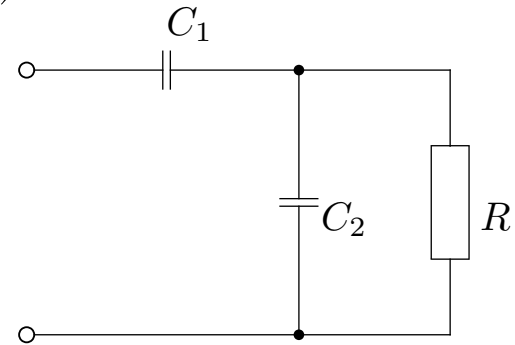


$$R = 2k\Omega$$

$$C_1 = 20nF$$

$$C_2 = 4nF$$

$$f = 1kHz, 10kHz, 100kHz$$

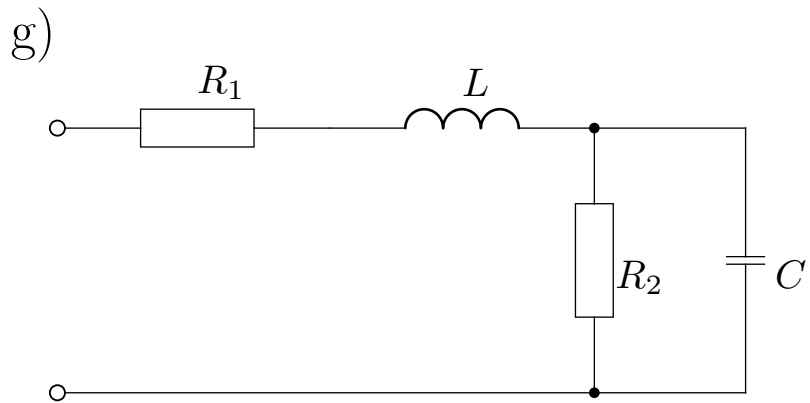


$$R_1 = 10\Omega$$

$$R_2 = 50\Omega$$

$$L = 180\mu H$$

$$C = 500pF$$

$$f = 400kHz, 500kHz, 600kHz$$

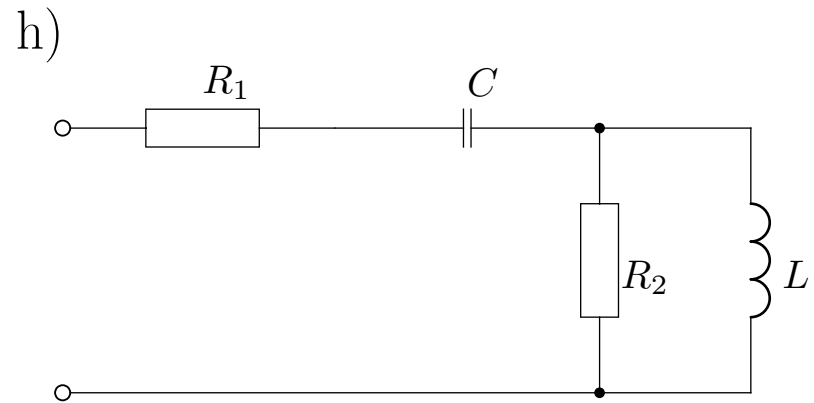

$$R_1 = 1\Omega$$


$$R_2 = 5\Omega$$

$$L = 180\mu H$$

$$C = 0,5\mu F$$

$$f = 400kHz, 500kHz, 600kHz$$

i)

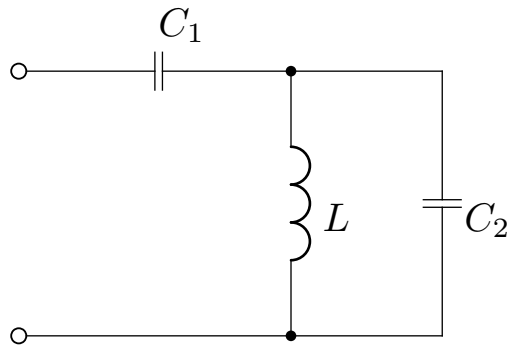


$$C_1 = C_2 = 0,8\mu F$$

$$L = 1,2mH$$

$$f = 3kHz, 5kHz, 10kHz$$

a)

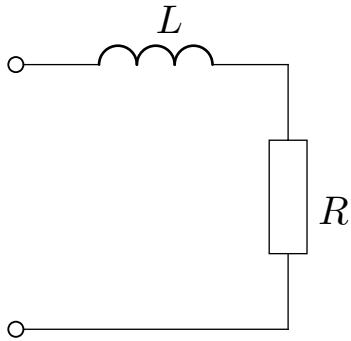

$$R = 20\Omega$$

$$L = 1,5mH$$


$$f = 100Hz$$

$$\hat{Z} = R + j\omega \cdot L$$

$$\hat{Z} = (20 + 0,9425j)\Omega = 20,02\angle 2,7^\circ\Omega$$

$$\hat{Y} = (0,0499 - 0,0024j)S = 0,0499\angle -2,7^\circ S$$

a)

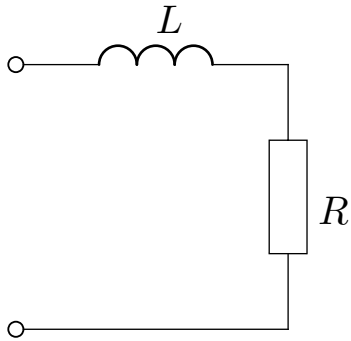

$$R = 20\Omega$$

$$L = 1,5mH$$


$$f = 1kHz$$

$$\hat{Z} = R + j\omega \cdot L$$

$$\hat{Z} = (20 + 9,4248j)\Omega = 22,11\angle 25,23^\circ\Omega$$

$$\hat{Y} = (0,0409 - 0,0193j)S = 0,04523\angle -25,22^\circ S$$

a)

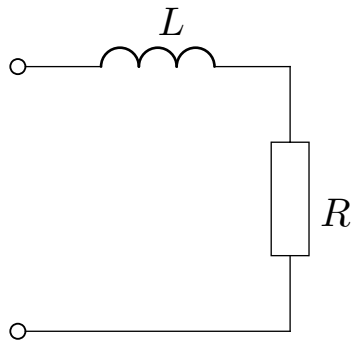

$$R = 20\Omega$$

$$L = 1,5mH$$


$$f = 10kHz$$

$$\hat{Z} = R + j\omega \cdot L$$

$$\hat{Z} = (20 + 94,2478j)\Omega = 96,346\angle 78,019^\circ\Omega$$

$$\hat{Y} = (0,022 - 0,0102j)S = 0,01038\angle -78,02^\circ S$$

a)

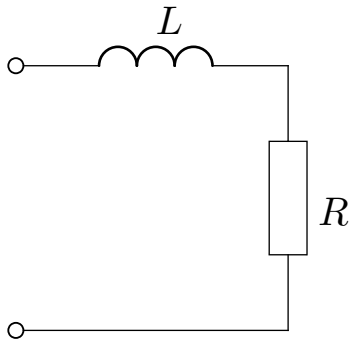

$$R = 20\Omega$$

$$L = 1,5mH$$

$$\hat{Z} = R + j\omega \cdot L$$


$$\omega = 0 : \quad \hat{Z} = 20\angle 0^\circ\Omega$$

$$\hat{Y} = 0,05\angle 0^\circ S$$

$$\omega \rightarrow \infty : \quad \hat{Z} \rightarrow \infty$$

$$\hat{Y} = 0$$

b)

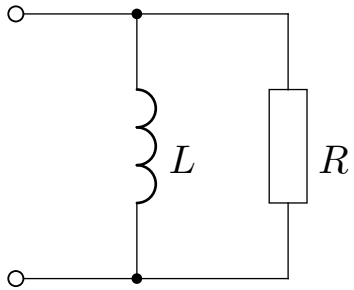

$$\hat{Z} = \frac{R \cdot j\omega \cdot L}{R + j\omega \cdot L}$$

$$R = 20\Omega$$


$$L = 1,5mH$$

$$f = 100Hz$$

$$\hat{Z} = (0,0443 + 0,9404j)\Omega = 0,9415\angle 87,30^\circ\Omega$$

$$\hat{Y} = (0,05 - 1,00610j)S = 1,0622\angle -87,30^\circ S$$

b)

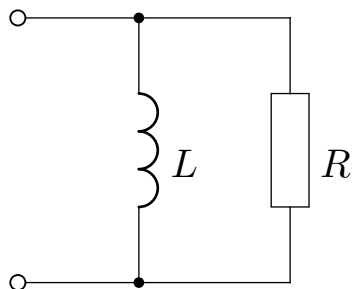

$$\hat{Z} = \frac{R \cdot j\omega \cdot L}{R + j\omega \cdot L}$$

$$R = 20\Omega$$


$$L = 1,5mH$$

$$f = 1kHz$$

$$\hat{Z} = (3,6345 + 7,7123j)\Omega = 8,5258 \angle 64,77^\circ \Omega$$

$$\hat{Y} = (0,05 - 0,1061j)S = 0,1173 \angle -64,77^\circ S$$

b)

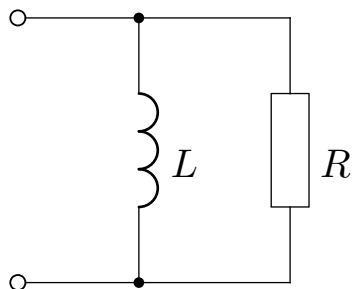

$$\hat{Z} = \frac{R \cdot j\omega \cdot L}{R + j\omega \cdot L}$$

$$R = 20\Omega$$


$$L = 1,5mH$$

$$f = 10kHz$$

$$\hat{Z} = (19,1382 + 4,0611j)\Omega = 19,5644\angle 11,98^\circ\Omega$$

$$\hat{Y} = (0,05 - 0,0106j)S = 0,0511\angle -11,98^\circ S$$

b)

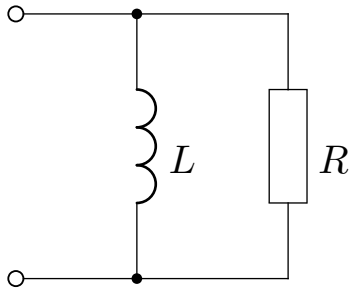

$$\hat{Z} = \frac{R \cdot j\omega \cdot L}{R + j\omega \cdot L}$$


$$R = 20\Omega$$

$$L = 1,5mH$$

$$\omega = 0 : \quad \hat{Z} = 0$$
$$\hat{Y} \rightarrow \infty$$

$$\omega \rightarrow \infty : \quad \hat{Z} = 20\angle 0^\circ \Omega$$
$$\hat{Y} = 0,05\angle 0^\circ S$$

c)

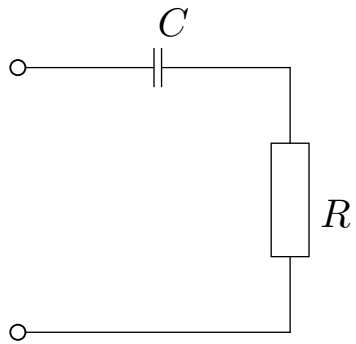

$$R = 100\Omega$$

$$C = 1\mu F$$


$$f = 50Hz$$

$$\hat{Z} = R + \frac{1}{j\omega \cdot C}$$

$$\hat{Z} = (100 - 3183,098j)\Omega = 3184,669\angle -88,20^\circ\Omega$$

$$\hat{Y} = (9,86 + 313,86j) \cdot 10^{-6}S = 314.004\angle 88,20^\circ\mu S$$

c)

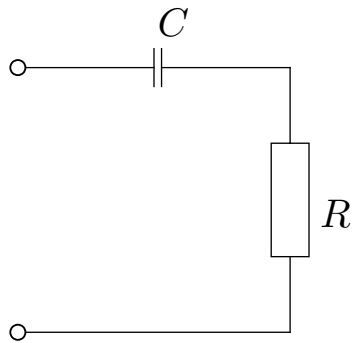

$$\hat{Z} = R + \frac{1}{j\omega \cdot C}$$

$$R = 100\Omega$$


$$C = 1\mu F$$

$$f = 500Hz$$

$$\hat{Z} = (100 - 318,309j)\Omega = 336,648\angle -72,56^\circ\Omega$$

$$\hat{Y} = (0,898 + 2,859j) \cdot 10^{-3}S = 2,997\angle 72,56^\circ mS$$

c)

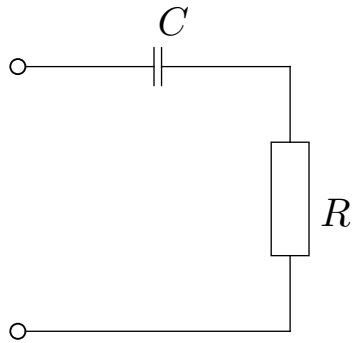

$$\hat{Z} = R + \frac{1}{j\omega \cdot C}$$

$$R = 100\Omega$$


$$C = 1\mu F$$

$$f = 5kHz$$

$$\hat{Z} = (100 - 31,831j)\Omega = 109,944\angle -17,66^\circ\Omega$$

$$\hat{Y} = (9,080 - 2,890j) \cdot 10^{-3}S = 9,529\angle 17,66^\circ mS$$

c)

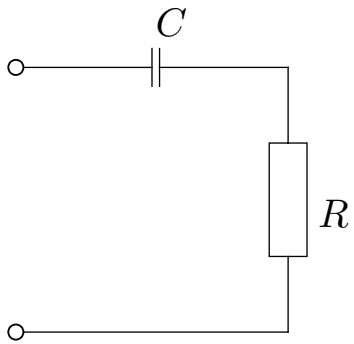

$$R = 100\Omega$$


$$C = 1\mu F$$

$$\hat{Z} = R + \frac{1}{j\omega \cdot C}$$

$$\omega = 0 : \quad \begin{aligned} \hat{Z} &\rightarrow \infty \\ \hat{Y} &= 0 \end{aligned}$$

$$\omega \rightarrow \infty : \quad \begin{aligned} \hat{Z} &= 100\angle 0^\circ \Omega \\ \hat{Y} &= 0,01\angle 0^\circ S \end{aligned}$$

d)

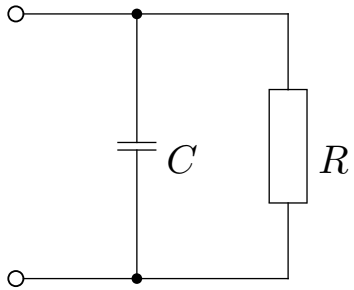

$$\hat{Z} = \frac{R \cdot \frac{1}{j\omega \cdot C}}{R + \frac{1}{j\omega \cdot C}}$$

$$R = 100\Omega$$


$$C = 1\mu F$$

$$f = 50Hz$$

$$\hat{Z} = (99,901 - 3,1385j)\Omega = 99,9507\angle -1,8^\circ\Omega$$

$$\hat{Y} = (0,01 + 0,000314j)S = 0,010005\angle 1,80^\circ S$$

d)

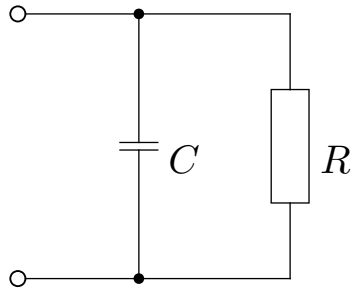

$$\hat{Z} = \frac{R \cdot \frac{1}{j\omega \cdot C}}{R + \frac{1}{j\omega \cdot C}}$$

$$R = 100\Omega$$


$$C = 1\mu F$$

$$f = 500Hz$$

$$\hat{Z} = (91,0170 - 28,5939j)\Omega = 95,402\angle -17,44^\circ\Omega$$

$$\hat{Y} = (0,01 + 0,00314j)S = 0,01048\angle 17,44^\circ S$$

d)

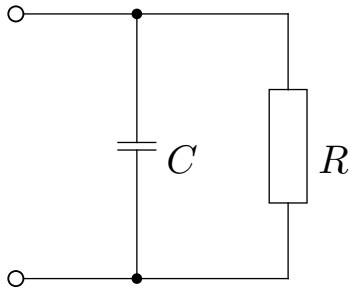

$$\hat{Z} = \frac{R \cdot \frac{1}{j\omega \cdot C}}{R + \frac{1}{j\omega \cdot C}}$$

$$R = 100\Omega$$


$$C = 1\mu F$$

$$f = 5kHz$$

$$\hat{Z} = (9,199 - 28,902j)\Omega = 30,331\angle -72,34^\circ\Omega$$

$$\hat{Y} = (0,01 + 0,0314j)S = 0,0329\angle 72,34^\circ S$$

d)

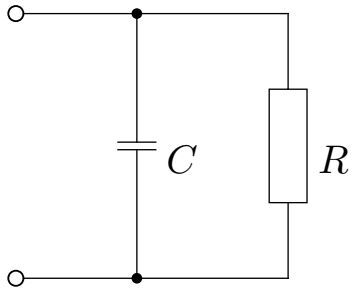

$$R = 100\Omega$$


$$C = 1\mu F$$

$$\hat{Z} = \frac{R \cdot \frac{1}{j\omega \cdot C}}{R + \frac{1}{j\omega \cdot C}}$$

$$\omega = 0 : \quad \begin{aligned} \hat{Z} &= 100 \angle 0^\circ \Omega \\ \hat{Y} &= 0,01 \angle 0^\circ S \end{aligned}$$

$$\omega \rightarrow \infty : \quad \begin{aligned} \hat{Z} &= 0 \\ \hat{Y} &\rightarrow \infty \end{aligned}$$

e)

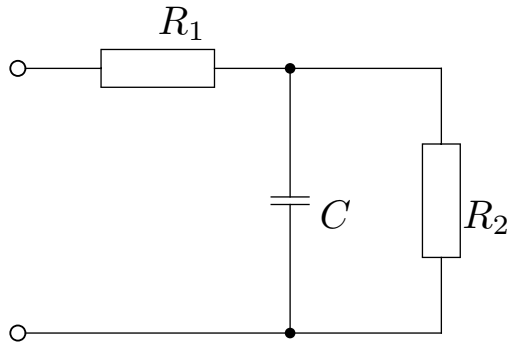

$$R_1 = 800\Omega$$

$$R_2 = 200\Omega$$

$$C = 5nF$$


$$f = 10kHz$$

$$\hat{Z} = R_1 + \frac{R_2 \cdot \frac{1}{j\omega \cdot C}}{R_2 + \frac{1}{j\omega \cdot C}}$$

$$\hat{Z} = (999,2135 - 12,5170j)\Omega = 999,292 \angle -0,72^\circ \Omega$$

$$\hat{Y} = (1,00063 + 0,01254j) \cdot 10^{-3} S = 1,000709 \angle 0,72^\circ mS$$

e)

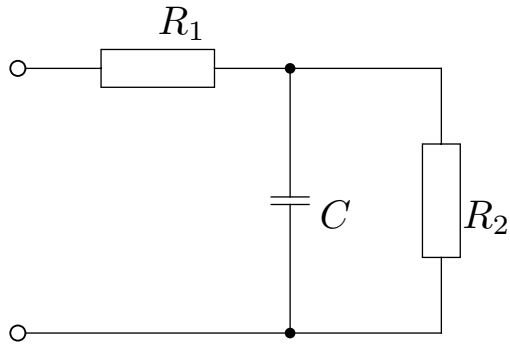

$$R_1 = 800\Omega$$

$$R_2 = 200\Omega$$

$$C = 5nF$$


$$f = 30kHz$$

$$\hat{Z} = R_1 + \frac{R_2 \cdot \frac{1}{j\omega \cdot C}}{R_2 + \frac{1}{j\omega \cdot C}}$$

$$\hat{Z} = (999,1377 - 36,4056j)\Omega = 993,8047 \angle -2,10^\circ \Omega$$

$$\hat{Y} = (1,00556 + 0,03686j) \cdot 10^{-3} S = 1,006234 \angle 2,10^\circ mS$$

e)

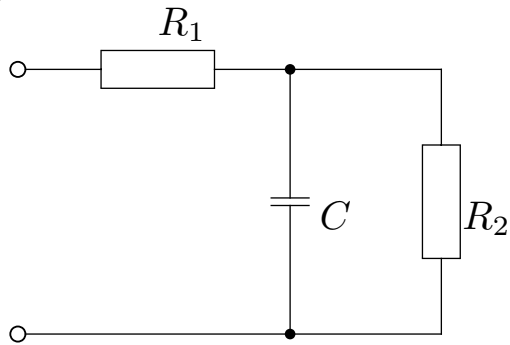

$$R_1 = 800\Omega$$

$$R_2 = 200\Omega$$

$$C = 5nF$$


$$f = 100kHz$$

$$\hat{Z} = R_1 + \frac{R_2 \cdot \frac{1}{j\omega \cdot C}}{R_2 + \frac{1}{j\omega \cdot C}}$$

$$\hat{Z} = (943,3914 - 90,0954j)\Omega = 947,6837 \angle -5,46^\circ \Omega$$

$$\hat{Y} = (1,0504 + 0,1003j) \cdot 10^{-3} S = 1,0552 \angle 5,46^\circ S$$

e)

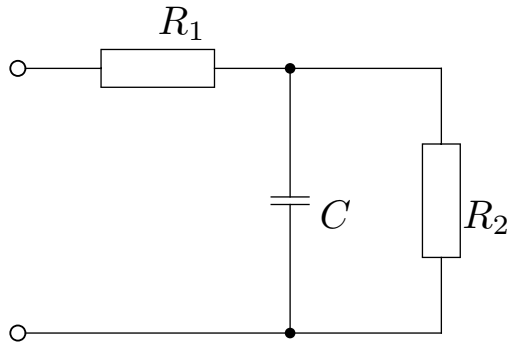

$$R_1 = 800\Omega$$

$$R_2 = 200\Omega$$


$$C = 5nF$$

$$\hat{Z} = R_1 + \frac{R_2 \cdot \frac{1}{j\omega \cdot C}}{R_2 + \frac{1}{j\omega \cdot C}}$$

$$\omega = 0 : \quad \begin{aligned} \hat{Z} &= R_1 + R_2 = 1000\angle 0^\circ \Omega \\ \hat{Y} &= 1\angle 0^\circ mS \end{aligned}$$

$$\omega \rightarrow \infty : \quad \begin{aligned} \hat{Z} &= R_1 = 200\angle 0^\circ \Omega \\ \hat{Y} &= 5\angle 0^\circ mS \end{aligned}$$

f)

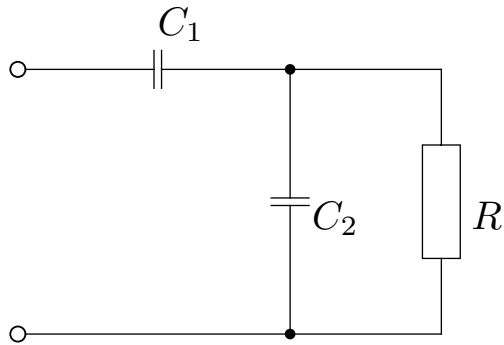

$$R = 2k\Omega$$

$$C_1 = 20nF$$

$$C_2 = 4nF$$


$$f = 1kHz$$

$$\hat{Z} = \frac{1}{j\omega \cdot C_1} + \frac{R \cdot \frac{1}{j\omega \cdot C_2}}{R + \frac{1}{j\omega \cdot C_2}}$$

$$\hat{Z} = (1994,959 - 8058,0248j)\Omega = 8301,3027 \angle -76,09^\circ \Omega$$

$$\hat{Y} = (1,701 + 130,224j) \cdot 10^{-6} S = 130,235 \angle 89,25^\circ \mu S$$

f)

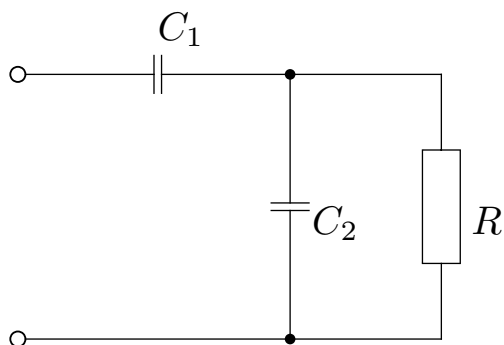

$$\hat{Z} = \frac{1}{j\omega \cdot C_1} + \frac{R \cdot \frac{1}{j\omega \cdot C_2}}{R + \frac{1}{j\omega \cdot C_2}}$$

$$R = 2k\Omega$$

$$C_1 = 20nF$$


$$C_2 = 4nF$$

$$f = 10kHz$$

$$\hat{Z} = (1596,60 - 1598,313j)\Omega = 2259,145 \angle -45,03^\circ \Omega$$

$$\hat{Y} = (0,3128 + 0,3132j) \cdot 10^{-3} S = 0,4426 \angle 45,03^\circ mS$$

f)

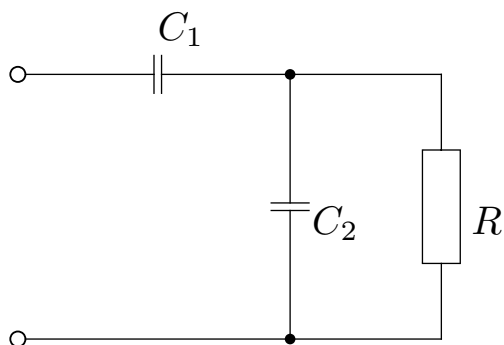

$$\hat{Z} = \frac{1}{j\omega \cdot C_1} + \frac{R \cdot \frac{1}{j\omega \cdot C_2}}{R + \frac{1}{j\omega \cdot C_2}}$$

$$R = 2k\Omega$$

$$C_1 = 20nF$$


$$C_2 = 4nF$$

$$f = 100kHz$$

$$\hat{Z} = (76,1435 - 462,3166j)\Omega = 468,545 \angle -80,65^\circ \Omega$$

$$\hat{Y} = (0,34684 + 2,1059j) \cdot 10^{-3} S = 2,1343 \angle 80,65^\circ mS$$

f)

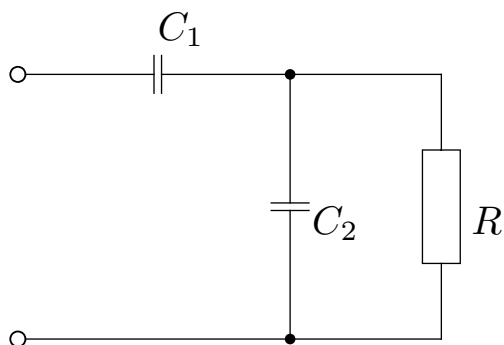

$$R = 2k\Omega$$

$$C_1 = 20nF$$


$$C_2 = 4nF$$

$$\hat{Z} = \frac{1}{j\omega \cdot C_1} + \frac{R \cdot \frac{1}{j\omega \cdot C_2}}{R + \frac{1}{j\omega \cdot C_2}}$$

$$\omega = 0 : \quad \begin{aligned} \hat{Z} &\rightarrow \infty \\ \hat{Y} &= 0 \end{aligned}$$

$$\omega \rightarrow \infty : \quad \begin{aligned} \hat{Z} &= 0 \\ \hat{Y} &\rightarrow \infty \end{aligned}$$

g)

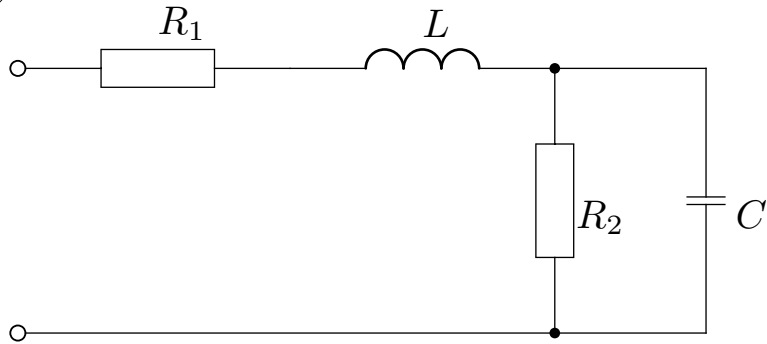

$$\hat{Z} = R_1 + j\omega \cdot L + \frac{R_2 \cdot \frac{1}{j\omega \cdot C}}{R_2 + \frac{1}{j\omega \cdot C}}$$

$$R_1 = 10\Omega$$

$$R_2 = 50k\Omega$$

$$L = 180\mu H$$


$$C = 500pF$$

$$f = 400kHz$$

$$\hat{Z} = (22,66 - 343,18j)\Omega = 343,93\angle -86,22^\circ\Omega$$

$$\hat{Y} = (0,1916 + 2,9013j) \cdot 10^{-3}S = 2,9076\angle 86,22^\circ mS$$

g)

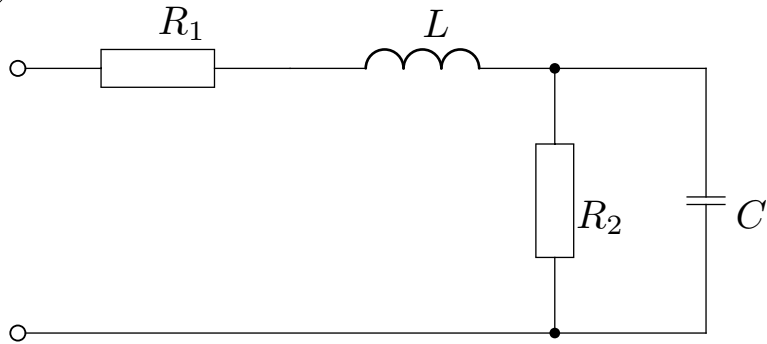

$$\hat{Z} = R_1 + j\omega \cdot L + \frac{R_2 \cdot \frac{1}{j\omega \cdot C}}{R_2 + \frac{1}{j\omega \cdot C}}$$

$$R_1 = 10\Omega$$

$$R_2 = 50k\Omega$$

$$L = 180\mu H$$


$$C = 500pF$$

$$f = 500kHz$$

$$\hat{Z} = (18,104 - 71,028j)\Omega = 73,299 \angle -75,70^\circ \Omega$$

$$\hat{Y} = (3,3696 + 13,2201j) \cdot 10^{-3} S = 13,6428 \angle 75,70^\circ mS$$

g)

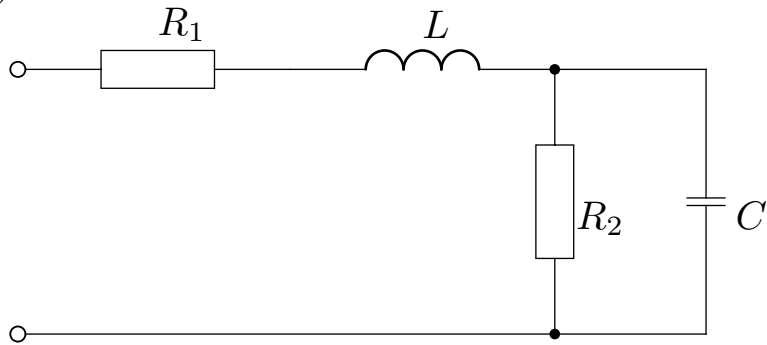

$$\hat{Z} = R_1 + j\omega \cdot L + \frac{R_2 \cdot \frac{1}{j\omega \cdot C}}{R_2 + \frac{1}{j\omega \cdot C}}$$

$$R_1 = 10\Omega$$

$$R_2 = 50k\Omega$$

$$L = 180\mu H$$


$$C = 500pF$$

$$f = 600kHz$$

$$\hat{Z} = (15,6283 + 148,1295j)\Omega = 148,952 \angle 83,98^\circ \Omega$$

$$\hat{Y} = (0,7044 - 6,6766j) \cdot 10^{-3} S = 6,7136 \angle -83,98^\circ mS$$

g)

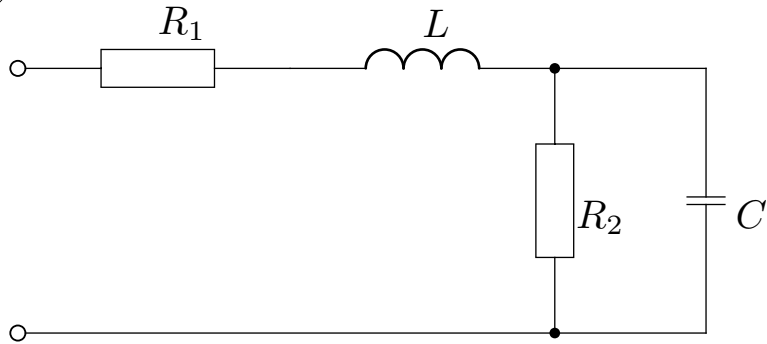

$$R_1 = 10\Omega$$

$$R_2 = 50k\Omega$$

$$L = 180\mu H$$

$$C = 500pF$$

$$\hat{Z} = R_1 + j\omega \cdot L + \frac{R_2 \cdot \frac{1}{j\omega \cdot C}}{R_2 + \frac{1}{j\omega \cdot C}}$$


$$\omega = 0 : \quad \hat{Z} = R_1 + R_2 = 50010 \angle 0^\circ \Omega$$

$$\hat{Y} = 19,996 \angle 0^\circ \mu S$$

$$\omega \rightarrow \infty : \quad \hat{Z} \rightarrow \infty$$

$$\hat{Y} = 0$$

h)

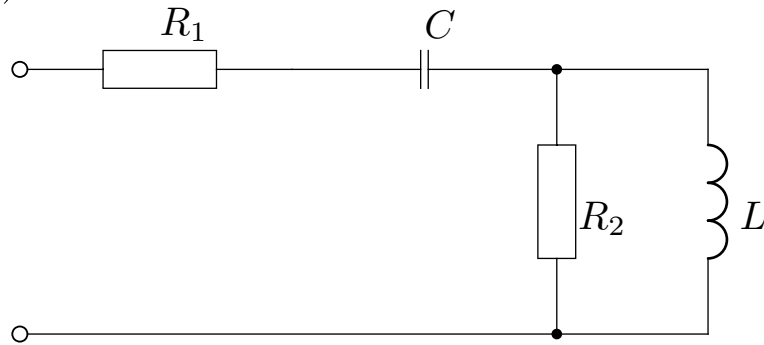

$$\hat{Z} = R_1 + \frac{1}{j\omega \cdot C} + \frac{R_2 \cdot j\omega \cdot L}{R_2 + j\omega \cdot L}$$

$$R_1 = 1\Omega$$

$$R_2 = 5\Omega$$

$$L = 180\mu H$$


$$C = 500pF$$

$$f = 400kHz$$

$$\hat{Z} = (1,0406 + 1,2445j)\Omega = 1,6222 \angle 50,10^\circ \Omega$$

$$\hat{Y} = (0,3954 - 0,4759j)S = 0,6164 \angle -50,10^\circ S$$

h)

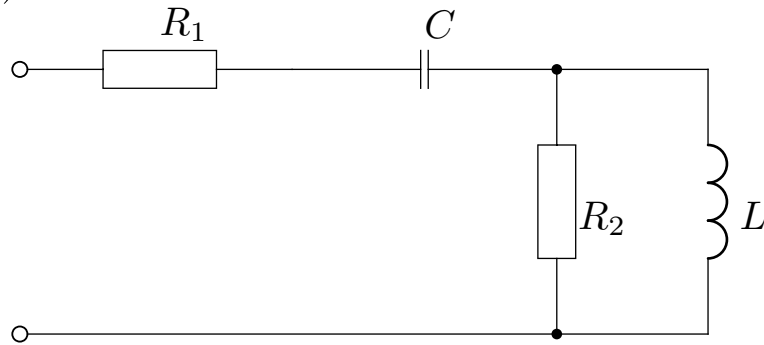

$$\hat{Z} = R_1 + \frac{1}{j\omega \cdot C} + \frac{R_2 \cdot j\omega \cdot L}{R_2 + j\omega \cdot L}$$

$$R_1 = 1\Omega$$

$$R_2 = 5\Omega$$

$$L = 180\mu H$$


$$C = 500pF$$

$$f = 500kHz$$

$$\hat{Z} = (1,0631 - 0,0783j)\Omega = 1,0660\angle -4,21^\circ\Omega$$

$$\hat{Y} = (0,9355 + 0,0689j)S = 0,9381\angle 4,21^\circ S$$

h)

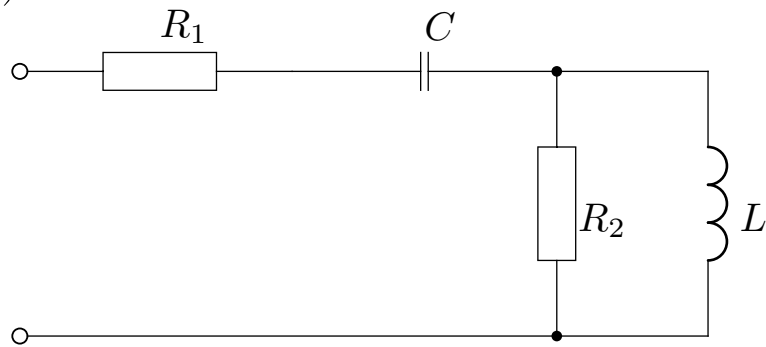

$$\hat{Z} = R_1 + \frac{1}{j\omega \cdot C} + \frac{R_2 \cdot j\omega \cdot L}{R_2 + j\omega \cdot L}$$

$$R_1 = 1\Omega$$

$$R_2 = 5\Omega$$

$$L = 180\mu H$$


$$C = 500pF$$

$$f = 600kHz$$

$$\hat{Z} = (1,0905 + 0,1358j)\Omega = 1,0989\angle 7,10^\circ\Omega$$

$$\hat{Y} = (0,9031 - 0,1125j)S = 0,9100\angle -7,10^\circ S$$

h)

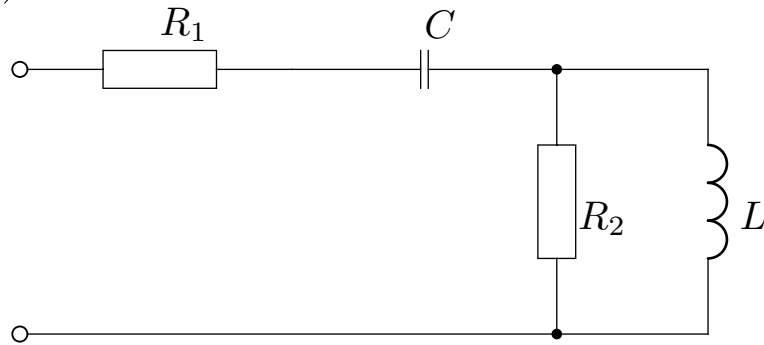

$$R_1 = 1\Omega$$

$$R_2 = 5\Omega$$

$$L = 180\mu H$$


$$C = 500pF$$

$$\hat{Z} = R_1 + \frac{1}{j\omega \cdot C} + \frac{R_2 \cdot j\omega \cdot L}{R_2 + j\omega \cdot L}$$

$$\omega = 0 : \quad \begin{aligned} \hat{Z} &\rightarrow \infty \\ \hat{Y} &= 0 \end{aligned}$$

$$\omega \rightarrow \infty : \quad \begin{aligned} \hat{Z} &= R_1 + R_2 = 6\angle 0^\circ \Omega \\ \hat{Y} &= 0,16\angle 0^\circ S \end{aligned}$$

i)

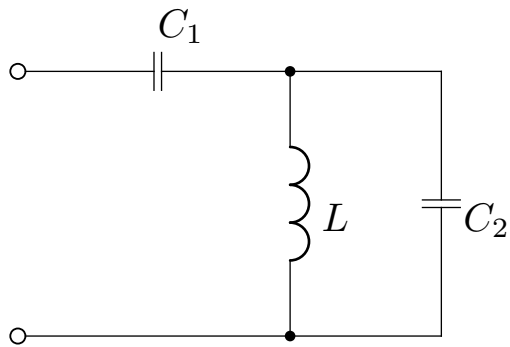

$$C_1 = 0,8\mu F$$

$$C_2 = 0,8\mu F$$

$$L = 1,2mH$$


$$f = 3kHz$$

$$\hat{Z} = \frac{1}{j\omega \cdot C_1} + \frac{j\omega \cdot L \cdot \frac{1}{j\omega \cdot C_2}}{j\omega \cdot L + \frac{1}{j\omega \cdot C_2}}$$

$$\hat{Z} = -31,9858j\Omega = 31,9858\angle -90^\circ\Omega$$

$$\hat{Y} = 31,2639j \cdot 10^{-3}S = 31,2639\angle 90^\circ mS$$

i)

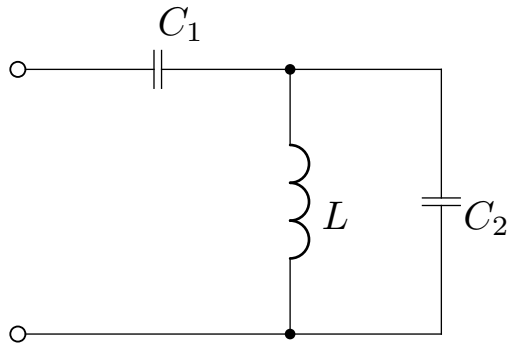

$$C_1 = 0,8\mu F$$

$$C_2 = 0,8\mu F$$

$$L = 1,2mH$$


$$f = 5kHz$$

$$\hat{Z} = \frac{1}{j\omega \cdot C_1} + \frac{j\omega \cdot L \cdot \frac{1}{j\omega \cdot C_2}}{j\omega \cdot L + \frac{1}{j\omega \cdot C_2}}$$

$$\hat{Z} = 678,0438j \cdot 10^{-3}\Omega = 678,0438\angle 90^\circ\Omega$$

$$\hat{Y} = -1,4748j \cdot 10^{-3}S = 1,4748\angle -90^\circ mS$$

i)

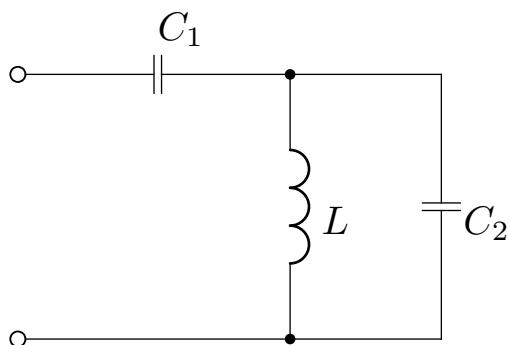

$$C_1 = 0,8\mu F$$

$$C_2 = 0,8\mu F$$

$$L = 1,2mH$$


$$f = 10kHz$$

$$\hat{Z} = \frac{1}{j\omega \cdot C_1} + \frac{j\omega \cdot L \cdot \frac{1}{j\omega \cdot C_2}}{j\omega \cdot L + \frac{1}{j\omega \cdot C_2}}$$

$$\hat{Z} = -46,9195j\Omega = 46,9195\angle -90^\circ\Omega$$

$$\hat{Y} = 21,3131j \cdot 10^{-3}S = 21,3131\angle 90^\circ mS$$

i)

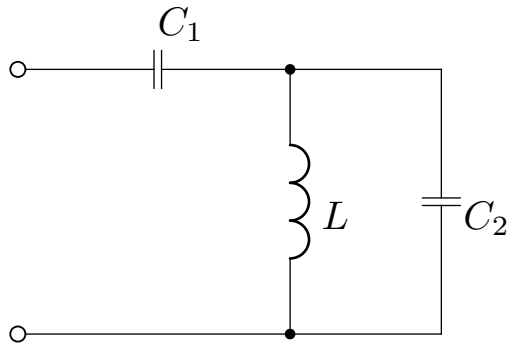

$$C_1 = 0,8\mu F$$

$$C_2 = 0,8\mu F$$


$$L = 1,2mH$$

$$\hat{Z} = \frac{1}{j\omega \cdot C_1} + \frac{j\omega \cdot L \cdot \frac{1}{j\omega \cdot C_2}}{j\omega \cdot L + \frac{1}{j\omega \cdot C_2}}$$

$$\omega = 0 : \quad \begin{aligned} \hat{Z} &\rightarrow \infty \\ \hat{Y} &= 0 \end{aligned}$$

$$\omega \rightarrow \infty : \quad \begin{aligned} \hat{Z} &= 0 \\ \hat{Y} &\rightarrow \infty \end{aligned}$$

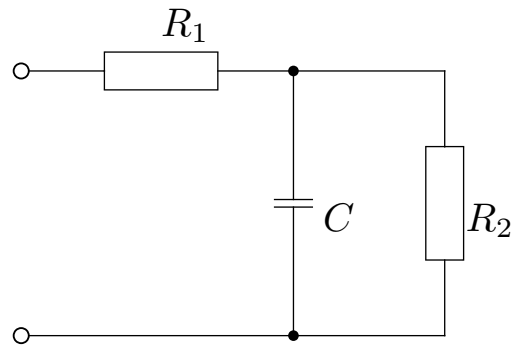Př.7.8: Vypočtete celkovou impedanci a admitanci obvodu při kmitočtu $f = 30\text{Hz}$.



$$R_1 = 800\Omega$$

$$R_2 = 200\Omega$$



$$C = 5\text{nF}$$

$$\hat{Z} = R_1 + \frac{R_2 \cdot \frac{1}{j\omega \cdot C}}{R_2 + \frac{1}{j\omega \cdot C}}$$

$$\hat{Z} = (993,1377 - 36,4056j)\Omega = 993,8047 \cdot e^{j2,1^\circ}\Omega$$

$$\hat{Y} = (1,00556 + 0,03686j) \cdot 10^{-3}\text{S} = 1,006234 \cdot e^{-j2,1^\circ}\text{mS}$$

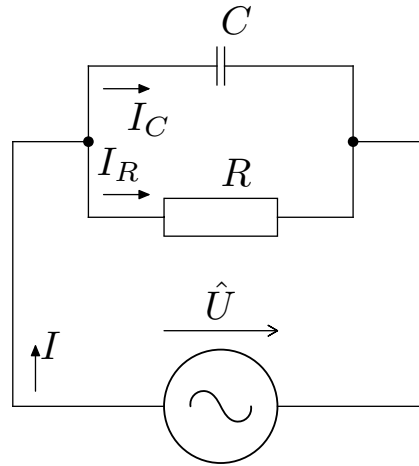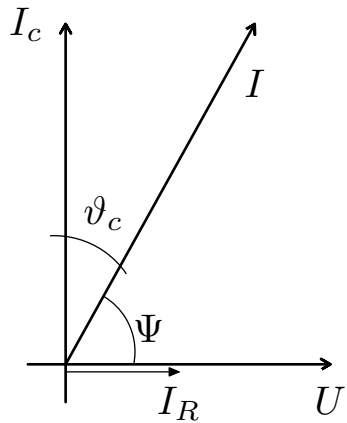Př.7.9: Vypočítejte admitanci \hat{Y} paralelního zapojení rezistoru a kondenzátoru. Vypočítejte $\hat{I}_R, \hat{I}_C, \hat{I}$ a ztrátový úhel. $C = 20\mu F, R = 100\Omega, f = 500Hz, \hat{U} = 100V$



$$\hat{Y} = \frac{1}{R} + \frac{1}{\frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{R} + j\omega C = G + jB_C = \frac{1}{100} + 2 \cdot 2\pi \cdot 500 \cdot 20 \cdot 10^{-6} = (0,01 + 0,0628j)S$$

$$\hat{I}_R = \frac{U}{R} = \frac{100}{100} = 1A$$

$$\hat{I}_C = U \cdot j\omega C = 100 \cdot j \cdot 0,0628 = 6,28j A$$


$$\hat{I} = 1 + 6,28j = \sqrt{1^2 + 6,28^2} \cdot e^{j \cdot \arctg \frac{6,28}{1}} = 6,36 \cdot e^{j \cdot 80,95^\circ} A$$

$$\hat{Z} = \frac{1}{\hat{Y}} = \frac{\hat{U}}{\hat{I}} = \frac{100}{6,36 \angle 80,95^\circ} = 15,7 \angle -80,95^\circ \Omega$$

Ztrátový úhel:

$$\vartheta_C = 90^\circ - 80,95^\circ = 9,05^\circ$$

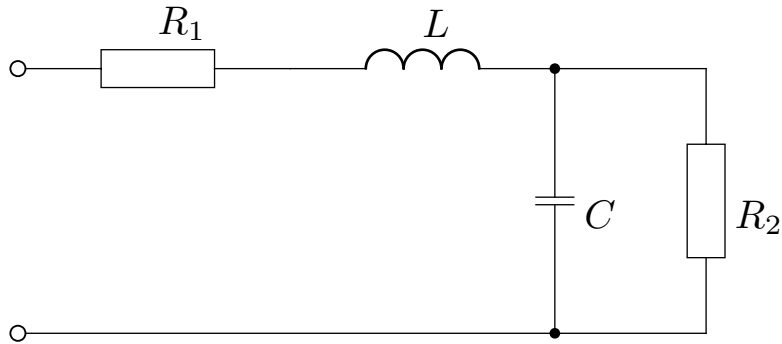
Př.7.10: Vypočítejte celkovou impedanci \hat{Z} obvodu při kmitočtu $f = 250\text{Hz}$. $R_1 = 47\Omega$, $R_2 = 22\Omega$, $C = 20\mu\text{F}$, $L = 18\text{mH}$



$$\begin{aligned} \hat{Z} &= R_1 + j\omega \cdot L + \frac{R_2 \cdot \frac{1}{j\omega \cdot C}}{R_2 + \frac{1}{j\omega \cdot C}} = 47 + j \cdot 2\pi \cdot 250 \cdot 18 \cdot 10^{-3} + \frac{22 \cdot \frac{1}{j \cdot 2\pi \cdot 250 \cdot 20 \cdot 10^{-6}}}{22 + \frac{1}{j \cdot 2\pi \cdot 250 \cdot 20 \cdot 10^{-6}}} = \\ &= (61,888 + 17,984j)\Omega = 64,448 \cdot e^{j \cdot 16,2^\circ} \Omega \end{aligned}$$

Př.7.11: Pro uvedený obvod určete:

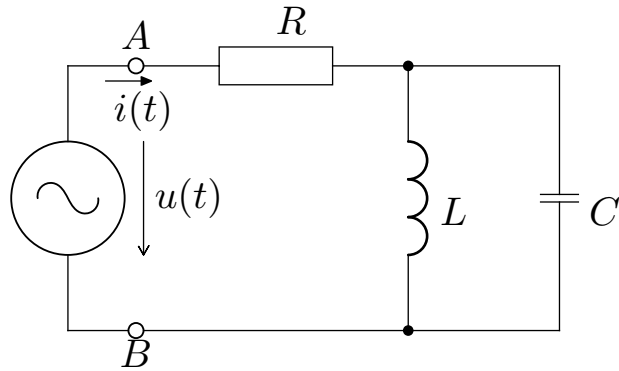- Celkovou impedanci zátěže Z_{ab} obecně i numericky
- Amplitudu celkového proudu I_m a jeho fáze φ_i
- Celkový výkon zátěže (komplexní, činný, jalový, zdánlivý)



$$u(t) = U_m \sin(\omega t + \varphi_m), U_m = 314V$$

$$\varphi_m = 0, f = 50Hz$$

$$R = 100\Omega$$

$$C = 20\mu F$$

$$L = 0,2H$$

$$\begin{aligned} \hat{Z}_{ab} &= R + \frac{j\omega L \cdot \frac{1}{j\omega C}}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = R - j \frac{\frac{L}{C}}{\omega L - \frac{1}{\omega C}} = 100 - j \frac{\frac{0,2}{10 \cdot 10^{-6}}}{2\pi \cdot 50 \cdot 0,2 - \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 10 \cdot 10^{-6}}} \\ &= (100 + 78,2846j)\Omega = 126,99796 \cdot e^{j \cdot 38,05^\circ} \Omega \end{aligned}$$

$$\hat{I}_m = \frac{\hat{U}_m}{\hat{Z}_{ab}} = \frac{314}{100 + 78,2846j} = (1,9469 - 1,15241j)A = 2,4725 \cdot e^{-j38,05^\circ} A$$

$$\begin{aligned}\hat{S} &= \hat{U} \cdot \hat{I}^\bullet = 314 \cdot 1,7483 \cdot e^{-j38,05^\circ} = 549,0604 \cdot e^{-j38,05^\circ} \\ &= (432,3703 - 338,412779j)VA\end{aligned}$$


$$P = \operatorname{Re}|\hat{S}| = 432,3703W$$

$$Q = \operatorname{Im}|\hat{S}| = 338,412779VAr$$

$$|\hat{S}| = 549,0604VA$$

Př.7.12: Pro uvedený obvod určete:

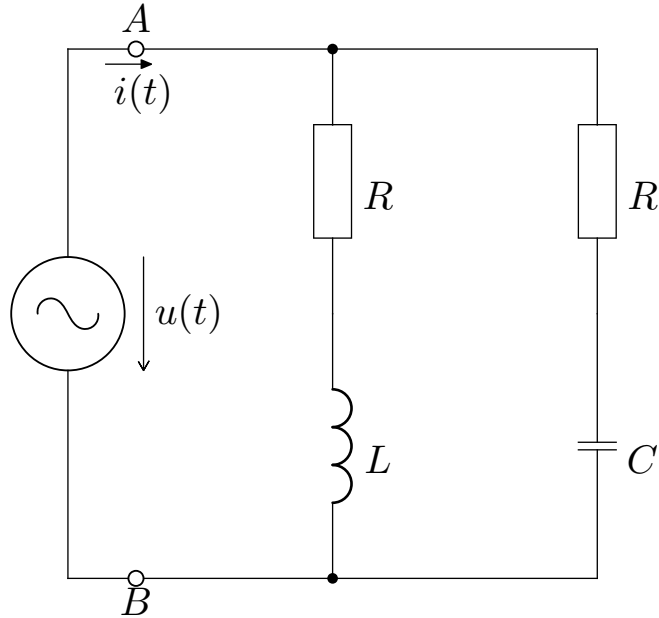- Celkovou impedanci zátěže Z_{ab} obecně i numericky
- Amplitudu celkového proudu I_m a jeho fáze φ_i
- Celkový výkon zátěže (komplexní, činný, jalový, zdánlivý)



$$u(t) = U_m \sin(\omega t + \varphi_m), U_m = 314V$$

$$\varphi_m = 0, f = 50Hz$$

$$R = 60\Omega$$

$$C = 100\mu F$$

$$L = 0,36H$$

$$\begin{aligned} \hat{Z}_{ab} &= \frac{(R + j\omega L) \cdot (R + \frac{1}{j\omega C})}{R + j\omega L + R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{60 + j \cdot 2\pi \cdot 50 \cdot 0,36) \cdot (60 + \frac{1}{j \cdot 2\pi \cdot 50 \cdot 100 \cdot 10^{-6}})}{(60 + j \cdot 2\pi \cdot 50 \cdot 0,36 + 60 + \frac{1}{j \cdot 2\pi \cdot 50 \cdot 100 \cdot 10^{-6}})} = \\ &= (67,3952 - 9,6548j)\Omega = 68,0833 \cdot e^{-j \cdot 8,15^\circ} \Omega \end{aligned}$$

$$\hat{I}_m = \frac{\hat{U}_m}{\hat{Z}_{ab}} = \frac{314}{67,3952 - 9,6548j} = (4,5654 + 0,654j)A = 4,6119 \cdot e^{j \cdot 8,15^\circ}$$


$$\begin{aligned}\hat{S} &= \hat{U} \cdot \hat{I}^\bullet = 314 \cdot 3,2612 \cdot e^{j8,15^\circ} = 1024,6599 \cdot e^{j8,15^\circ} \\ &= (1013,6599 - 145,213j)VA\end{aligned}$$

$$P = \operatorname{Re}|\hat{S}| = 1013,6599W$$

$$Q = \operatorname{Im}|\hat{S}| = 145,213VA$$

$$|\hat{S}| = 1024,6599VA$$

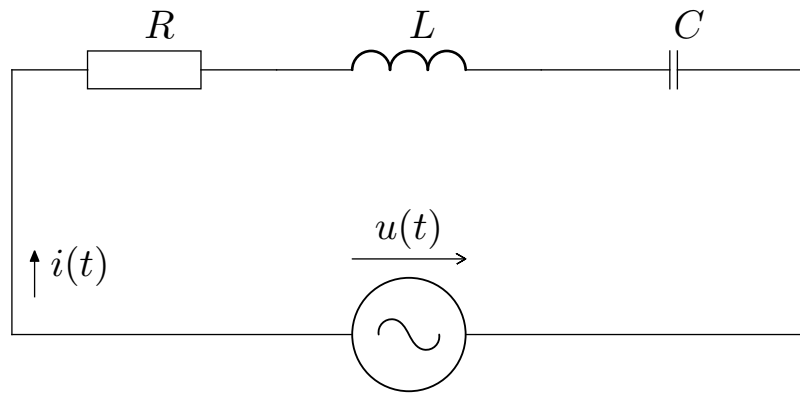Př.7.13: Vypočítejte proud tekoucí obvodem.



$$u(t) = 14,1 \sin \omega t$$

$$f = 150 \text{ Hz}$$

$$R = 20 \Omega$$

$$C = 53 \mu\text{F}$$


$$L = 31,8 \text{ mH}$$

$$\begin{aligned} \hat{Z} &= R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = 20 + j \cdot 2\pi \cdot 150 \cdot 31,8 \cdot 10^{-3} + \frac{1}{j \cdot 2\pi \cdot 150 \cdot 53 \cdot 10^{-6}} = \\ &= (20 + 9,9513j) \Omega = 22,3389 \cdot e^{-j \cdot 26,45^\circ} \Omega \end{aligned}$$

$$\hat{I}_m = \frac{\hat{U}_m}{\hat{Z}} = \frac{14,1}{20 + 9,9513j} = (0,5651 - 0,2812j) \text{ A} = 0,6312 \cdot e^{-j \cdot 26,45^\circ}$$

$$i(t) = 0,6312 \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot 150 \cdot t - 26,45)$$

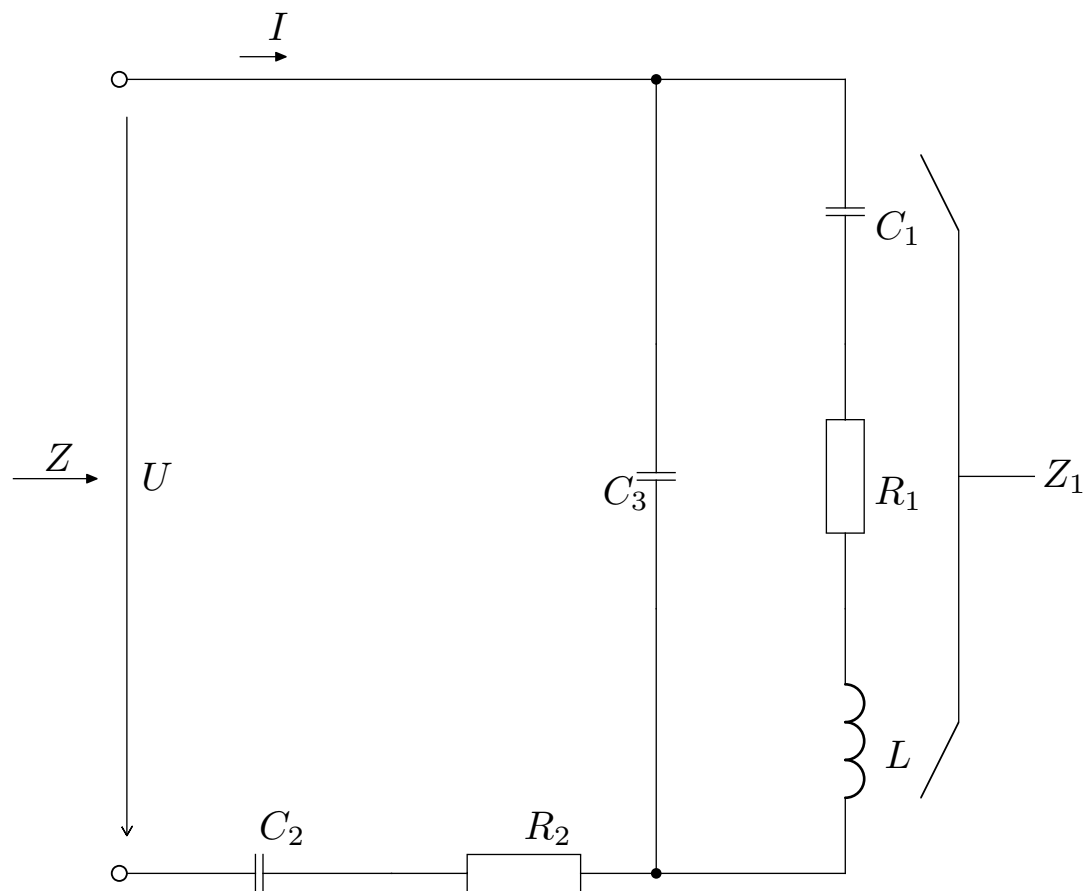Př.7.14: Vypočítejte zjednodušením obvodu vstupní impedanci \hat{Z} . Určete proud \hat{I} .



$$U = 220V$$

$$f = 50Hz$$

$$R_1 = 300\Omega$$

$$R_2 = 100\Omega$$

$$C_1 = 5\mu F$$

$$C_2 = 10\mu F$$

$$C_3 = 2\mu F$$

$$L = 1H$$

$$\begin{aligned}\hat{Z}_1 &= R_1 + j\omega L + \frac{1}{j\omega C_1} = 300 + j(2\pi \cdot 50 \cdot 1 - \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 5 \cdot 10^{-6}}) = \\ &= (300 - 322,46j)\Omega = 440,43\angle -47,07^\circ\Omega\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\hat{Z}_2 &= R_2 + \frac{1}{j\omega C_2} = 100 + \frac{1}{j \cdot 2\pi \cdot 50 \cdot 10 \cdot 10^{-6}} = \\ &= (100 - 318,31j)\Omega = 333,648\angle 72,56^\circ\Omega\end{aligned}$$


$$\hat{Z}_3 = \frac{1}{j\omega C_3} = \frac{1}{j \cdot 2\pi \cdot 50 \cdot 2 \cdot 10^{-6}} = -1591,55j\Omega = 1591,55\angle -90^\circ\Omega$$

$$\begin{aligned}\hat{Z}_{13} &= \frac{\hat{Z}_1 \cdot \hat{Z}_3}{\hat{Z}_1 + \hat{Z}_3} = \frac{440,43\angle -47,07^\circ \cdot 1591,55\angle -90^\circ}{440,43\angle -47,07^\circ + 1591,55\angle -90^\circ} = \\ &= 361,8148\angle 55,98^\circ \Omega = (202,44 - 299,88j)\Omega\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\hat{Z} &= \hat{Z}_2 + \hat{Z}_{13} = 100 - 318,31j + 202,44 - 299,88j = \\ &= (302,44 - 618,19j)\Omega = 688,21\angle -63,13^\circ \Omega\end{aligned}$$

$$\hat{I} = \frac{\hat{U}}{\hat{Z}} = \frac{220}{688,21\angle -63,13^\circ} = 0,3197\angle 63,93^\circ A = (0,14 + 0,287j)A$$

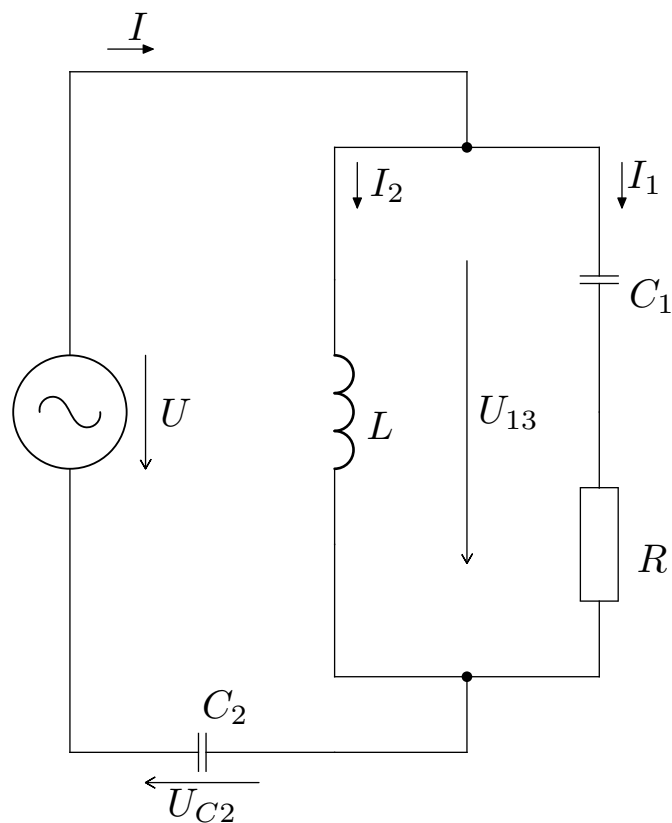Př.7.15: Určete proudy $\hat{I}_1, \hat{I}_5, \hat{I}$ a napětí $\hat{I}_{C2}, \hat{I}_{13}$, je-li dáno:



$$\begin{aligned} \hat{U} &= 10V \\ f &= 50Hz \\ R &= 2k\Omega \\ C_1 &= 1,59\mu F \\ C_2 &= 3,18\mu F \\ L &= 6,36H \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\hat{Z}_1 &= R - j\frac{1}{\omega C_1} = 2 \cdot 10^3 - j\frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 1,59 \cdot 10^{-6}} = \\ &= (2000 - 2001j)\Omega = 2829,8 \cdot e^{-j45^\circ}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\hat{Z}_{13} &= \frac{\hat{Z}_1 \cdot j\omega L}{\hat{Z}_1 + j\omega L} = \frac{(2000 - 2001j) \cdot j \cdot c\pi \cdot 50 \cdot 6,36}{(2000 - 2001j) + j \cdot c\pi \cdot 50 \cdot 6,36} = \\ &= (1996 + 2001,94j)\Omega = 2827 \cdot e^{j45^\circ} \Omega\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\hat{Z} &= \hat{Z}_{13} - j\frac{1}{\omega C_2} = (1996 + 2001,94j) - j\frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 3,18 \cdot 10^{-6}} = \\ &= (1996 + 1000,967j)\Omega = 2233 \cdot e^{j26,6^\circ} \Omega\end{aligned}$$

$$\hat{I} = \frac{\hat{U}}{\hat{Z}} = \frac{10}{2233 \cdot e^{j26,6^\circ}} = 4,478 \cdot e^{-j26,6^\circ} A$$


$$\begin{aligned} \hat{U}_{C_2} &= \hat{I} \cdot \frac{1}{j\omega C_2} = 4,478 \cdot e^{-j26,6^\circ} \cdot \frac{1}{j \cdot 2\pi \cdot 50 \cdot 3,18 \cdot 10^{-6}} = \\ &= 4,55 \cdot e^{-j116,6^\circ} V = (-2,04 - 4,07j)V \end{aligned}$$

$$\hat{U}_{13} = \hat{U} - \hat{U}_{C_2} = 10 - (-2,04 - 4,07j) = (12 + 4,07j)V = 12,7 \cdot e^{j18,67^\circ} V$$

$$\hat{I}_1 = \frac{\hat{U}_{13}}{\hat{Z}_1} = \frac{12,7 \cdot e^{j18,67^\circ}}{2829,8 \cdot e^{-j45^\circ}} = 4,49 \cdot e^{j63,7^\circ} mA$$

$$\hat{I}_2 = \frac{\hat{U}_{13}}{j\omega L} = \frac{12,7 \cdot e^{j18,67^\circ}}{j \cdot c\pi \cdot 50 \cdot 6,36} = 6,36 \cdot e^{-j71^\circ} mA$$

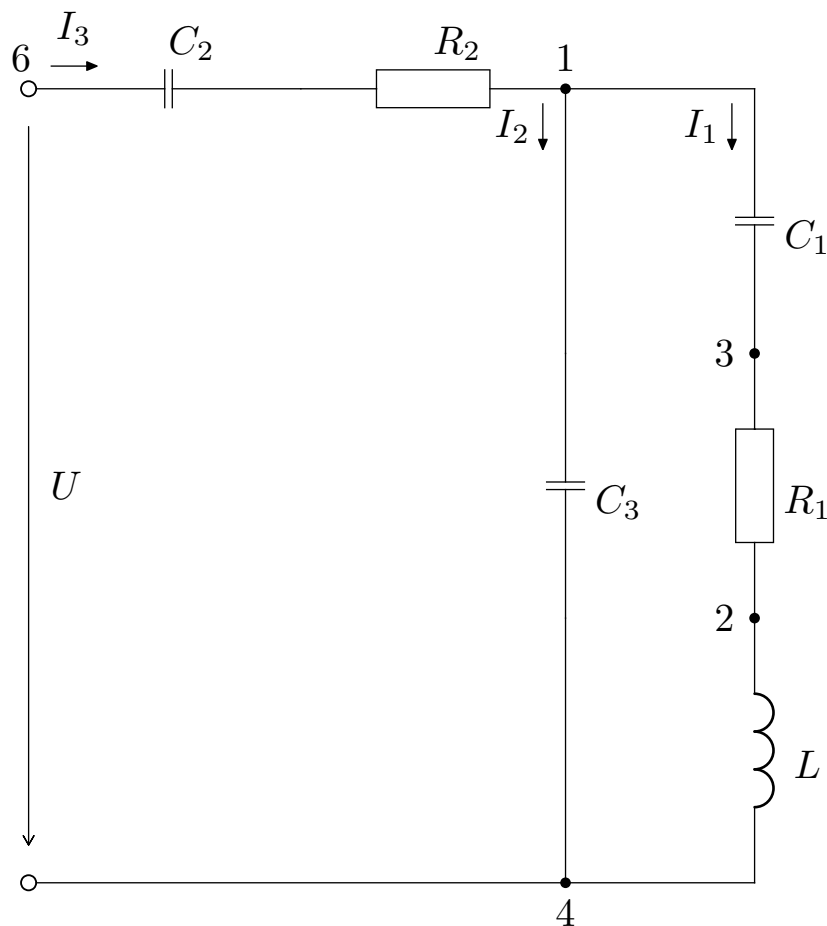Př.8.1: Vypočítejte metodou úměrných veličin proudy $\hat{I}_1, \hat{I}_5, \hat{I}_3$ a určete celkovou impedanci obvodu \hat{Z} .



$$\hat{U} = 220V$$

$$f = 50Hz$$

$$R_1 = 300\Omega$$

$$R_2 = 100\Omega$$

$$C_1 = 5\mu F$$

$$C_2 = 10\mu F$$

$$C_3 = 2\mu F$$

$$L = 1H$$

Předpokládáme, že známe proud \hat{I}_1

$$\hat{U}_{C1} = \frac{\hat{I}_1}{j\omega C_1} = \frac{\hat{I}_1}{j \cdot 2\pi \cdot 50 \cdot 5 \cdot 10^{-6}} = -636j \cdot \hat{I}_1$$

$$\hat{U}_{R1} = R_1 \cdot \hat{I}_1 = 300 \cdot \hat{I}_1$$

$$\hat{U}_L = j\omega L \cdot \hat{I}_1 = j \cdot 2\pi \cdot 50 \cdot 1 \cdot \hat{I}_1 = 314j \cdot \hat{I}_1$$

Napětí mezi uzly 1 a 4, zároveň napětí na C_3 :

$$\hat{U}_{C3} = \hat{U}_{C1} + \hat{U}_{R1} + \hat{U}_L = -636j \cdot \hat{I}_1 + 300 \cdot \hat{I}_1 + 314j \cdot \hat{I}_1 = (300 - 323j) \cdot \hat{I}_1$$

$$\hat{I}_2 = j\omega C_3 \cdot \hat{U}_{C3} = j \cdot 2\pi \cdot 50 \cdot 2 \cdot 10^{-6} \cdot (300 - 323j) \cdot \hat{I}_1 = (0, 203 + 0, 189j) \cdot \hat{I}_1$$

$$\hat{I}_3 = \hat{I}_1 + \hat{I}_2 = (0,203 + 0,189j) \cdot \hat{I}_1 + \hat{I}_1 = (1,203 + 0,189j) \cdot \hat{I}_1$$

$$\hat{U}_{C2} = \frac{\hat{I}_3}{j\omega C_2} = \frac{(1,203 + 0,189j) \cdot \hat{I}_1}{j \cdot 2\pi \cdot 50 \cdot 10 \cdot 10^{-6}} = (60,2 + 382j) \cdot \hat{I}_1$$

Napětí zdroje:

$$\begin{aligned} \hat{U} &= \hat{U}_{C2} + \hat{U}_{R2} + \hat{U}_{C3} = \\ &= (60,2 + 382j) \cdot \hat{I}_1 + (120,3 + 18,9j) \cdot \hat{I}_1 + (300 - 323j) \cdot \hat{I}_1 = \\ &= (480,2 - 687,2j) \cdot \hat{I}_1 \end{aligned}$$

Z toho:


$$\hat{I}_1 = \frac{\hat{U}}{480,2 - 687,2j} = \frac{220}{480,2 - 687,2j} = 0,262 \angle 55^\circ \text{ A}$$

$$\hat{I}_2 = (0,203 + 0,189j) \cdot \hat{I}_1 = 0,073 \angle 98^\circ A$$

$$\hat{I}_3 = (1,203 + 0,189j) \cdot \hat{I}_1 = 0,32 \angle 64^\circ A$$

$$\hat{Z} = \frac{\hat{U}}{\hat{I}_3} = \frac{220}{0,32 \angle 64^\circ} = 688,6 \angle -64^\circ \Omega$$

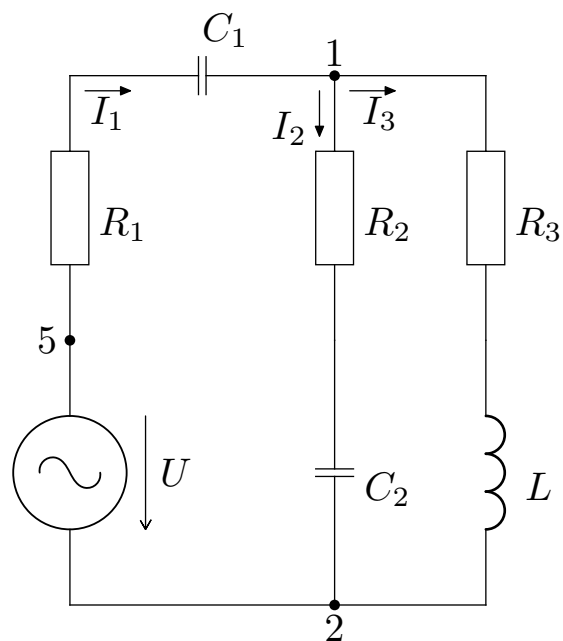Př.8.2: Jaká je hodnota proudu \hat{I}_3 a jeho počáteční fáze Ψ_i ?



$$\hat{U} = 100 \angle 30^\circ \text{V}$$

$$R_1 = 27 \Omega$$

$$R_2 = 30 \Omega$$

$$R_3 = 20 \Omega$$

$$\frac{1}{\omega C_1} = 25 \Omega$$

$$\frac{1}{\omega C_2} = 18 \Omega$$

$$\omega L = 30 \Omega$$

Předpokládejme proud $\hat{I}_3 = 1A$.

$$\hat{U}_{R3} = R_3 \cdot \hat{I}_3 = 20 \cdot 1 = 20V$$

$$\hat{U}_L = j\omega L \cdot \hat{I}_3 = j \cdot 30 \cdot 1 = j30V$$

$$\hat{U}_{12} = \hat{U}_{R3} + \hat{U}_L = (20 + j30)V$$

$$\hat{I}_2 = \frac{\hat{U}_{12}}{R_2 - \frac{j}{\omega C_2}} = \frac{20 + j30}{30 - j18} = 1,0306 \angle 86,76^\circ A$$

$$\hat{I}_1 = \hat{I}_2 + \hat{I}_3 = 0,0582 + j1,0295 + 1 = 1,4764 \angle 44,209^\circ A$$

$$\begin{aligned} \hat{U}_{51} &= \hat{I}_1 \cdot \left(R_1 - \frac{j}{\omega C_1} \right) = 1,4764 \angle 44,209^\circ \cdot (27 - j25) = \\ &= 1,4764 \angle 44,209^\circ \cdot 36,8 \angle -42,8^\circ = 54,3152 \angle 1,409^\circ V = (54,3 + j1,336)V \end{aligned}$$

$$\hat{U} = \hat{U}_{51} + \hat{U}_{12} = 54,3 + j1,336 + 20 + j3 = (74,3 + j31,336)V = 80,638 \angle 22,868^\circ V$$


Skutečné napětí zdroje je $\hat{U} = 100\angle 30^\circ V$

Poměr

$$\hat{p} = \frac{\hat{U}}{\hat{U}_\bullet} = \frac{100\angle 30^\circ}{80,638\angle 22,868^\circ} = 1,24\angle 7,132^\circ$$

$$\hat{I}_3 = 1 \cdot 1,24\angle 7,132^\circ = 1,24\angle 7,132^\circ A$$

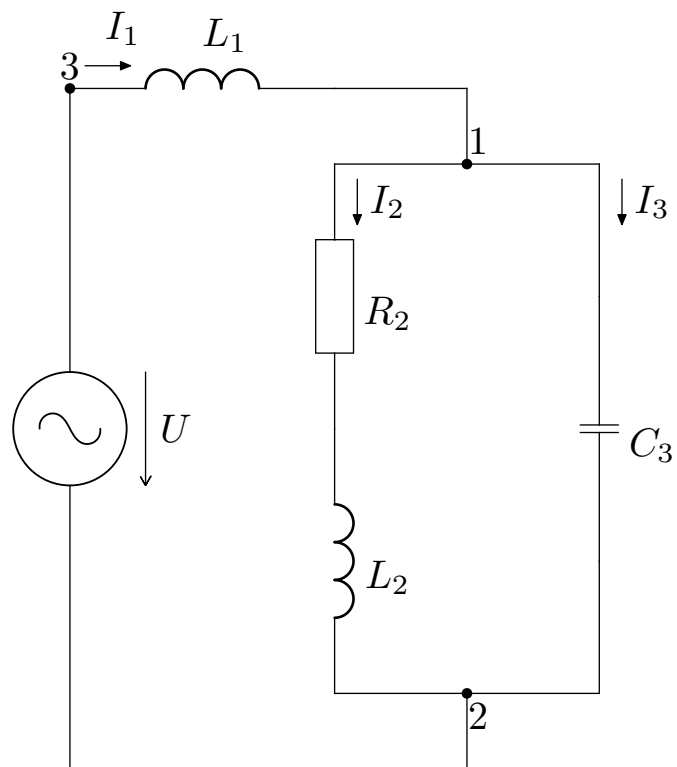Př.8.3: Jaká je hodnota proudu \hat{I}_3 a jeho počáteční fáze Ψ_i ?



$$\hat{U} = 30V$$

$$R_2 = 40\Omega$$

$$\frac{1}{\omega C_3} = 20\Omega$$

$$\omega L_1 = 25,5\Omega$$

$$\omega L_2 = 10\Omega$$

Předpokládejme proud $\hat{I}_3 = 1A$.

$$\hat{U}_{12} = \hat{I}_3 \cdot j \frac{1}{\omega C_3} = 1 \cdot j20 = j20V$$

$$\hat{I}_2 = \frac{\hat{U}_{12}}{R_2 + j\omega L_2} = \frac{j20}{40 + j100} = 0,1857 \angle 21,8^\circ A$$

$$\hat{I}_1 = \hat{I}_2 + \hat{I}_3 = 0,1724 + j0,06896 + 1 = 1,1724 + j0,06896 = 1,1744 \angle 3,366^\circ A$$

$$\hat{U}_{31} = \hat{I}_1 \cdot j\omega L_1 = 1,1744 \angle 3,366^\circ \cdot j25,5 = 29,948 \angle 93,366^\circ$$

$$\begin{aligned} \hat{U} &= \hat{U}_{31} + \hat{U}_{12} = -1,7586 + j29,8965 + j20 = \\ &= (-1,7586 + j49,8965)V = 49,9275 \angle 92^\circ V \end{aligned}$$

Skutečné napětí zdroje je $\hat{U} = 30V$

Poměr

$$\hat{p} = \frac{\hat{U}}{\hat{U}_{\bullet}} = \frac{30}{49,9275\angle 92^{\circ}} = 0,6008\angle -92^{\circ}$$


$$\hat{I}_3 = 1 \cdot 0,6008\angle -92^{\circ} = 0,6008\angle -92^{\circ} A$$

$$\hat{I}_2 = 0,1857\angle 21,8^{\circ} \cdot 0,6008\angle -92^{\circ} = 0,1109\angle -69,8^{\circ} A$$

$$\hat{I}_1 = 1,1744\angle 3,366^{\circ} \cdot 0,6008\angle -92^{\circ} = 0,7018\angle -88,2^{\circ} A$$

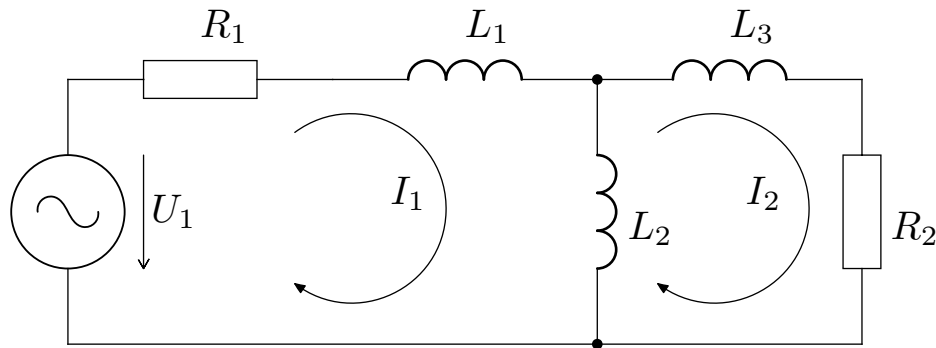2.3 Univerzální metody

Př.8.4: Proudů ve větvích obvodu vypočítejte metodou smyčkových proudů.



$$\hat{U}_1 = 10V$$

$$f = 20kHz$$

$$R_1 = 5\Omega$$

$$R_2 = 20\Omega$$

$$L_1 = 0,1mH$$

$$L_2 = 2mH$$

$$L_3 = 0,25mH$$

$$R_1 \hat{I}_1 + j\omega L_1 \cdot (\hat{I}_1 - \hat{I}_2) - \hat{U}_1 = 0$$

$$j\omega L_1 \cdot (\hat{I}_2 - \hat{I}_1) + (j\omega L_2 - R_2) \cdot \hat{I}_2 = 0$$

Rovnice smyčkových proudů můžeme zapsat přímo v maticovém tvaru:

$$\begin{pmatrix} R_1 + j\omega(L_1 + L_2) & -j\omega L_2 \\ -j\omega L_2 & R_2 + j\omega(L_2 + L_3) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \hat{I}_1 \\ \hat{I}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{U}_1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Dosadíme zadané hodnoty:


$$\begin{pmatrix} 5 + j251,89 & -j251,33 \\ -j251,33 & 20 + j282,74 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \hat{I}_1 \\ \hat{I}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Proud zdroje: $\hat{I}_Z = \hat{I}_1 = 0,21519 \angle -63,52^\circ A$

Proud prvkem L_2 : $\hat{I}_{L2} = \hat{I}_1 - \hat{I}_2 = 0,028276 \angle -91,95^\circ$

Proud rezistorem R_2 : $\hat{I}_{R2} = \hat{I}_2 = 0,19081 \angle -59,47^\circ$

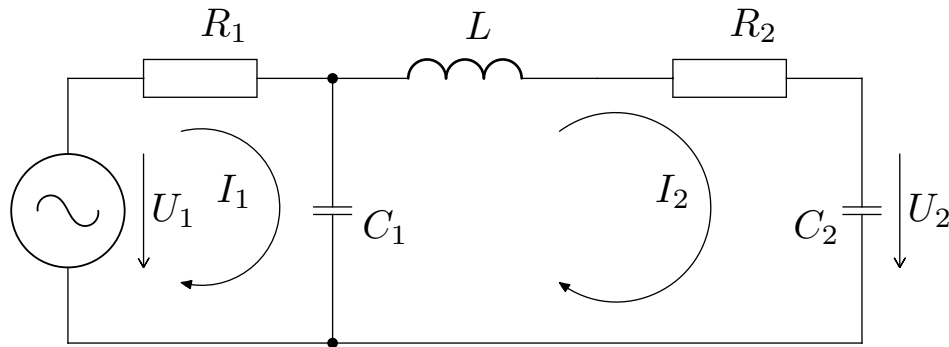Př.8.5: Vypočítejte napětí U_2 na výstupu nezatíženého filtru pomocí metody smyčkových proudů.



$$\hat{U}_1 = 1V$$

$$f = 100kHz$$

$$R_1 = 200\Omega$$

$$R_2 = 50\Omega$$

$$L = 5H$$

$$C_1 = C_2 = 50\mu F$$

$$R_1 \hat{I}_1 + \frac{1}{j\omega C_1} \cdot (\hat{I}_1 - \hat{I}_2) - \hat{U}_1 = 0$$

$$\frac{1}{j\omega C_1} \cdot (\hat{I}_2 - \hat{I}_1) + \left(j\omega L + R_2 + \frac{1}{j\omega C_1} + \frac{1}{j\omega C_2} \right) \cdot \hat{I}_2 = 0$$

$$\frac{1}{j\omega C_1} = \frac{1}{j \cdot 2\pi \cdot 100 \cdot 50 \cdot 10^{-6}} = -j31,82\Omega = (0 - j31,83)\Omega = \frac{1}{j\omega C_2}$$


$$\hat{I}_1 \cdot (200 - j31,83) + j31,83 \cdot \hat{I}_1 = \hat{U}_1$$

$$\underline{\hat{I}_1 \cdot j31,83 + \hat{I}_2(50 + 43077,9) = 0}$$

$$\hat{I}_2 = 5,104 \cdot 10^{-5} \cdot e^{-j169,9^\circ} A$$

$$\hat{U}_2 = \frac{\hat{I}_2}{j\omega C_2} = \frac{5,104 \cdot 10^{-5} \cdot e^{-j169,9^\circ}}{j \cdot 2\pi \cdot 100 \cdot 50 \cdot 10^{-6}} = 1,625 \cdot 10^{-3} \cdot e^{j100,1^\circ} V$$

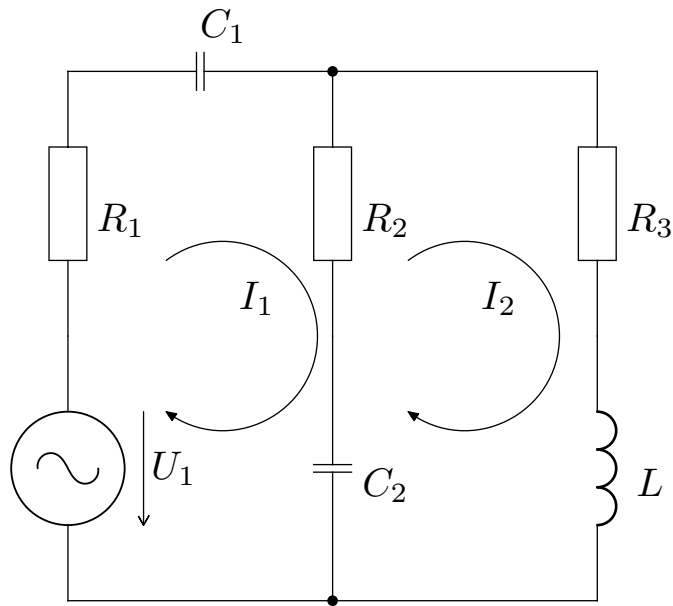Př.8.6: Vypočítejte v uvedeném obvodu proudy jednotlivých větví pomocí metody smyčkových proudů.



$$\hat{U}_1 = 100 \angle 30^\circ = (86,6 + j50)V$$

$$R_1 = 27\Omega$$

$$R_2 = 30\Omega$$

$$R_3 = 20\Omega$$

$$\frac{1}{\omega C_1} = 25\Omega$$

$$\frac{1}{\omega C_2} = 18\Omega$$

$$\omega L = 30\Omega$$

$$\begin{pmatrix} R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} + R_2 + \frac{1}{j\omega C_2} & -R_2 - \frac{1}{j\omega C_2} \\ -R_2 - \frac{1}{j\omega C_2} & \frac{1}{j\omega C_2} + R_2 + R_3 + j\omega L \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \hat{I}_1 \\ \hat{I}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{U}_1 \\ 0 \end{pmatrix}$$


$$\begin{pmatrix} 57 - j43 & -30 + j18 \\ -30 + j18 & 50 + j12 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \hat{I}_1 \\ \hat{I}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 86,6 + j50 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\hat{I}_1 = (1,14 + j1,426)A = 1,826 \angle 51,37^\circ A$$

$$\hat{I}_2 = (1,233 + j0,1495)A = 1,242 \angle 6,913^\circ A$$

$$\begin{aligned} \hat{I}_{R2} &= \hat{I}_1 - \hat{I}_2 = 1,14 + j1,426 - 1,233 - j0,1495 = \\ &= (-0,093 + j1,2765)A = 1,28 \angle 94,77^\circ A \end{aligned}$$

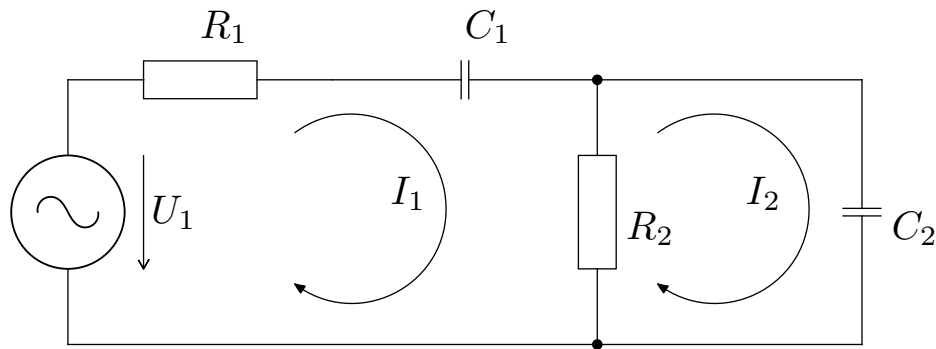Př.8.7: Vypočítejte v uvedeném obvodu proudy jednotlivých větví pomocí metody smyčkových proudů.



$$\hat{U}_1 = 10V$$

$$R_1 = R_2 = 10k\Omega$$

$$C_1 = C_2 = 0,1\mu F$$

Řešte pro frekvence

$$1. f = 100Hz$$

$$2. f = 160Hz$$

$$3. f = 250Hz$$

$$\begin{pmatrix} R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} + R_2 & -R_2 \\ -R_2 & R_2 + \frac{1}{j\omega C_2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \hat{I}_1 \\ \hat{I}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{U}_1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ad 1.) $f = 100\text{Hz}$

$$\begin{pmatrix} R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} + R_2 & -R_2 \\ -R_2 & R_2 + \frac{1}{j\omega C_2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \hat{I}_1 \\ \hat{I}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{U}_1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 10 \cdot 10^3 + \frac{1}{j \cdot 2\pi \cdot 100 \cdot 0,1 \cdot 10^{-6}} + 10 \cdot 10^3 & -10 \cdot 10^3 \\ -10 \cdot 10^3 & 10 \cdot 10^3 + \frac{1}{j \cdot 2\pi \cdot 100 \cdot 0,1 \cdot 10^{-6}} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \hat{I}_1 \\ \hat{I}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\hat{U}_{R2} = R_2 \cdot (\hat{I}_1 - \hat{I}_2) = 3,1737 \angle 17,80^\circ \text{V}$$

ad 2.) $f = 160\text{Hz}$

$$\begin{pmatrix} R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} + R_2 & -R_2 \\ -R_2 & R_2 + \frac{1}{j\omega C_2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \hat{I}_1 \\ \hat{I}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{U}_1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 10 \cdot 10^3 + \frac{1}{j \cdot 2\pi \cdot 160 \cdot 0,1 \cdot 10^{-6}} + 10 \cdot 10^3 & -10 \cdot 10^3 \\ -10 \cdot 10^3 & 10 \cdot 10^3 + \frac{1}{j \cdot 2\pi \cdot 160 \cdot 0,1 \cdot 10^{-6}} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \hat{I}_1 \\ \hat{I}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\hat{U}_{R2} = R_2 \cdot (\hat{I}_1 - \hat{I}_2) = 3,333 \angle -0,202^\circ \text{V}$$


ad 2.) $f = 250\text{Hz}$

$$\begin{pmatrix} R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} + R_2 & -R_2 \\ -R_2 & R_2 + \frac{1}{j\omega C_2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \hat{I}_1 \\ \hat{I}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{U}_1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 10 \cdot 10^3 + \frac{1}{j \cdot 2\pi \cdot 250 \cdot 0,1 \cdot 10^{-6}} + 10 \cdot 10^3 & -10 \cdot 10^3 \\ -10 \cdot 10^3 & 10 \cdot 10^3 + \frac{1}{j \cdot 2\pi \cdot 250 \cdot 0,1 \cdot 10^{-6}} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \hat{I}_1 \\ \hat{I}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\hat{U}_{R2} = R_2 \cdot (\hat{I}_1 - \hat{I}_2) = 3,183 \angle -17,30^\circ \text{V}$$

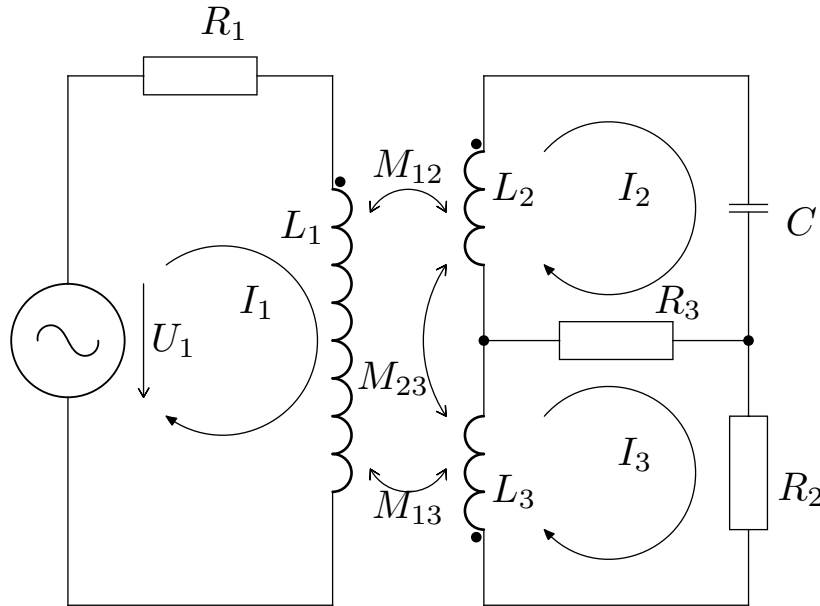Př.8.8: Obvod na obrázku řešte metodou smyčkových proudů.



$$\hat{U}_1 = 10V$$

$$f = 10kHz$$

$$R_1 = 50\Omega$$

$$R_2 = 100\Omega$$

$$R_3 = 200\Omega$$

$$L_1 = 2,5mH$$

$$L_2 = 1,8mH$$

$$L_3 = 1,8mH$$

$$M_{12} = 2mH$$

$$M_{23} = 1,6mH$$

$$M_{13} = 2mH$$

$$C = 0,3\mu F$$

$$\begin{pmatrix} R_1 + j\omega L_1 & -j\omega M_{12} & +j\omega M_{13} \\ -j\omega M_{12} & R_3 + j\omega L_2 - \frac{j}{\omega C} & -(R_3 + j\omega M_{23}) \\ +j\omega M_{13} & -(R_3 + j\omega M_{23}) & R_2 + R_3 + j\omega L_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \hat{I}_1 \\ \hat{I}_2 \\ \hat{I}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{U}_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$


$$\begin{pmatrix} 50 + j157,08 & -j125,66 & +j125,66 \\ -j125,66 & 200 + j47,478 & -200 - j100,53 \\ +j125,66 & -200 - j100,53 & 300 + j113,097 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \hat{I}_1 \\ \hat{I}_2 \\ \hat{I}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\hat{I}_1 = 0,050960 \angle -53,72^\circ A$$

$$\hat{I}_2 = 0,025855 \angle 51,15^\circ A$$

$$\hat{I}_3 = 0,013609 \angle 133,99^\circ A$$

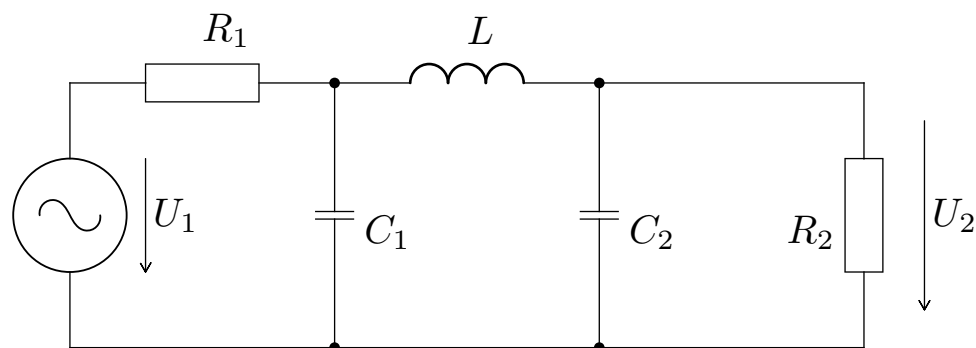Př.8.9: Vypočítejte napětí U_2 na výstupu filtru pomocí metody uzlových napětí (MUN).



$$\hat{U}_1 = 10V$$



$$f = 100Hz$$

$$R_1 = 200\Omega$$

$$R_2 = 50\Omega$$

$$L = 5H$$

$$C_1 = C_2 = 50\mu F$$

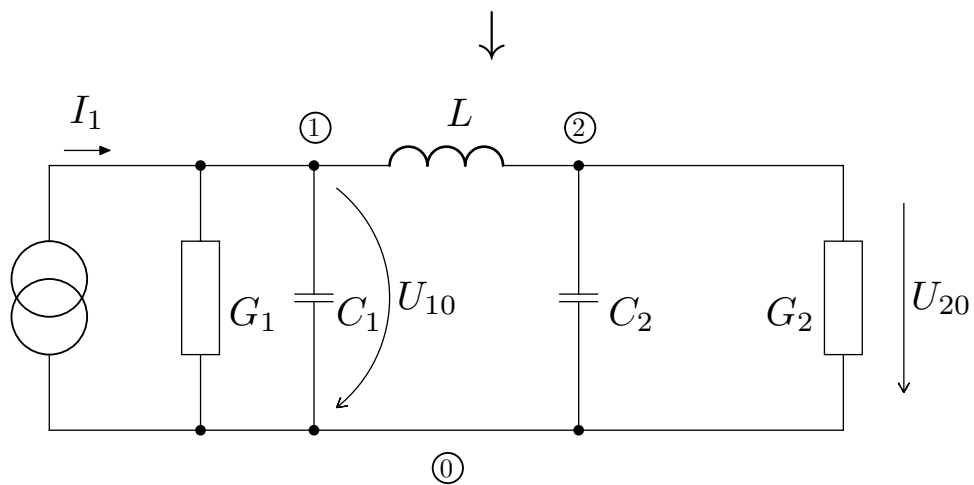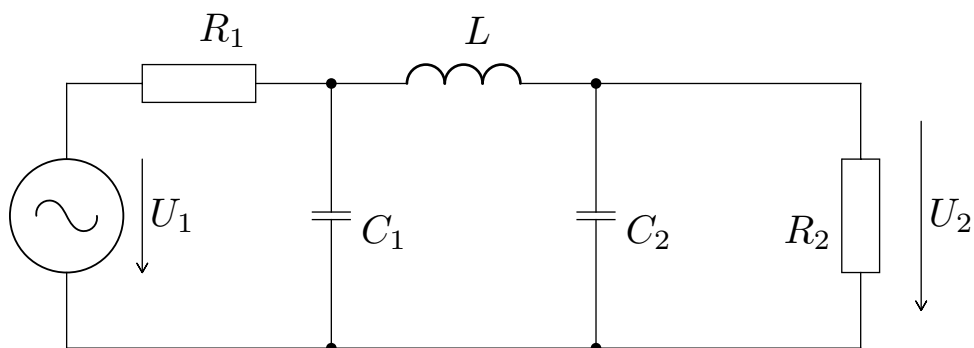

Napěťový zdroj přepočteme na proudový:

$$\hat{I}_1 = \frac{\hat{U}_1}{R_1} = \frac{10}{200} = 0,05A$$

$$G_1 = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{200} = 0,005S$$

$$G_2 = \frac{1}{R_2} = \frac{1}{50} = 0,02S$$


$$j\omega C_1 = j\omega C_2 =$$

$$= j \cdot 2\pi \cdot 100 \cdot 50 \cdot 10^{-6} =$$

$$= j0,031416S$$

$$\frac{1}{j\omega L} = \frac{1}{j \cdot 2\pi \cdot 100 \cdot 5} =$$

$$= -0,000318309S$$

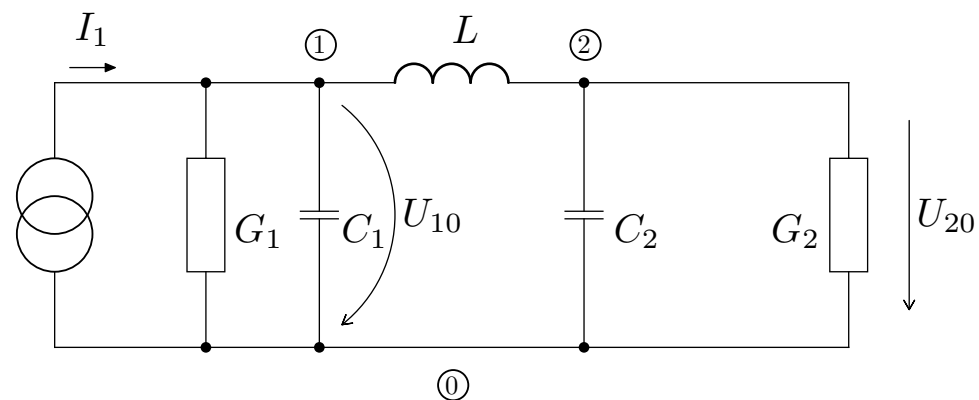

Napišeme soustavu rovnic:


$$-\hat{I}_1 + \hat{U}_{10} \cdot (G_1 + j\omega C_1) + \frac{1}{j\omega L} (\hat{U}_{10} - \hat{U}_{20}) = 0$$

$$\hat{U}_{20} (G_2 + j\omega C_2) + \frac{1}{j\omega L} (\hat{U}_{20} - \hat{U}_{10}) = 0$$

$$\begin{pmatrix} G_1 + j\omega C_1 + \frac{1}{j\omega L} & -\frac{1}{j\omega L} \\ -\frac{1}{j\omega L} & G_2 + j\omega C_2 + \frac{1}{j\omega L} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \hat{U}_{10} \\ \hat{U}_{20} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{I}_1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\hat{U}_2 = \hat{U}_{20} = 1,367 \cdot 10^{-2} \cdot e^{j131,9^\circ} \text{ V}$$

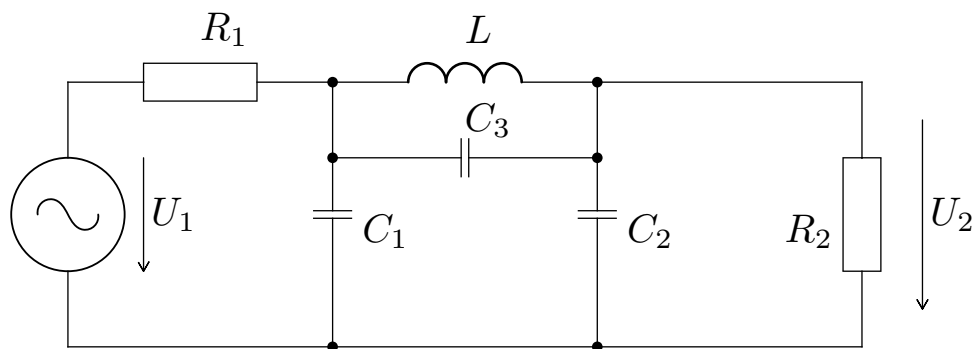Př.8.10: Vypočítejte napětí U_2 na výstupu filtru pomocí metody uzlových napětí (MUN).



$$\hat{U}_1 = 10V$$

$$f = 100Hz$$

$$R_1 = 200\Omega$$


$$R_2 = 50\Omega$$

$$L = 1H$$

$$C_1 = C_2 = 50\mu F$$

$$C_3 = 2,5\mu F$$

Napěťový zdroj přepočteme na proudový:

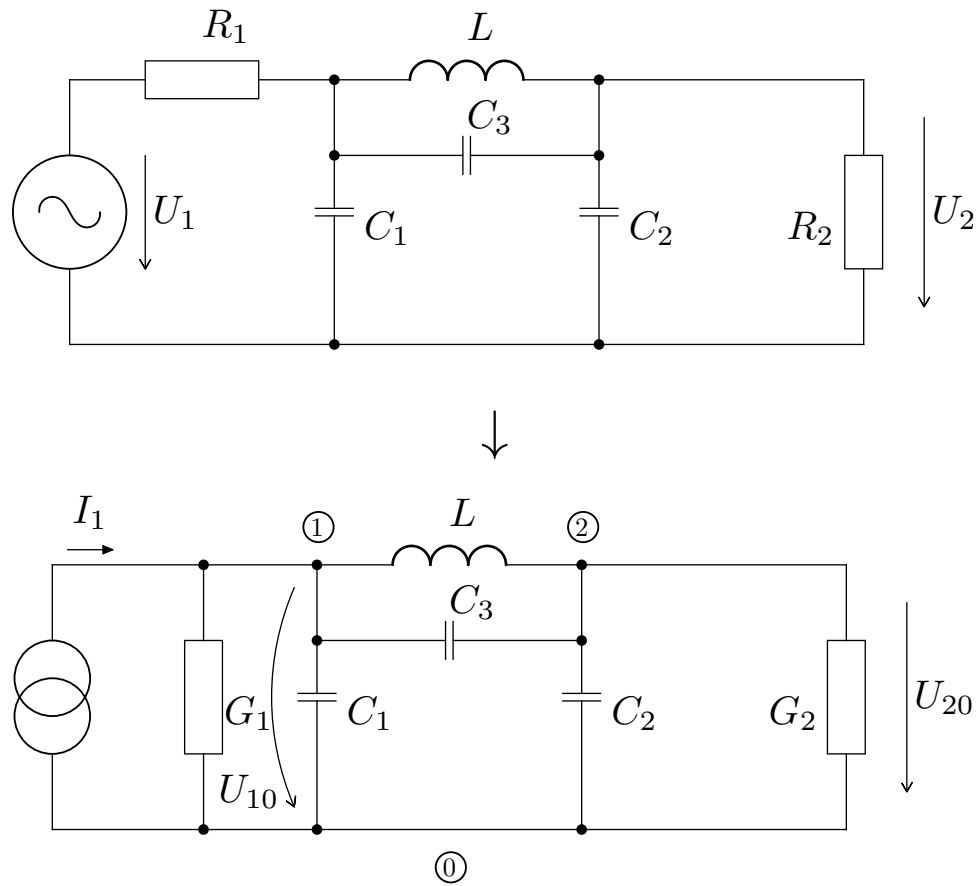

$$\hat{I}_1 = \frac{\hat{U}_1}{R_1} = \frac{10}{200} = 0,05A$$

$$G_1 = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{200} = 0,005S$$

$$G_2 = \frac{1}{R_2} = \frac{1}{50} = 0,02S$$

$$j\omega C_1 = j\omega C_2 =$$

$$= j \cdot 2\pi \cdot 100 \cdot 50 \cdot 10^{-6} =$$


$$= j0,031416S$$

$$j\omega C_3 = j \cdot 2\pi \cdot 100 \cdot 2,5 \cdot 10^{-6} =$$

$$= j1,570796 \cdot 10^{-3}S$$

$$\frac{1}{j\omega L} = \frac{1}{j \cdot 2\pi \cdot 100 \cdot 1} =$$


$$= -1,591549 \cdot 10^{-3}S$$

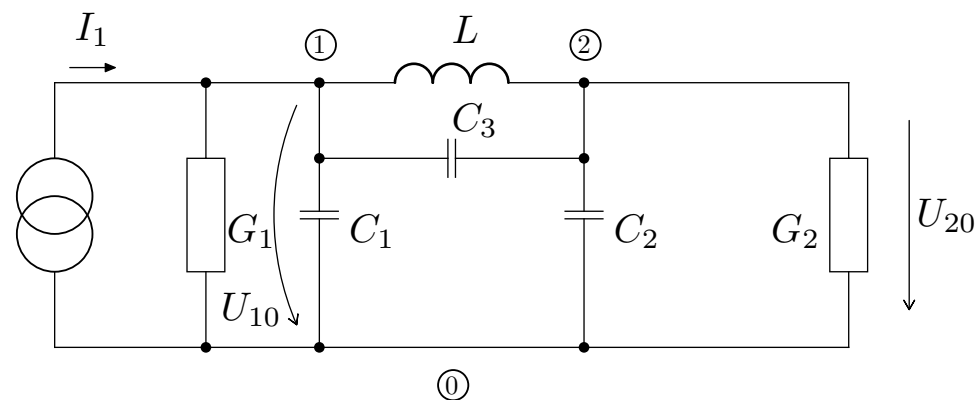

$$\begin{pmatrix} G_1 + j\omega C_1 + j\omega C_3 + \frac{1}{j\omega L} & -j\omega C_3 - \frac{1}{j\omega L} \\ -j\omega C_3 - \frac{1}{j\omega L} & G_2 + j\omega C_2 + j\omega C_3 + \frac{1}{j\omega L} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \hat{U}_{10} \\ \hat{U}_{20} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{I}_1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\hat{U}_2 = \hat{U}_{20} = 8,77 \cdot 10^{-4} \cdot e^{j131,6^\circ} \text{ V}$$

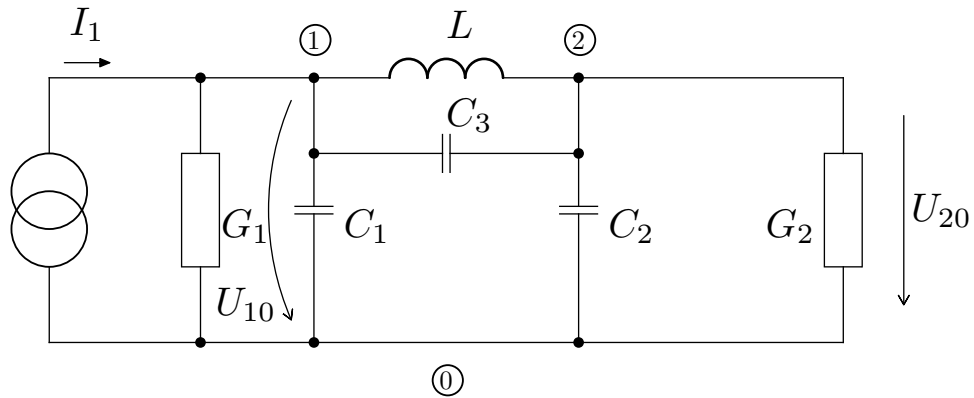Př.8.11: Vypočítejte proudy ve větvích obvodu metodou uzlových napětí.



$$\hat{U}_1 = 10V$$

$$f = 20kHz$$



$$R_1 = 5\Omega$$

$$R_2 = 20\Omega$$

$$L_1 = 0,1mH$$

$$L_2 = 2mH$$

$$L_3 = 0,25mH$$

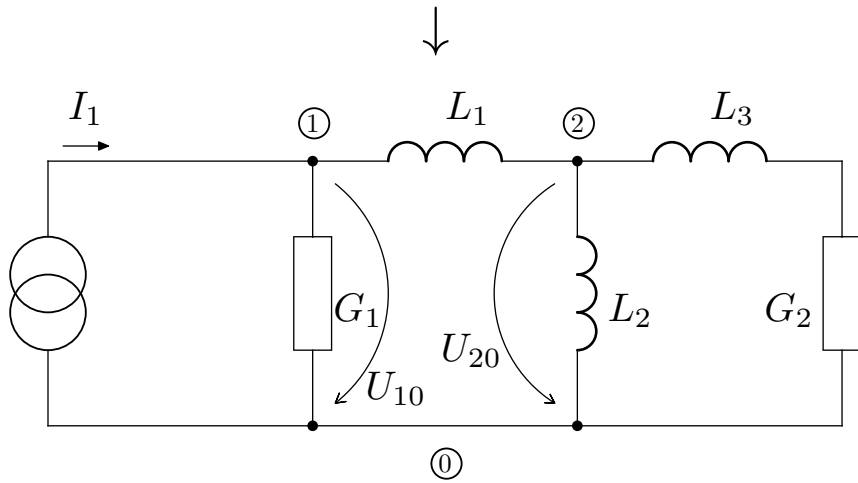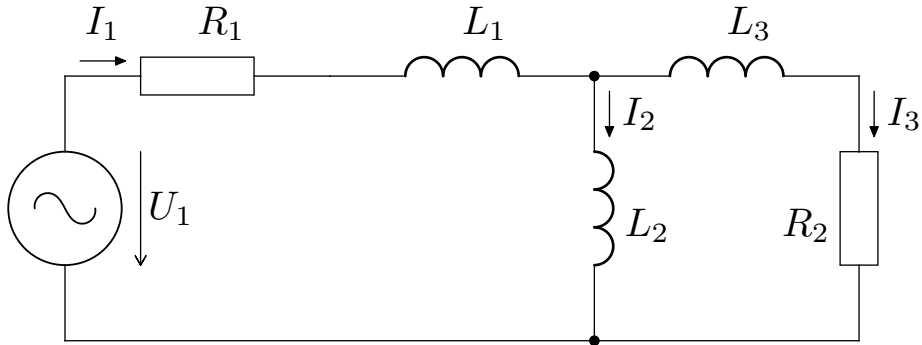

$$\hat{I}_1 = \frac{\hat{U}_1}{R_1} = \frac{10}{5} = 2A$$


$$G_1 = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{5} = 0,2S$$

$$G_2 = \frac{1}{R_2} = \frac{1}{20} = 0,05S$$

$$\frac{1}{j\omega L_1} = \frac{1}{j \cdot 2\pi \cdot 20 \cdot 10^3 \cdot 0,1 \cdot 10^{-3}} = -0,07957S$$

$$\frac{1}{j\omega L_2} = \frac{1}{j \cdot 2\pi \cdot 20 \cdot 10^3 \cdot 2 \cdot 10^{-3}} = -0,0039788S$$
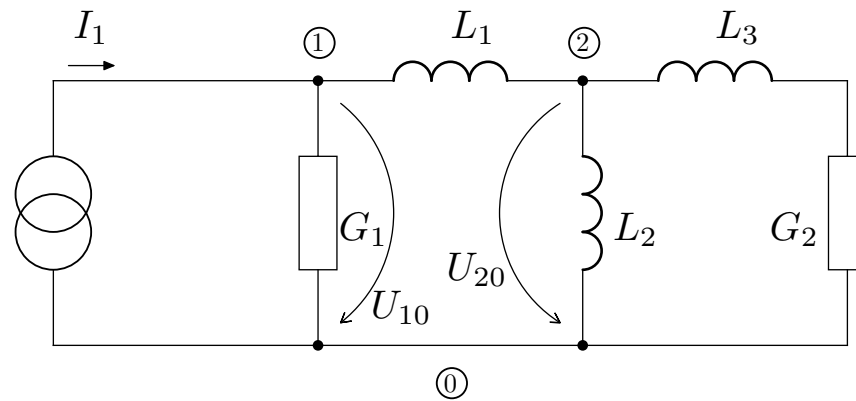
$$Z_{L3G2} = \frac{G_2 \cdot \frac{1}{j\omega L_3}}{G_2 + \frac{1}{j\omega L_3}} = \frac{0,05 \cdot \frac{1}{j \cdot 2\pi \cdot 20 \cdot 10^3 \cdot 0,25 \cdot 10^{-3}}}{0,05 + \frac{1}{j \cdot 2\pi \cdot 20 \cdot 10^3 \cdot 0,25 \cdot 10^{-3}}} = (0,01442 - j0,02265)\Omega$$




$$\begin{pmatrix} G_1 + \frac{1}{j\omega L_1} & -\frac{1}{j\omega L_1} \\ -\frac{1}{j\omega L_1} & \frac{1}{j\omega L_1} + \frac{1}{j\omega L_2} + Z_{L_3}G_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \hat{U}_{10} \\ \hat{U}_{20} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{I}_1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\hat{I}_1 = 0,21519 \angle -63,52^\circ A$$

$$\hat{I}_2 = 0,028276 \angle -91,95^\circ A$$

$$\hat{I}_3 = 0,19081 \angle -59,47^\circ A$$

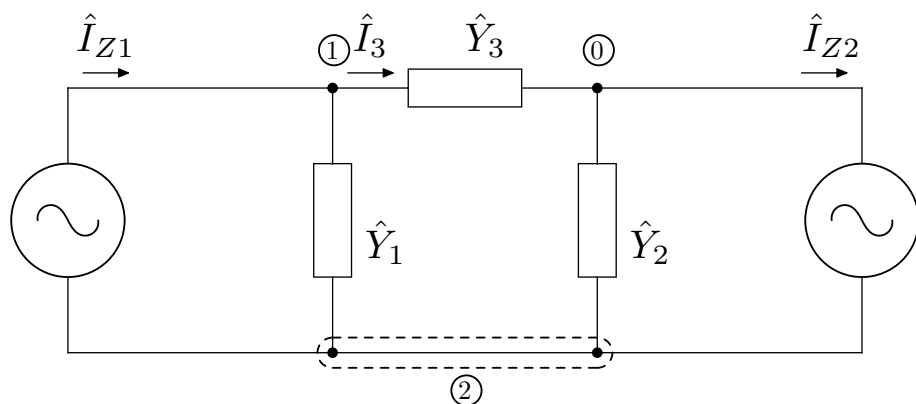Př.8.12: Vypočítejte proud \hat{I}_3 v obvodu metodou uzlových napětí.



$$\begin{aligned}\hat{I}_{Z1} &= 2,2 \cdot e^{j15^\circ} A \\ \hat{I}_{Z2} &= (4 - j1,5) A \\ \hat{Y}_1 &= 0,15 S \\ \hat{Y}_2 &= j0,3 S \\ \hat{Y}_3 &= (0,2 - j0,1) S\end{aligned}$$


$$\begin{pmatrix} \hat{Y}_1 + \hat{Y}_3 & -\hat{Y}_1 \\ -\hat{Y}_1 & \hat{Y}_1 + \hat{Y}_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \hat{U}_{10} \\ \hat{U}_{20} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{I}_{Z1} \\ \hat{I}_{Z2} - \hat{I}_{Z1} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0,35 - 0,1j & -0,15 \\ -0,15 & 0,15 + 0,3j \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \hat{U}_{10} \\ \hat{U}_{20} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2,125 + 0,569j \\ 1,8749 - 2,0694j \end{pmatrix}$$

$$\hat{U}_{10} = (5,37408 - 1,185938j) V$$

$$\hat{I}_3 = \hat{U}_{10} \cdot \hat{Y}_3 = (5,37408 - 1,185938j) \cdot (0,2 - j0,1) = 1,23 \cdot e^{-j39^\circ} A$$

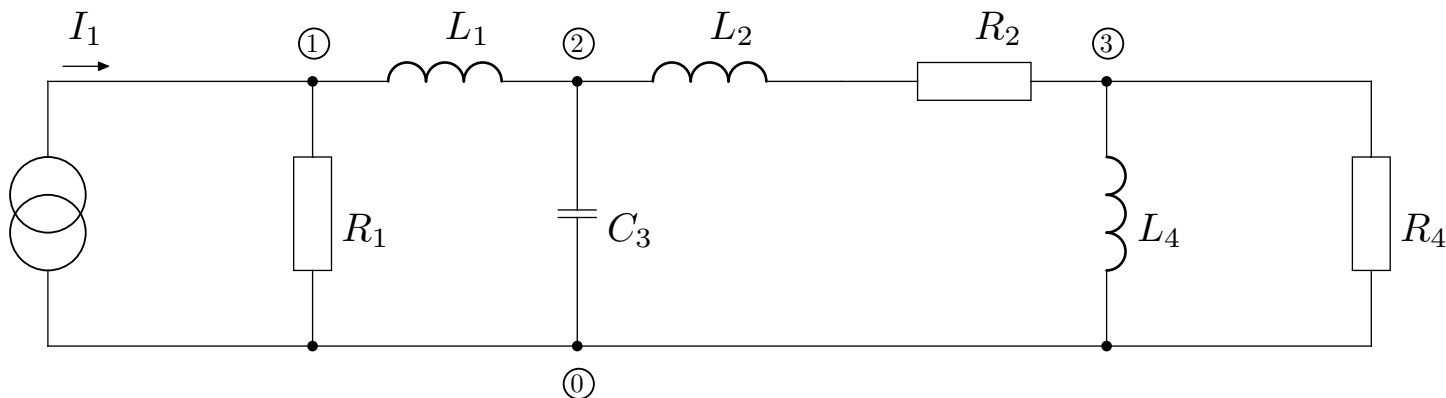Př.8.13: Obvod na obrázku řešte metodou uzlových napětí a vypočtěte proud \hat{I}_2 tekoucí rezistorem R_2 .



$$\hat{I}_1 = (26,5 + 58,5j)A$$

$$R_1 = 1\Omega$$


$$R_2 = 2,5\Omega$$

$$\omega L_1 = 1\Omega$$

$$\omega L_2 = 5\Omega$$

$$\frac{1}{\omega C_3} = 2\Omega$$

$$\omega L_4 = 5\Omega$$

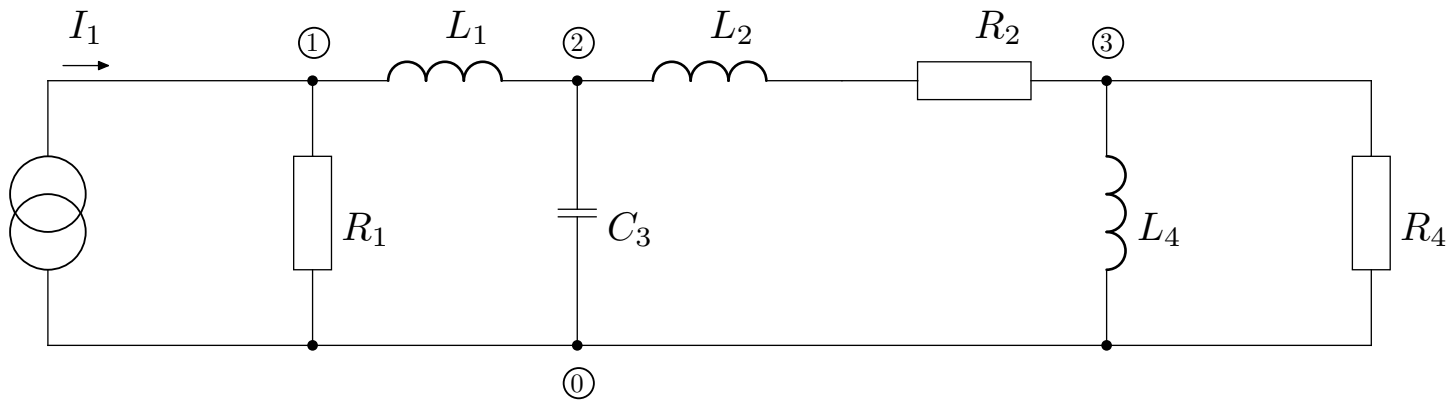

$$\hat{Z}_2 = R_2 + j\omega L_2 = (2,5 + 5j)\Omega$$

$$\hat{Y}_2 = \frac{1}{\hat{Z}_2} = (0,08 - 0,16j)S$$


$$G_1 = \frac{1}{R_1} = 1S$$

$$\frac{1}{j\omega L_1} = -1j S$$

$$j\omega C_3 = 0,5j S$$

$$\frac{1}{j\omega L_4} = -0,2j S$$

$$G_4 = \frac{1}{R_4} = 0,2S$$

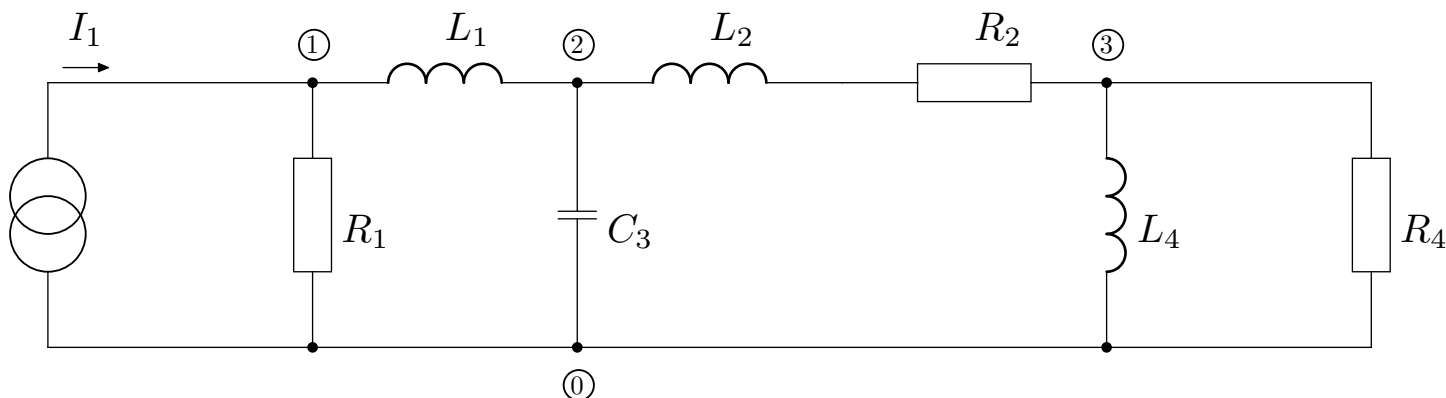

Uzlové rovnice zapíšeme v maticovém tvaru:

$$\begin{pmatrix} 1 - j & j & 0 \\ j & 0,08 - 0,66j & -0,08 + 0,16 \\ 0 & -0,08 + 0,16j & 0,28 - 0,36j \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \hat{U}_{10} \\ \hat{U}_{20} \\ \hat{U}_{30} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 26,5 + 58,5j \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Řešením této soustavy rovnic obdržíme uzlová napětí:

$$\hat{U}_1 = 38,495 + 27,862j = 47,520 \angle 35,90^\circ V$$


$$\hat{U}_2 = 69,133 + 39,857j = 79,799 \angle 29,96^\circ V$$

$$\hat{U}_3 = 29,656 + 10,012j = 31,300 \angle 18,65^\circ V$$

$$\hat{U}_{23} = \hat{U}_2 - \hat{U}_3 = (39,477 + 29,845j)V = 49,489 \angle 37,09^\circ V$$

$$\hat{I}_2 = \frac{\hat{U}_{23}}{\hat{Z}_2} = \frac{39,477 + 29,845j}{2,5 + 5j} = 7,933 - 3,929j = 8,853 \angle -26,35^\circ A$$

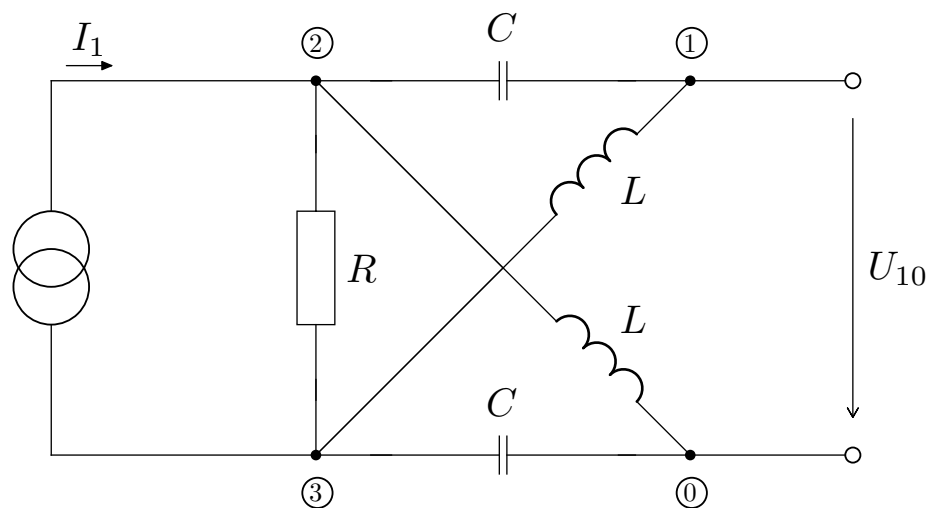Př.8.14: Metodou uzlových napětí určete výstupní napětí \hat{U}_{10} v obvodu dle obrázku.



$$\hat{I}_1 = 20A$$

$$\omega L = 5\Omega$$

$$\frac{1}{\omega C} = 20\Omega$$


$$R = 10\Omega$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{j\omega L} + j\omega C & -j\omega C & -\frac{1}{j\omega L} \\ -j\omega C & j\omega C + \frac{1}{j\omega L} + G & -G \\ -\frac{1}{j\omega L} & -G & j\omega C + \frac{1}{j\omega L} + G \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \hat{U}_{10} \\ \hat{U}_{20} \\ \hat{U}_{30} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \hat{I}_1 \\ -\hat{I}_1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -0,15j & -0,05j & 0,2j \\ -0,05j & 0,1 - 1,5j & -0,1 \\ 0,2j & -0,1 & 0,1 - 1,15j \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \hat{U}_{10} \\ \hat{U}_{20} \\ \hat{U}_{30} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 20 \\ -20 \end{pmatrix}$$

$$\hat{U}_{10} = -120 + 160j = 200 \angle 126,87^\circ V$$

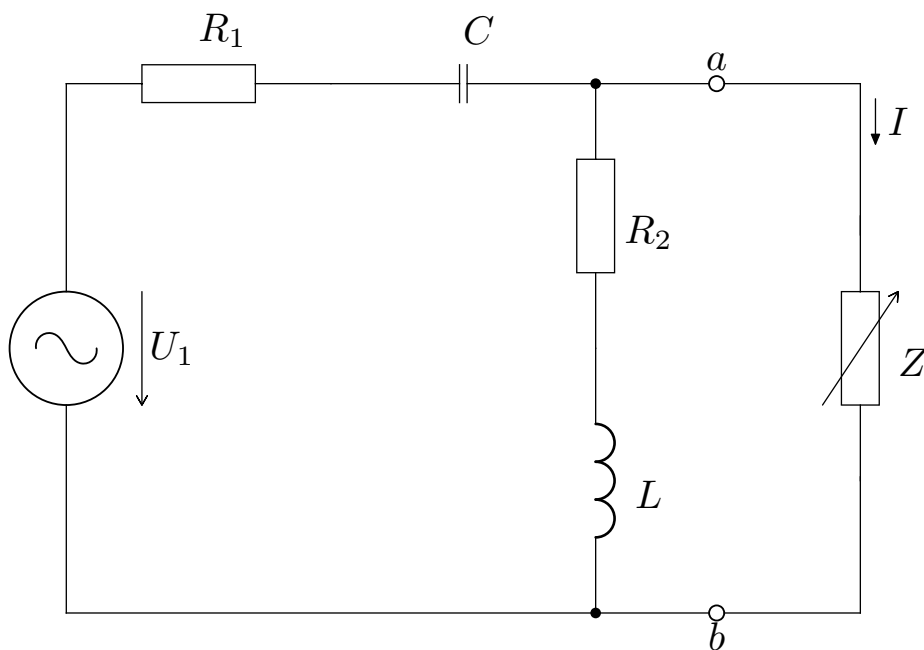Př.9.1: Vypočítejte proud \hat{I} v závislosti na impedanci \hat{Z} .



$$u_1(t) = 33 \cdot \sin\left(100t + \frac{\pi \cdot 18^{\text{circ}}}{180}\right)$$


$$R_1 = 20\Omega$$

$$R_2 = 15\Omega$$

$$C = 1000\mu F$$

$$L = 250mH$$

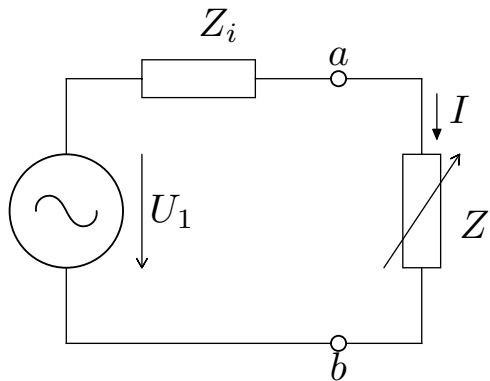Podle Theveninovy věty nahradíme obvod vzhledem ke svorkám a-b náhradním napěťovým zdrojem.



$$\hat{U}_1 = U_{1ef} \angle \alpha = \frac{33}{12} \angle 18^\circ = 2,75 \angle 18^\circ$$

$$\hat{Z}_1 = R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} = 20 - \frac{1}{100 \cdot 10^3 \cdot 10^{-6}} j = (20 - 10j) \Omega$$

$$\hat{Z}_2 = R_2 + j\omega L = 15 + 100 \cdot 250 \cdot 10^{-3} j = (15 + 25j) \Omega$$

$\hat{U}_i = \hat{U}_{ab0}$ napětí mezi uzly a-b naprázdno


$$\hat{U}_i = \hat{U}_{ab0} = \hat{U}_1 \cdot \frac{\hat{Z}_2}{\hat{Z}_1 + \hat{Z}_2} = 2,75 \angle 18^\circ \cdot \frac{15 + 25j}{35 + 15j} = 1,18 \angle 53,84^\circ \text{ V}$$

Vnitřní impedance náhradního zdroje:

$$\hat{Z}_i = \hat{Z}_{zb} = \frac{\hat{Z}_1 \cdot \hat{Z}_2}{\hat{Z}_1 + \hat{Z}_2} = \frac{(20 - 10j)(15 + 25j)}{(35 + 15j)} = 17,12 \angle 9,27^\circ \Omega$$

$$\hat{I} = \frac{\hat{U}_i}{\hat{Z}_i + \hat{Z}_1} = \frac{17,86 \angle 53,84^\circ}{17,12 \angle 9,27^\circ + \hat{Z}} = \frac{(10,54 + 14,42j)}{(16,9 + 2,76j) + \hat{Z}} A$$

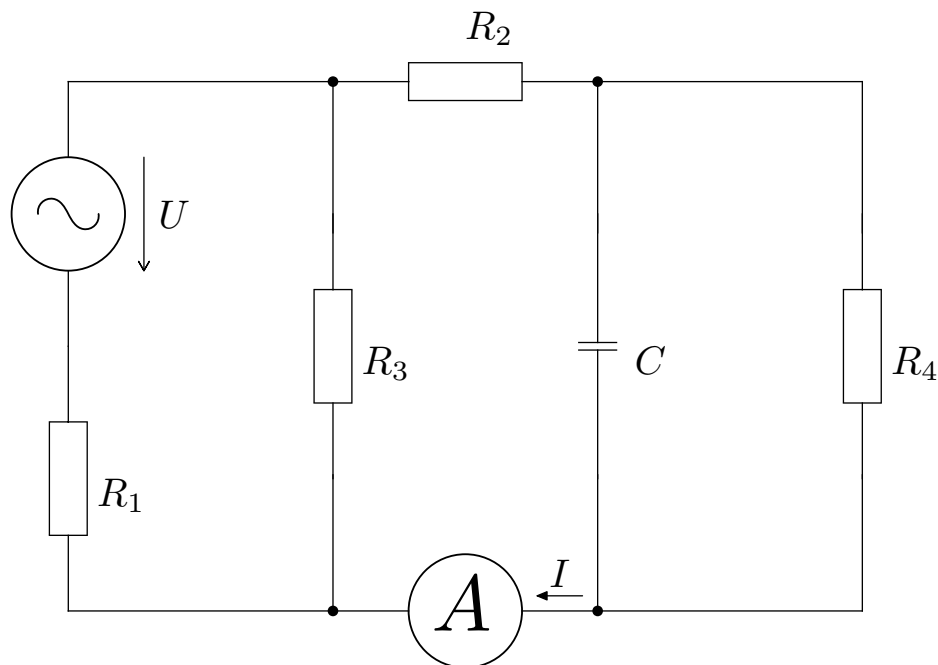Př.9.2: Vypočítejte metodou náhradního napěťového zdroje proud tekoucí ampérmetrem A.



$$\hat{U} = 40V$$


$$R_1 = 200\Omega$$

$$R_2 = 160\Omega$$

$$R_3 = 120\Omega$$

$$R_4 = 80\Omega$$

$$\frac{1}{\omega C} = 60\Omega$$

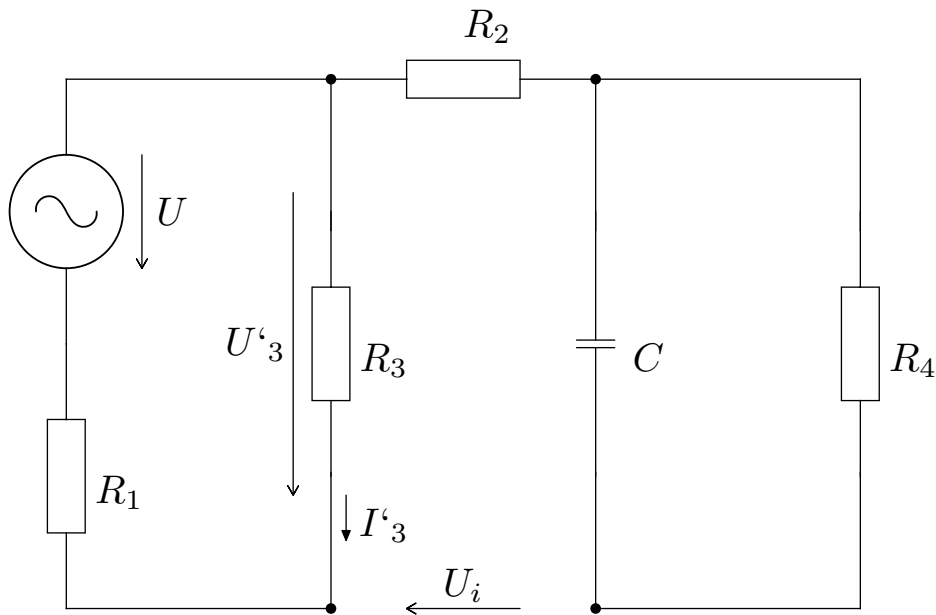


$$\hat{I}'_3 = \frac{\hat{U}}{R_1 + R_2} = \frac{40}{200 + 120} = 0,125A$$


$$\hat{U}'_3 = R_3 \cdot \hat{I}'_3 = 120 \cdot 0,125 = 15V$$

$$-\hat{U}'_3 + \hat{U}_i = 0$$

$$\hat{U}_i = \hat{U}'_3 = 15V$$

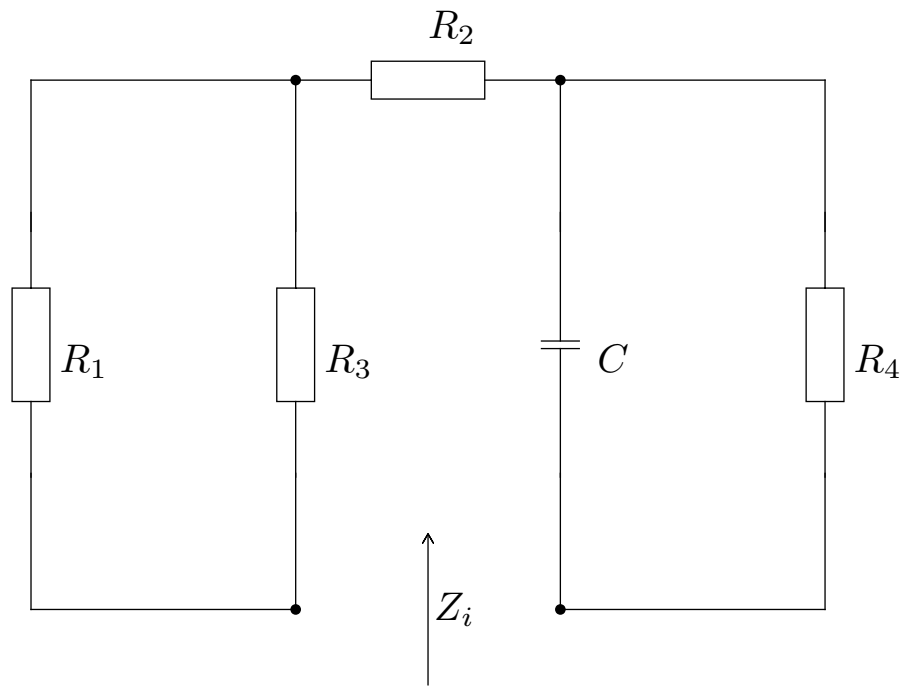

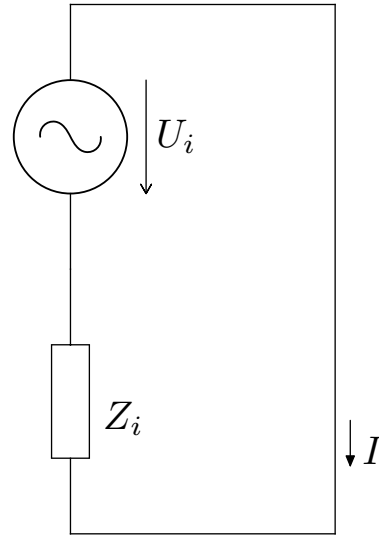
$$\hat{Z}_i = \frac{R_1 \cdot R_3}{R_1 + R_3} + R_2 + \frac{-R_4 \cdot \frac{j}{\omega C}}{R_4 - \frac{j}{\omega C}} = \frac{200 \cdot 120}{320} + 160 - \frac{80 \cdot 60j}{80 - 60j} = (263,8 - 38,4j)\Omega$$



$$\hat{I} = \frac{\hat{U}_i}{\hat{Z}_i} = \frac{15}{263,8 - 38,4j} = 0,0563 \angle 8,28^\circ A$$

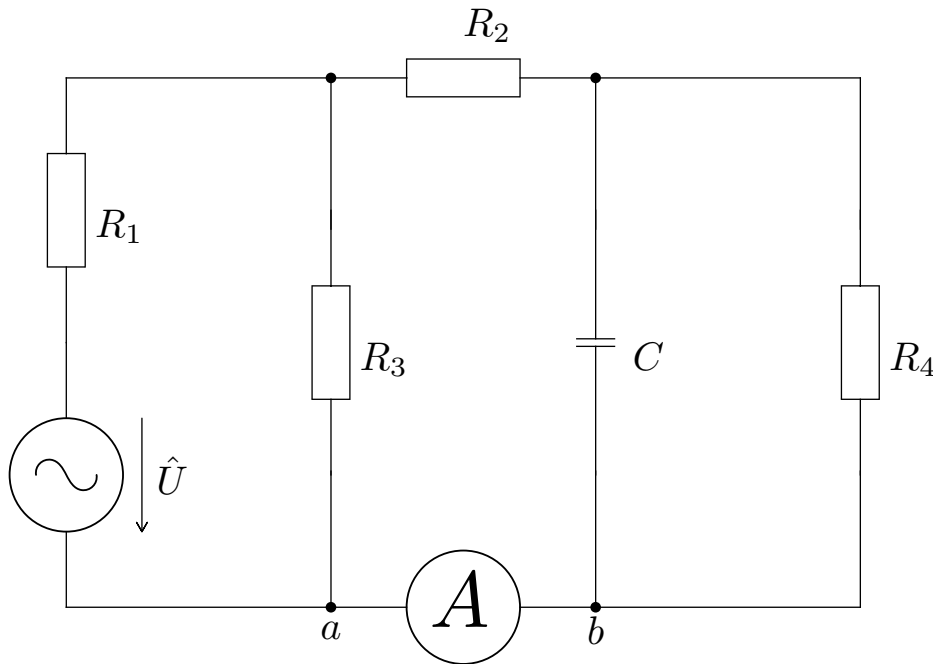Př.9.3: Určete parametry náhradního zdroje a proud, který ukazuje am=érmetr, v obvodu na obrázku.



$$\hat{U} = 40V$$


$$R_1 = 200\Omega$$

$$R_2 = 160\Omega$$

$$R_3 = 120\Omega$$

$$R_4 = 80\Omega$$

$$\frac{1}{\omega C} = 60\Omega$$

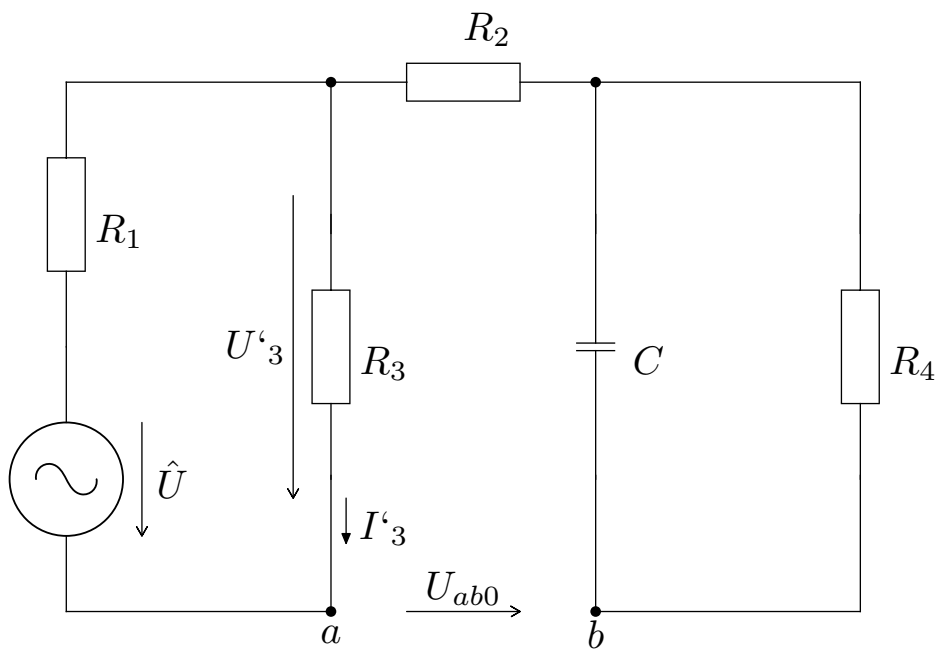


$$\hat{I}'_3 = \frac{\hat{U}}{R_1 + R_2} = \frac{40}{200 + 120} = 0,125A$$


$$\hat{U}'_3 = R_3 \cdot \hat{I}'_3 = 120 \cdot 0,125 = 15V$$

$$\hat{U}'_3 + \hat{U}_{ab0} = 0$$

$$\hat{U}_{ab0} = -\hat{U}'_3 = -15V$$

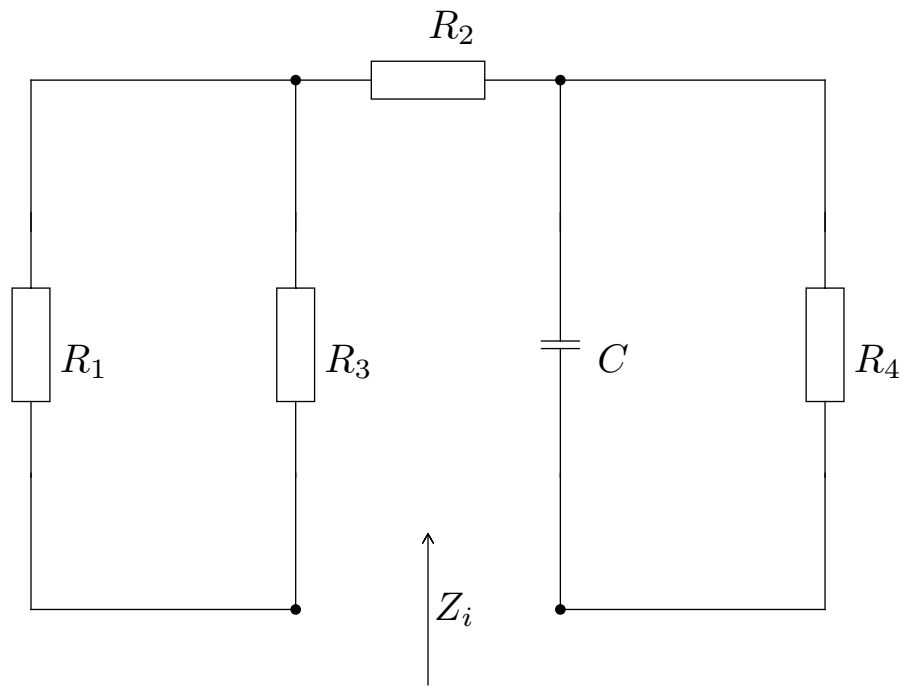

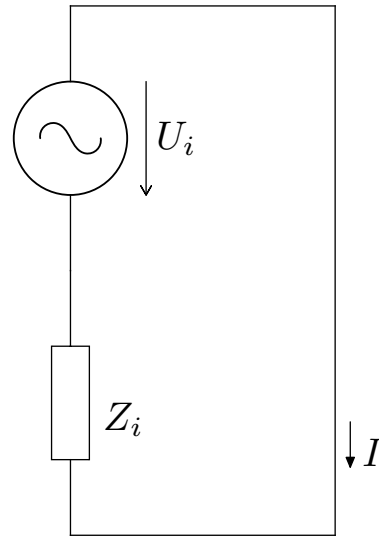
$$\hat{Z}_i = \frac{R_1 \cdot R_3}{R_1 + R_3} + R_2 + \frac{-R_4 \cdot \frac{j}{\omega C}}{R_4 - \frac{j}{\omega C}} = \frac{200 \cdot 120}{320} + 160 - \frac{80 \cdot 60j}{80 - 60j} = (263,8 - 38,4j)\Omega$$



$$\hat{I} = \frac{\hat{U}_i}{\hat{Z}_i} = \frac{-15}{263,8 - 38,4j} = 0,0563 \angle -171,7^\circ A$$

$$I_A = 0,0563 A$$

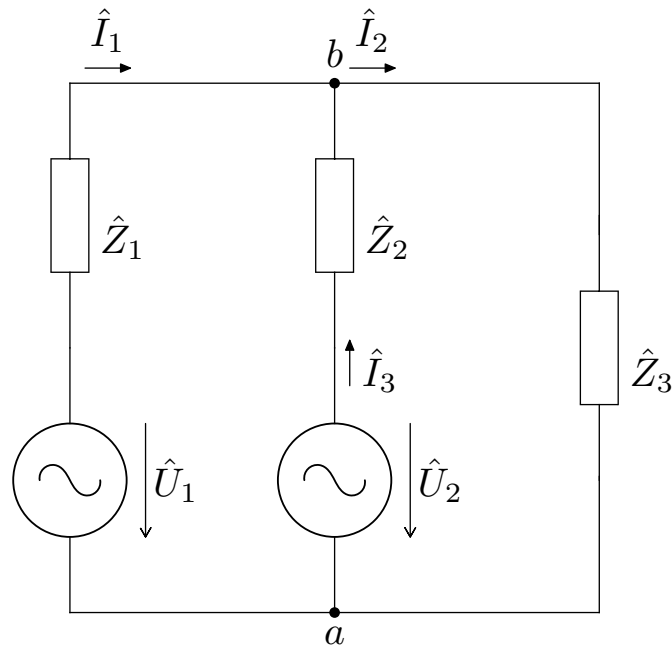Př.9.4: Určete proud impedancí \hat{Z}_2 metodou náhradního zdroje.




$$\hat{Z}_1 = (50 + 30j)\Omega$$

$$\hat{Z}_2 = (50 + 30j)\Omega$$


$$\hat{Z}_3 = 100\Omega$$

$$\hat{U}_1 = 100V$$

$$\hat{U}_2 = 100\angle -30^\circ V$$

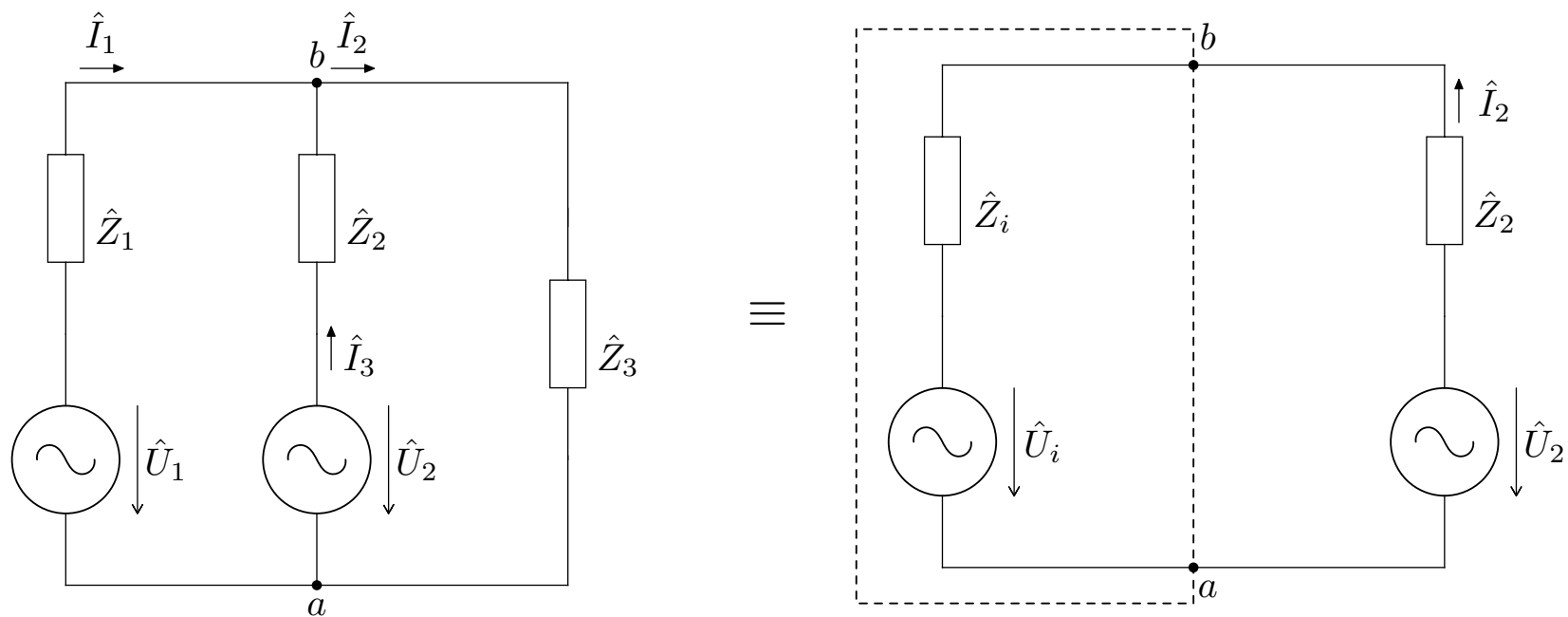


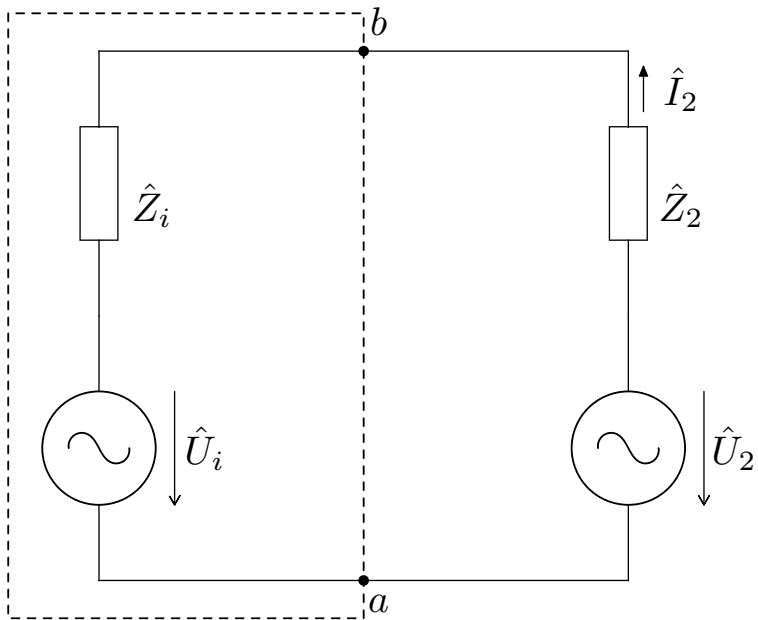Vnitřní napětí náhradního zdroje $\hat{U}_{12} = \hat{U}_{13}$



$$\hat{I} = \frac{\hat{U}_1}{\hat{Z}_1 + \hat{Z}_3}$$
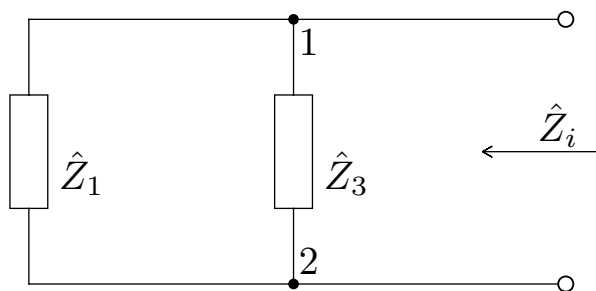
$$\hat{U}_{12} = \hat{I}_i = \hat{I} \cdot \hat{Z}_3 = \frac{\hat{U}_1 \cdot \hat{Z}_3}{\hat{Z}_1 + \hat{Z}_3} = \frac{100 \cdot 100}{50 + 30j + 100} = (64, 2 - 12, 8j)V$$




Vnitřní impedance náhradního zdroje:

$$\hat{Z}_i = \frac{\hat{Z}_1 \cdot \hat{Z}_3}{\hat{Z}_1 + \hat{Z}_3} = \frac{(50 + 30j) \cdot 100}{150 + 30j} = (35,9 + 12,8j)\Omega$$

Hledaný proud \hat{I}_2 :

$$\hat{I}_2 = \frac{\hat{U}_2 - \hat{U}_i}{\hat{Z}_i + \hat{Z}_2} = \frac{100\angle -30^\circ - (64,2 - 12,8j)}{85,9 + 42,8j} = 0,452\angle -85,5^\circ A$$

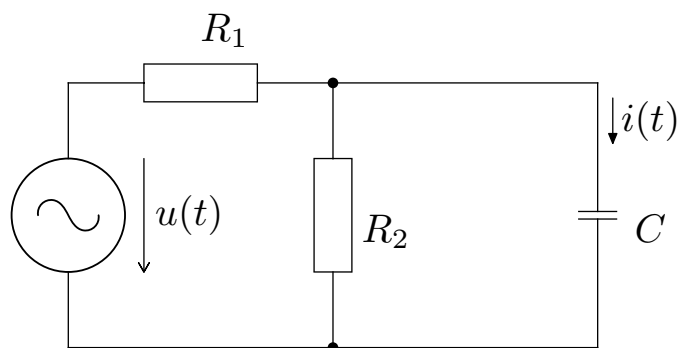Př.9.5: Pomocí Theveninovy věty vypočítejte proud $i(t)$.



$$u(t) = U_m \cdot \sin(\omega t) = 12 \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot t)$$

$$R_1 = 1k\Omega$$

$$R_2 = 4k\Omega$$

$$C = 10\mu F$$

$$\hat{U}_m = 12 \cdot e^{j0} = 12V$$


$$\hat{Z}_i = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{10^3 \cdot 4 \cdot 10^3}{5 \cdot 10^3} = 800\Omega$$

$$\hat{U}_{im} = \hat{U}_m \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 12 \cdot \frac{4 \cdot 10^3}{5 \cdot 10^3} = 9,6V$$

$$\hat{I}_m = \frac{\hat{U}_{im}}{\hat{Z}_i + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{9,6}{800 - j \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 10 \cdot 10^{-6}}} = 11,15 \cdot e^{j21,7^\circ} mA$$

$$i(t) = I_m \cdot \sin(\omega t) = 11,15 \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot t + 21,7^\circ) mA$$

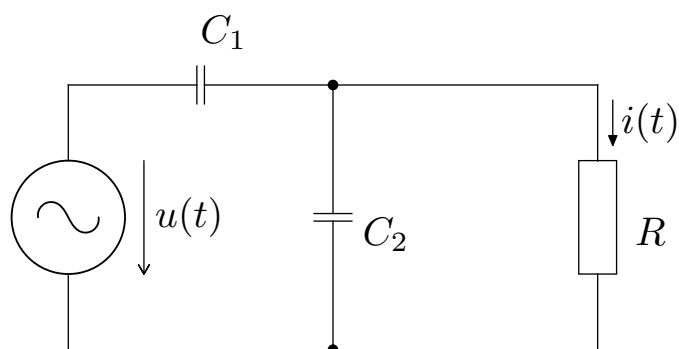Př.9.6: Pomocí Theveninovy věty vypočítejte proud $i(t)$.



$$u(t) = U_m \cdot \sin(\omega t) = 50 \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot t)$$

$$R_1 = 1k\Omega$$

$$C_1 = 10\mu F$$

$$C_2 = 20\mu F$$

$$\hat{U}_m = 50 \cdot e^{j0} = 50V$$

$$\hat{Z}_i = \frac{\frac{1}{j\omega C_1} \cdot \frac{1}{j\omega C_2}}{\frac{1}{j\omega C_1} + \frac{1}{j\omega C_2}} = \frac{\frac{1}{j \cdot 2\pi \cdot 50 \cdot 10 \cdot 10^{-6}} \cdot \frac{1}{j \cdot 2\pi \cdot 50 \cdot 20 \cdot 10^{-6}}}{\frac{1}{j \cdot 2\pi \cdot 50 \cdot 10 \cdot 10^{-6}} + \frac{1}{j \cdot 2\pi \cdot 50 \cdot 20 \cdot 10^{-6}}} = -106,103j \Omega$$


$$\hat{U}_{im} = \hat{U}_m \cdot \frac{\frac{1}{j\omega C_2}}{\frac{1}{j\omega C_1} + \frac{1}{j\omega C_2}} = 50 \cdot \frac{\frac{1}{j \cdot 2\pi \cdot 50 \cdot 20 \cdot 10^{-6}}}{\frac{1}{j \cdot 2\pi \cdot 50 \cdot 10 \cdot 10^{-6}} + \frac{1}{j \cdot 2\pi \cdot 50 \cdot 20 \cdot 10^{-6}}} = 16,667V$$

$$\hat{I}_m = \frac{\hat{U}_{im}}{\hat{Z}_i + R} = \frac{16,667}{-106,103j + 1000} = 16,57 \cdot e^{j6,057^\circ} mA$$

$$i(t) = I_m \cdot \sin(\omega t) = 16,57 \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot t + 6,057^\circ) mA$$

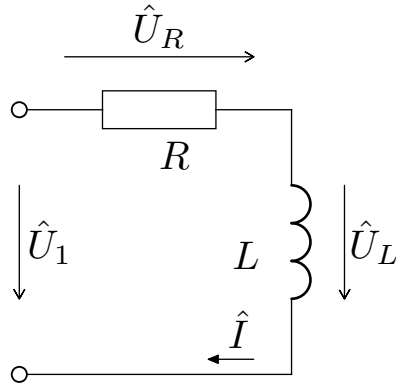2.4 Přenosové funkce RC, RL a RLC obvodů

Př.9.7: Vypočítejte napětí \hat{U}_L a přenos napětí \hat{K}_U obvodu RL.



$$\hat{U}_1 = 10V$$

$$R = 2k\Omega$$

$$L = jmH$$


$$\omega = 5 \cdot 10^4 s^{-1}$$

$$\omega L = 5 \cdot 10^4 \cdot 10^{-3} = 50\Omega$$

$$\begin{aligned} \hat{K}_U &= \frac{\hat{U}_L}{\hat{U}_1} = \frac{j\omega L}{R + j\omega L} = \frac{j\omega L \cdot (R - j\omega L)}{(R + j\omega L) \cdot (R - j\omega L)} = \frac{\omega^2 L^2}{R^2 + \omega^2 L^2} + j \cdot \frac{\omega L R}{R^2 + \omega^2 L^2} = \\ &= \frac{2500}{4 \cdot 10^6 + 2,5 \cdot 10^3} + j \cdot \frac{50 \cdot 2 \cdot 10^3}{4 \cdot 10^6 + 2,5 \cdot 10^3} = 6,2461 \cdot 10^{-4} + j249,84 \cdot 10^{-4} = \\ &= (6,2461 + j249,84) \cdot 10^{-4} \end{aligned}$$


$$\hat{U}_L = \hat{U}_1 \cdot \hat{K}_U = 10 \cdot (6,2461 + j249,84) \cdot 10^{-4} = 0,24992 \angle 88,568^\circ V.$$

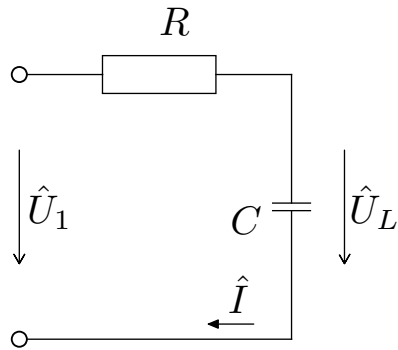Př.9.8: Vypočítejte obecně přenos napětí \hat{K}_U v obvodu RC, je-li $u(t) = U_{1m} \cdot \sin\omega t$.



$$\hat{K}_{Uc} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{1}{1 + j\omega\tau_C}$$

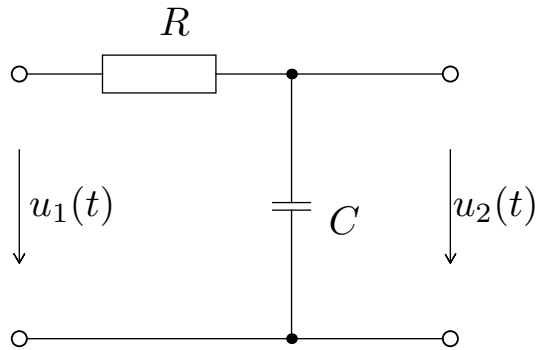Př.9.9: U přenosového článku z obrázku vypočítejte hodnotu výstupního napětí a určete, v které oblasti článek pracuje, je-li kmitočet vstupního harmonického napětí $f = 100\text{Hz}$.



$$u_1(t) = U_{1m} \cdot \sin \omega t = 10 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin \omega t$$

$$R = 1\text{k}\Omega$$

$$C = 1\mu\text{F}$$


$$\hat{U}_1 = 10 \cdot e^{j0^\circ}$$

$$\begin{aligned} \hat{U}_2 &= \hat{U}_1 \cdot \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \hat{U}_1 \cdot \frac{1}{1 + j\omega RC} = 10 \cdot \frac{1}{1 + j \cdot 2\pi \cdot 100 \cdot 1000 \cdot 2 \cdot 10^{-6}} = \\ &= 7,9577 \cdot 10^{-3} \cdot e^{-j89,95^\circ} \text{V} \end{aligned}$$

$$u_2(t) = 7,9577 \cdot 10^{-3} \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(\omega t - 89,95^\circ) \text{V} = 0,011254 \cdot \sin(\omega t - 89,95^\circ) \text{V}$$

\implies Přenosový článek pracuje v oblasti integrace.

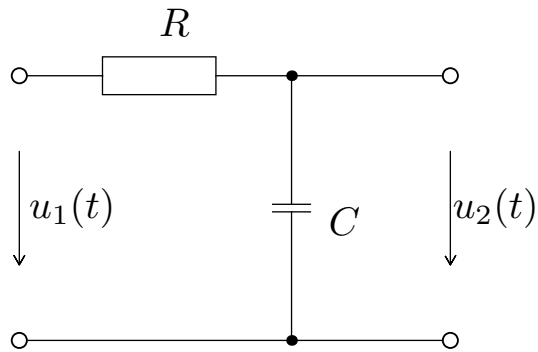Př.9.10: U přenosového článku z obrázku vypočítejte hodnotu výstupního napětí a určete, v které oblasti článek pracuje, je-li kmitočet vstupního harmonického napětí $f = 20\text{Hz}$.



$$u_1(t) = U_{1m} \cdot \sin \omega t = 10 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin \omega t$$

$$R = 1\text{k}\Omega$$


$$C = 1\mu\text{F}$$

$$\hat{U}_1 = 10 \cdot e^{j0^\circ}$$

$$\begin{aligned} \hat{U}_2 &= \hat{U}_1 \cdot \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \hat{U}_1 \cdot \frac{1}{1 + j\omega RC} = 10 \cdot \frac{1}{1 + j \cdot 2\pi \cdot 20 \cdot 1000 \cdot 2 \cdot 10^{-6}} = \\ &= 2,4375 \cdot e^{j75,89^\circ} \text{V} \end{aligned}$$

$$u_2(t) = 2,4375 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(\omega t + 75,89^\circ) \text{V} = 3,4471 \cdot \sin(\omega t + 75,89^\circ) \text{V}$$

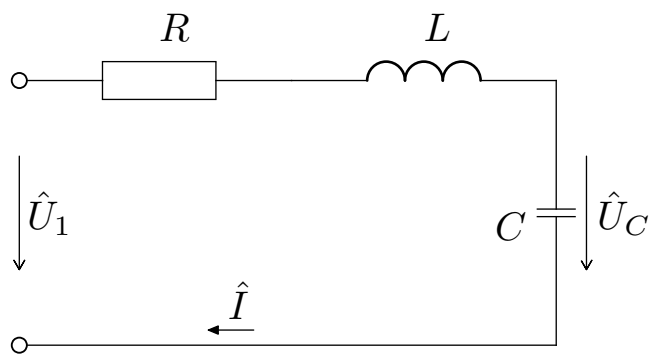Př.9.11: Vypočítejte obecně přenos napětí \hat{K}_{UC} v obvodu RLC.




$$\hat{I} = \frac{\hat{U}_1}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}$$

$$\hat{U}_C = \frac{\hat{I}}{j\omega C} = \hat{U}_1 \cdot \frac{1}{1 - \omega^2 LC + j\omega RC}$$

$$\hat{K}_{UC} = \frac{\hat{U}_C}{\hat{U}_1} = \frac{1}{1 - \frac{\omega L}{R} \cdot \omega RC + j\omega RC} = \frac{1}{1 - \omega^2 \tau_L \tau_C + j\omega \tau_C}$$

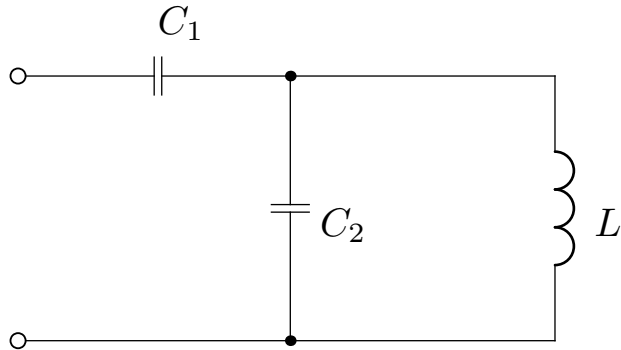2.5 Rezonanční obvody

Př.10.1: Pro obvod na obrázku určete všechny kmitočty, při nichž nastává napěťová, popř. proudová rezonance.



Podmínka napěťové rezonance $\hat{Z} = 0$

Podmínka proudové rezonance $\hat{Y} = 0$

$$\hat{Z} = \frac{1}{j\omega C_1} + \frac{1}{j\omega C_2 + \frac{1}{j\omega L}} = \frac{1}{j\omega C_1} + \frac{j\omega L}{1 - \omega^2 LC_2} = j \frac{\omega^2 LC_1 - (1 - \omega^2 LC_2)}{\omega C_1 (1 - \omega^2 LC_2)}$$

Podmínka napěťové rezonance $\hat{Z} = 0$

$$\omega^2 LC_1 - (1 - \omega^2 LC_2) = 0$$

$$\omega_{rn} = \frac{1}{\sqrt{L(C_1 - C_2)}}$$


Podmínka proudové rezonance $\hat{Y} = 0$

$$\hat{Y} = \frac{1}{\hat{Z}} = \frac{\omega C_1(1 - \omega^2 LC_2)}{\omega^2 LC_1 - (1 - \omega^2 LC_2)}$$

$$\omega C_1(1 - \omega^2 LC_2) = 0$$

$$\omega_{rp} = \frac{1}{\sqrt{LC_2}}$$

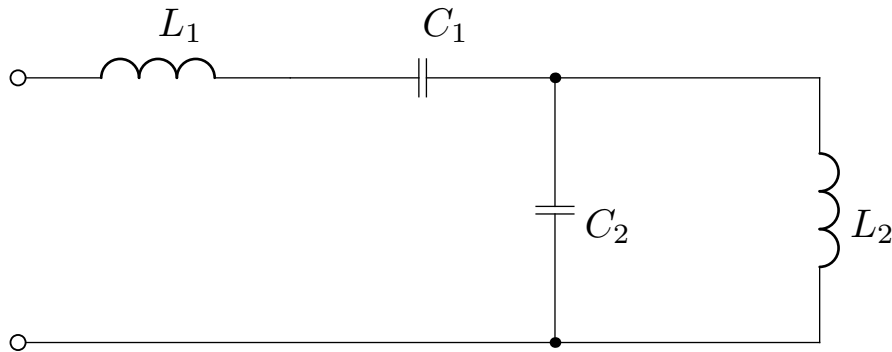Př.10.2: Určete všechny rezonanční kmitočty reaktančního dvojpólu z obrázku.



$$L_1 = 10mH$$

$$L_1 = 1mH$$

$$C_1 = 1\mu F$$

$$C_1 = 5\mu F$$

$$\begin{aligned} \hat{Z} &= j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C_1} + \frac{1}{j\omega C_2 + \frac{1}{j\omega L_2}} = \frac{1 - \omega^2(L_1 C_1 + L_2 C_2 + L_2 C_1) + \omega^4 L_1 L_2 C_1 C_2}{j\omega C_1(1 - \omega^2 L_2 C_2)} = \\ &= \frac{1 - 1,6 \cdot 10^{-8} \omega^2 + 5 \cdot 10^{-17} \omega^4}{j\omega \cdot 10^{-6} \cdot (1 - 5 \cdot 10^{-9} \omega^2)} \end{aligned}$$

Kmitočty napěťové rezonance:

$$1 - 1,6 \cdot 10^{-8} \omega^2 + 5 \cdot 10^{-17} \omega^4 = 0$$

$$\omega_1 = 9,24 \cdot 10^3 \text{ s}^{-1}$$

$$\omega_2 = 15,3 \cdot 10^3 \text{ s}^{-1}$$

Kmitočty proudové rezonance:

$$j\omega \cdot 10^{-6} \cdot (1 - 5 \cdot 10^{-9} \omega^2) = 0$$

$$\omega_3 = 14,14 \cdot 10^3 \text{ s}^{-1}$$

Př.10.3: Sériový rezonanční obvod RLC má parametry: $R = 10\Omega$, $L = 100\mu H$, $C = 100pF$. Určete rezonanční kmitočet ω_r , charakteristickou impedanci Z_{ch} , útlum δ a činitel jakosti Q . Určete proud I_r , výkon v obvodu P_r , napětí na cívce U_{Lr} a kondenzátoru U_{Cr} , při rezonanci, je-li obvod připojen na zdroj o napětí $U = 1V$.

$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{100 \cdot 10^{-6} \cdot 100 \cdot 10^{-12}}} = 10^7 s^{-1}$$

$$f_r = \frac{\omega_r}{2\pi} = 1,6 MHz$$

$$Z_{ch} = \sqrt{\frac{L}{C}} = 1000\Omega$$

$$\delta = \frac{10}{1000} = 0,01$$

$$Q = \frac{Z_{ch}}{R} = \frac{1000}{10} = 100$$


$$I_r = \frac{U}{R} = 0,1A = 100mA$$

$$P_r = R \cdot I_r^2 = 0,1W$$

$$U_{Lr} = U_{Cr} = Z_{ch} \cdot I_r = 1000 \cdot 0,1 = 100V$$

Př.10.4: Paralelní rezonanční obvod se skládá z kapacitoru $C = 139pF$ a cívky s indukčností $L = 20\mu H$ a sériového ztrátového odporu $R = 5\Omega$. Obvod je připojen na zdroj o napětí $\hat{U}_i = 10V$ s vnitřním odporem $R_i = 100\Omega$. Vypočítejte rezonanční kmitočet ω_r , činitel jakosti Q , proud odebíraný obvodem a napětí na rezonančním obvodu při rezonanci.

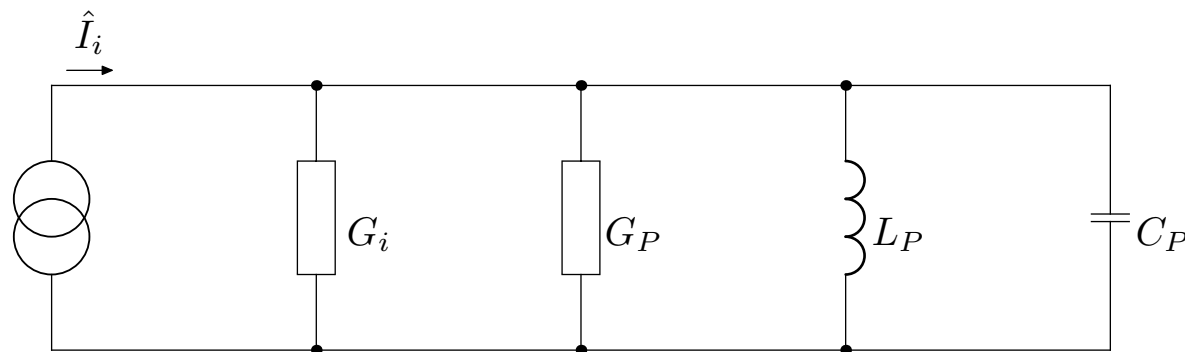Sériový obvod převedeme na obvod s proudovým zdrojem.



$$\hat{I}_i = \frac{\hat{U}_i}{R_i}$$

$$G_i = \frac{1}{R_i}$$

$$G_P = \frac{R}{R^2 + (\omega L)^2}$$

$$L_P = \frac{1}{R^2 + (\omega L)^2} \cdot \frac{1}{(\omega L)^2}$$

Podmínka rezonance $Im[\hat{Y}] = 0$

$$\hat{Y} = G_i + G_P + j\omega \left(C - \frac{L}{R^2 + \omega^2 L^2} \right)$$

$$\omega_r = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}} = 1,88 \cdot 10^7 \text{ s}^{-1}$$

$$f_r = 3 \text{ MHz}$$

$$G_{Pr} = 3,5 \cdot 10^{-5} \text{ S}$$

$$L_{Pr} = 2 \cdot 10^{-5} \text{ H}$$

$$Q = \frac{1}{\omega_r L_{Pr} (G_i + G_{Pr})} = \frac{1}{120\pi \cdot 4,48 \cdot 10^{-5}} = 59,5$$

$$\hat{I}_r = \hat{I}_i \cdot \frac{G_{Pr}}{G_i + G_{Pr}} = \hat{U}_i \cdot \frac{G_i \cdot G_{Pr}}{G_i + G_{Pr}} = 7,8 \cdot 10^{-5} \text{ A}$$

$$\hat{U}_r = \frac{\hat{I}_r}{G_{Pr}} = 2,22 \text{ V}$$

$$j\omega L = 314,16\Omega$$

$$j\omega C_1 = j \cdot 314,16 \cdot 5 \cdot 10^{-6} = 0,0015708j S$$

$$\frac{1}{j\omega C_1} = -636,62j \Omega$$

$$\hat{Z}_1 = R_1 + j\omega L + \frac{1}{j\omega C_1} = 300 + j(314,16 - 636,62) = (300 - 322,46j)\Omega$$

$$j\omega C_3 = j \cdot 314,16 \cdot 2 \cdot 10^{-6} = 0,00062832j S$$


$$\hat{Z}_2 = \frac{1}{j\omega C_3} = -1591,55j \Omega;;$$

$$\hat{Z}_{13} = \frac{\hat{Z}_1 \cdot \hat{Z}_3}{\hat{Z}_1 + \hat{Z}_3} = \frac{(300 - 322,46j) \cdot (-1591,55j)}{300 - 1914,01j} = (202,54 - 300,04j)\Omega$$

$$\hat{Z}_2 = R_2 + \frac{1}{j\omega C_2} = 100 - j \cdot \frac{1}{314,16 \cdot 10 \cdot 10^{-6}} = (100 - 318,31j)\Omega$$

$$\hat{Z} = \hat{Z}_2 + \hat{Z}_{13} = (100 - 318,31j) + (202,54 - 300,04j) = (302,54 - 618,35j)\Omega$$

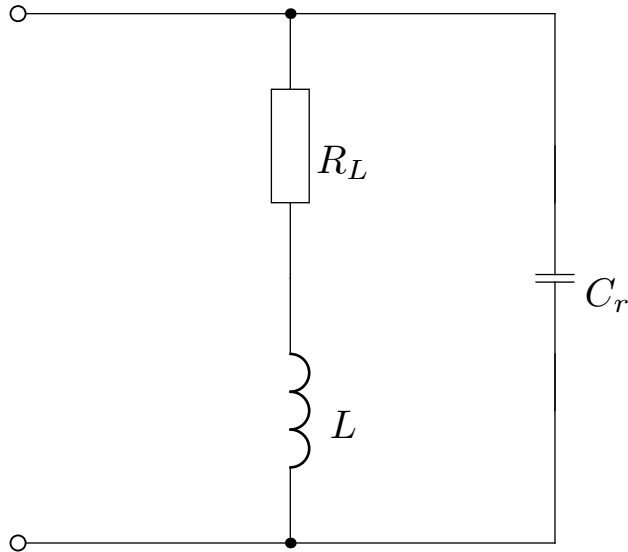Př.10.5: Paralelní rezonanční obvod je složen z induktoru $L = 0,4mH$, rezistoru $R_L = 20\Omega$ a kapacitoru C , je napájen zdrojem o frekvenci $f = 600kHz$. Určete hodnoty kapacity C_r , aby nastala rezonance. Určete činitel jakosti Q a impedanci obvodu při rezonanci.



Podmínka rezonance $Im[\hat{Y}] = 0$


$$\begin{aligned} \hat{Y} &= \frac{1}{R_L + j\omega L} + j\omega C = \\ &= \frac{R_L}{R_L^2 + (\omega L)^2} - j \cdot \left[\frac{\omega L}{R_L^2 + (\omega L)^2} - \omega C \right] \\ C_r &= \frac{L}{R_L^2 + (\omega L)^2} = \\ &= \frac{4 \cdot 10^{-4}}{20^2 + (2\pi \cdot 6 \cdot 10^5 \cdot 4 \cdot 10^{-4})^2} = 177pF \end{aligned}$$

$$Q = \frac{\omega L}{R_L} = \frac{2\pi \cdot 6 \cdot 10^5 \cdot 4 \cdot 10^{-4}}{20} = 75,5$$

$$\hat{Z}_r = \frac{1}{\operatorname{Re}[\hat{Y}]} = \frac{R_L^2 + (\omega L)^2}{R_L} = \frac{20^2 + 2,66 \cdot 10^6}{20} = 113k\Omega$$

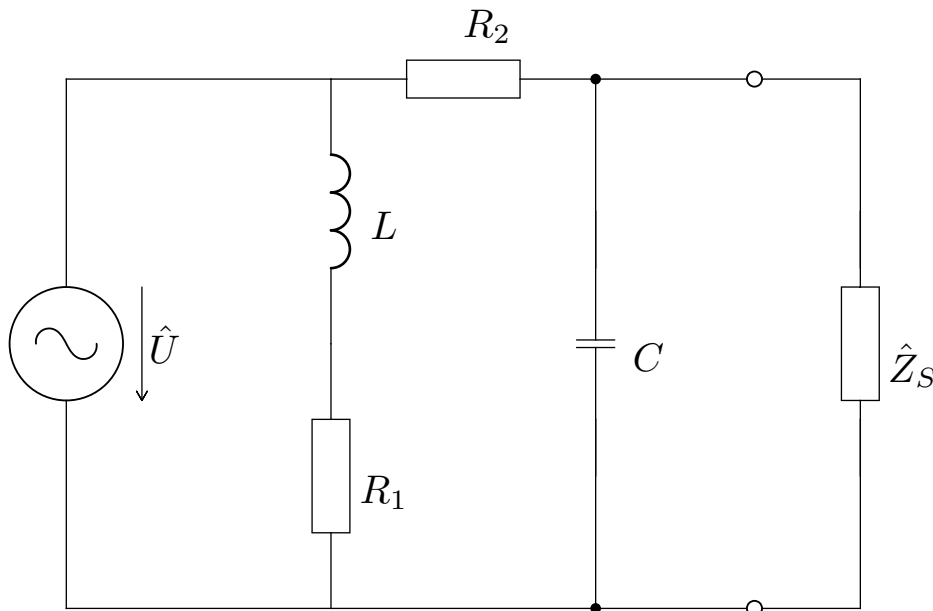2.6 Výkonové přizpůsobení

Př.10.6: Obvod podle obrázku je napájen ze zdroje harmonického napětí $\hat{U} = 100V$, s kmitočtem $f = 100Hz$. Vypočtete zatěžovací impedanci \hat{Z}_S tak, aby výkon na zátěži byl maximální a určete jeho velikost.



$$R_1 = 250\Omega$$

$$R_2 = 1,5k\Omega$$

$$L = 2,5H$$


$$C = 1,06pF$$

$$\hat{Z}_i = \frac{R_i}{1 + j\omega CR_2} = \frac{100}{1 + j} = (750 - 750j)\Omega$$

$$\hat{Z}_S = \hat{Z}_i^* = (750 + 750j)\Omega$$

$$P_S = 0,5P = 0,5 \cdot \frac{U^2}{2R_2} = 1,67W$$

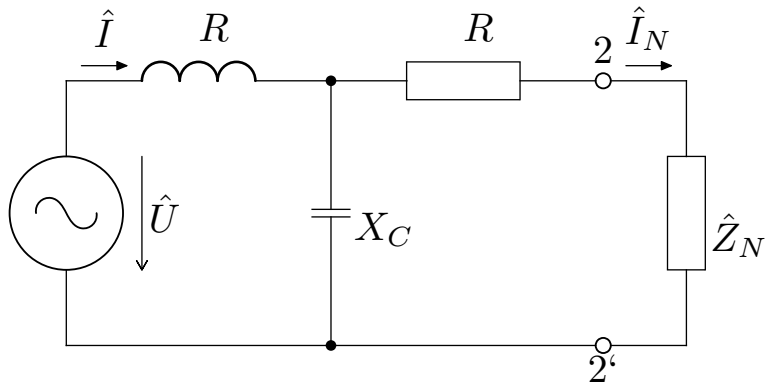
Př.10.6: Vypočítejte impedanci \hat{Z}_N tak, aby výkon jí dodaný byl maximální, vypočtěte jeho velikost.




$$R = 10\Omega$$


$$\frac{1}{\omega C} = 30\Omega$$

$$U = 100V$$

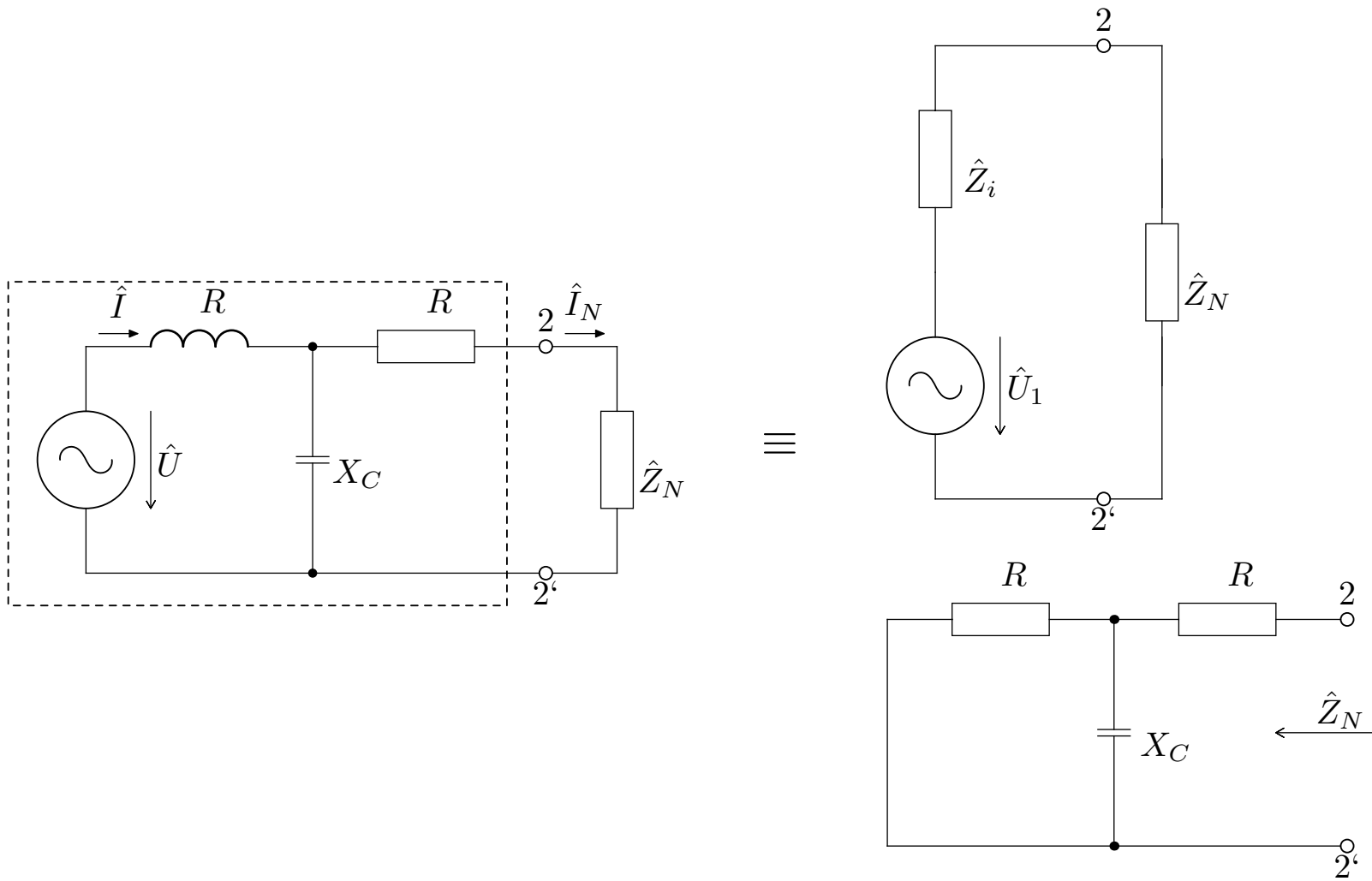

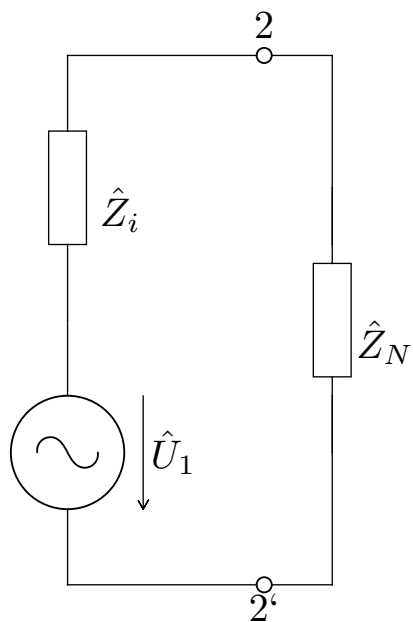
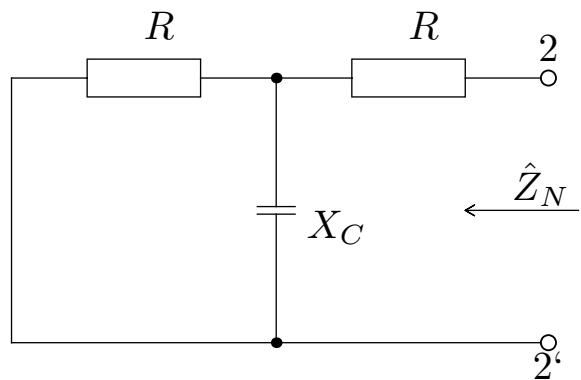
$$\hat{U}_i = \frac{\hat{U}}{R - \frac{j}{\omega C}} \cdot \frac{1}{j\omega C} = \frac{100}{10 - 30j} \cdot (-30j) = 90 - 30j = 95 \angle -18,25^\circ V$$



$$\hat{Z}_i = R + \frac{-j \cdot \frac{1}{\omega C} \cdot R}{R - \frac{j}{\omega C}} = 10 + \frac{-30j \cdot 10}{10 - 30j} = (19 - 3j)\Omega$$

Max. výkon bude při $\hat{Z}_N = \hat{Z}_i^\bullet = (19 + 3j)\Omega$

$$P_{Nmax} = \frac{\hat{U}_i^2}{4 \cdot R_N} = \frac{95^2}{4 \cdot 19} = 118W$$

Výkon dodaný zdrojem:

$$\hat{I} = \frac{\hat{U}}{R_1 + \frac{-\frac{j}{\omega C}(R_1 + \hat{Z}_N)}{R_1 + \hat{Z}_N - \frac{j}{\omega C}}} = \frac{100}{10 - \frac{30 \cdot (29 + 3j)}{29 - 27j}} = 33 \angle 28,37^\circ A$$

$$P_Z = Re[\hat{U} \cdot \hat{I}^\bullet] = Re[100 \cdot 3,3 \angle -28,37^\circ] = 100 \cdot 3,3 \cdot \cos 28,37^\circ = 290W$$

$$\text{Účinnost } \eta = \frac{P_{Nmax}}{P_Z} = \frac{118}{290} = 0,407 \approx 40,7\%$$